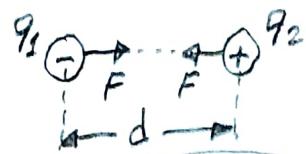


Devre Teorisi

Küplerin ikiside pozitif veya ikiside negatif ise birbirlerini iterler. Biri pozitif diğeri negatif ise birbirlerini çekeler.

$$F = k \frac{q_1 \cdot q_2}{d^2}$$

Harekete etme kuvveti

d : Metre (m) olarak iki yük arasındaki uzaklık.
 q_1 ve q_2 : Coulomb (C) olarak noktael yüklerin deperi
 k : İki yük arasındaki ortamda ilgili bir katsayı

$$k = 9 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$$


q_1 q_2

Küpler birbirlerine dokundurulursa üzerlerindeki genel yükler \bar{q}_1 ve \bar{q}_2 olur.


$$q_T = q_1 + q_2 \quad \bar{q}_1 = q_T \frac{r_1}{r_1 + r_2} \quad \bar{q}_2 = q_T \frac{r_2}{r_1 + r_2}$$

$$= \bar{q}_1 + \bar{q}_2$$

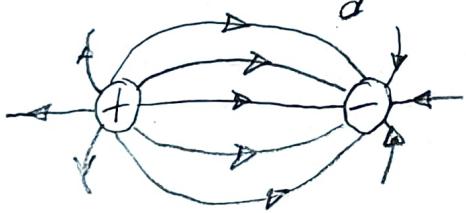İki kare tel ile birbirlerine bağlananın üzerindeki yükler dengeye gelene kadar telden elektrik akımı geçerdi.
 Kürenin içinde elektrik alan sıfırdır. Yüzeyinde ve dışında ise $E = k \cdot \frac{q}{d^2}$ olur.



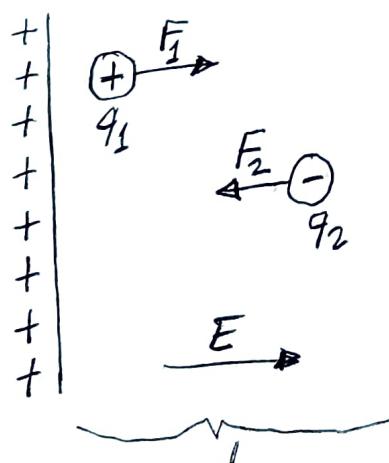Kürenin yoku + ise elektrik alan yonu dışarı, - ise içeri doğrudur.
 Voltaj ise yonlu bir boyutluk olmayıp $V = E \cdot d = k \cdot \frac{q}{d}$ formülü



$$\begin{aligned} &+ \quad V = E \cdot d \Rightarrow E = V/d \\ &- \quad F = qE = qV/d \end{aligned}$$

1 C'luく yükte 6.24×10^{18} tane elektron bulunur.

Farklı yüklü iki levha arasındaki elektriksel alan şiddeti sabittir.

$$1 e = -1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

bir elektronun yüku

Vygulanabarda birimlerin next list hem de alt katmanı (2)

kullanılabilir.

10^{12}	\rightarrow Tera (T)	10^{-3}	\rightarrow Mili (m)
10^9	\rightarrow Giga (G)	10^{-6}	\rightarrow Mikro (μ)
10^6	\rightarrow Mega (M)	10^{-9}	\rightarrow Nano (n)
10^3	\rightarrow Kilo (K)	10^{-12}	\rightarrow Piko (p)

$$\left. \begin{array}{l} \text{Dirək : } 200 \text{ k}\Omega \\ \text{Akım : } 25 \text{ mA} \end{array} \right\} V = RI = 200 \text{ k}\Omega \times 25 \text{ mA}$$

$$= 200 \times 10^3 \Omega \times 25 \times 10^{-6} A = 5V$$

Bir iletkenin herhangi bir kesitinden birim zamanda
geçen yük miktarına akım şiddeti denir.

Amper = $\frac{\text{Coulomb}}{\text{Second}}$ 1 sonda 1 C'luk yük geçmesi
1 A'lik akım manasına gelir.

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt}, \quad q(t) = \int_{-\infty}^t i(2) d2 = q(t_0) + \int_{t_0}^t i(2) d2$$

İş Birimi : Joule (J)

Gün Birimi : Watt (W)

$$\text{Volt} = \frac{\text{Joule}}{\text{Coulomb}}$$

1 C'luk yük 1 J'lik iş yaparsa 1 V'luk volaj manasına
gelir.

$$\text{Watt} = \text{Volt} \times \text{Amper} = \frac{\text{Joule}}{\text{Coulomb}} \times \frac{\text{Coulomb}}{\text{Second}} = \frac{\text{Joule}}{\text{Second}}$$

$$P(t) = \frac{dw(t)}{dt} = \frac{dw(t)}{dq(t)} \frac{dq(t)}{dt} = V(t) \cdot i(t)$$

$$w(t) = \int_{-\infty}^t p(2) d2 = w(t_0) + \int_{t_0}^t p(2) d2$$

Kalori (cal) : Atmosfer basıncında 1 gram suyun
sıcaklığını 1 Derece artırmak için gereklili olan
enerji miktarıdır.

$$1 \text{ cal} = 4.1868 \text{ J} \quad \text{veya} \quad 1 \text{ J} = 0.238846 \text{ cal}$$

$$1 \text{ kWh} = 1000 \text{ Wh} = 1000 \times 3600 \text{ J} = 3.6 \text{ MJ} \\ \approx 864 \text{ kcal}$$


Σ Bir lambadan 1 dakika boyunca $2A$ 'lik akım geçmektedir. Lamba 15 kJ 'lik enerjisi ısı ve ışık olarak dissipator veriyor. Lampa üzerindeki voltajı bulunuz.

$$q = i \cdot t = 2A \times 60 \text{ Sec} = 120 \text{ C}$$

$$V = W/q = \frac{15 \text{ kJ}}{120 \text{ C}} = \frac{1500}{120} \frac{\text{J}}{\text{C}} = 125 \text{ V}$$

Σ 25W 'lik bir lamba 8 saatte kaç kJ 'lik enerji tüketir.
 $W = P \cdot t = 25\text{W} \times 8\text{h} = 200 \text{ Wh} = 200 \times 3600 \text{ J} = 720 \text{ kJ}$

Direnç (Resistance)

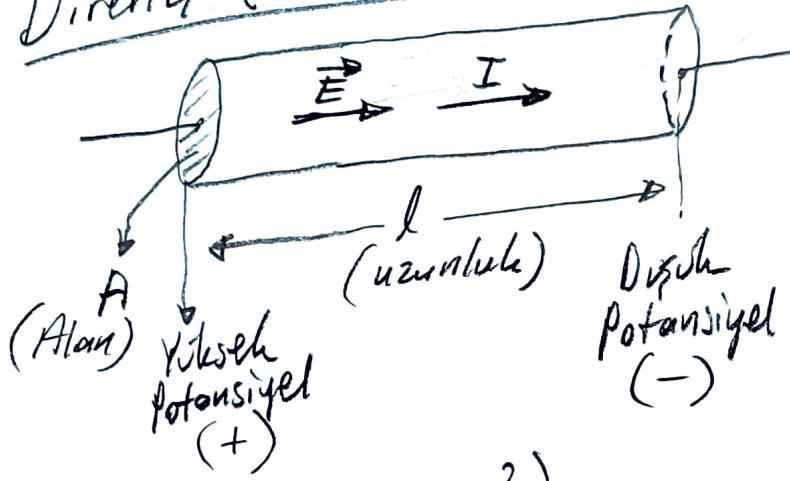

$$A = \pi r^2 \quad (\text{Birim} \text{ m}^2)$$

r : Tekin yarıçapı
 $(\text{Birim} \text{ m})$

$$R = \rho \cdot \frac{l}{A} = \frac{l}{\sigma \cdot A}$$

ρ : Direnç
 $(\text{Ohm} = \Omega)$

σ : İletkenlik
 (S/m)

$$\rho = \frac{I}{R}$$

İletkenlik
 Simens, S
 mho, Ω^{-1}

Direnç: Elektrik akımına karşı zorluk göstererek akımı sınırlayan ve gerilimi bölen devre elemanıdır.

Σ Uzunluğu 1km , yarıçapı 1mm olan bakır telini direncini bulunuz.

$$\rho_{\text{cu}} = 5.8 \times 10^7 \text{ S/m}$$

$$R_{\text{cu}} = \frac{l}{\rho_{\text{cu}} \cdot A} = \frac{l}{\rho_{\text{cu}} \cdot \pi r^2} = \frac{10^3}{5.8 \times 10^7 \times \pi \times 10^{-6}}$$

$$\approx 5.49 \Omega$$

Elektronların hareket yolu fakimlerin akım yönünün zittidir.

$$I = -I_e$$

ρ : Özdirenç

σ : Öziletkenlik

(4) Direncin Sıcaklıkla Değişimi

Madde	$\alpha (\frac{1}{^{\circ}C})$
Bakır	0.0039
Altın	0.0034
Gümüş	0.0038
Silikon	-0.0075
Karbon	-0.0005

$R_2 = R_1 (1 + \alpha(t_2 - t_1))$
 α : Direnç Sıcaklık Katsayıısı
Cu, Au, Ag elementleri ısındıkta direnci artar.
Si, C elementleri ise ısındıkta direnci azalır.

5) Bir telin $20^{\circ}C$ 'deki direnci 5Ω , $60^{\circ}C$ 'deki direnci 6Ω ise $\alpha = ?$ $R_2 = R_1 (1 + \alpha(t_2 - t_1))$

$$t_1 = 20^{\circ}C \quad t_2 = 60^{\circ}C$$

$$R_1 = 5\Omega \quad R_2 = 6\Omega$$

$$6 = 5(1 + 40\alpha)$$

$$\alpha = \left(\frac{6}{5} - 1\right)/40 = \frac{1}{200}$$

6) Bir lambanın direnci $24^{\circ}C$ de $= 0.005 \frac{1}{^{\circ}C}$
 250Ω dur. Lamba akıltır haline (yani $1524^{\circ}C$) geldiğindeki direncini bulunuz.
Telin sıcaklık katsayıısı $0.004 \frac{1}{^{\circ}C}$ olsun.

$$t_1 = 24^{\circ}C \quad t_2 = 1524^{\circ}C$$

$$R_1 = 250\Omega \quad R_2 = ?$$

$$\alpha = 0.004 \frac{1}{^{\circ}C}$$

$$R_2 = R_1 (1 + \alpha(t_2 - t_1)) = 250\Omega (1 + 0.004 \times 1500)$$

$$= 1750\Omega$$

7) Direnci 20Ω olan bir ısıticı $220V$ 'lik bir gerilime bağlanmıştır. Isıtıcıdan geçen akının ısıtıcının $85\%W$, ısıtıcının 5 dakikadan vereceği isi enerjisini J ve Cal cinsinden bulunuz.

$$I = \frac{V}{R} = \frac{220V}{20\Omega} = 11A$$

$$P = VI = 220V \times 11A = 2420W = 2.42kW$$

$$W = P \cdot t = 2.42kW \times 5 \times 60 \text{ sec} = 726 \text{ kJ}$$

$$1J \approx 0.24 \text{ Cal}$$

$$W = 726 \times 0.24 \text{ kCal}$$

$$= 174.24 \text{ kCal}$$

Elektrik Devresi

1 - Kaynak (İretici)


Voltaj Kaynağı, Akım Kaynağı

2 - İletim Hattı (Tel)

3 - Yük (Tıketici)


Direnç, Kapasitör, Indüktör
(R) (C) (L)

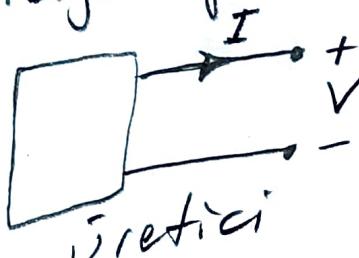Bir elektrik devresinde üretilen enerji ile tüketilen enerji birbirine eşittir. Yani, devredeki toplam enerji sıfırdır.



İretici


$$P_{\text{Üret}} = V \cdot I$$

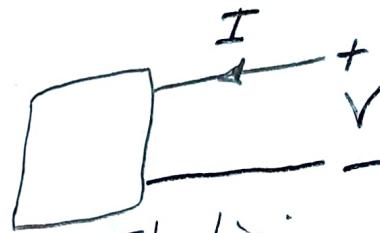

Tıketici

$$P_{\text{Tıket}} = V \cdot I$$

Kaynaklar

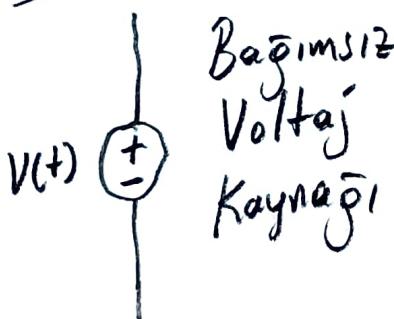

Bağımsız
Voltaj
Kaynağı




Voltaj Kontrollü
Voltaj Kaynağı

$$V_1(t) = k V_2(t)$$

Akım Kontrollü
Voltaj Kaynağı

$$V_1(t) = k i_2(t)$$

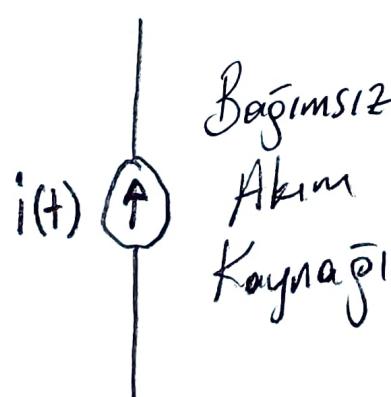

Bağımsız
Akım
Kaynağı



Voltaj Kontrollü
Akım Kaynağı

$$i_1(t) = k V_2(t)$$

Akım Kontrollü
Akım Kaynağı

$$i_1(t) = k i_2(t)$$

(6)

$i(t)$

$V_1(t)$ $V(t) = V_1(t) - V_2(t) > 0$

R

$V_2(t)$

$V(t) = R i(t)$

$i(t) = 6 V(t)$

$P(t) = V(t) \cdot i(t)$

$= R i^2(t) = \frac{V^2(t)}{R}$

$i = i_1 = i_2 = \dots = i_n$

$+ \xrightarrow{i} R_1 R_2 -$

$+ V_1 - V_2 -$

V

V_n

R_n

$-$ Seri Bağlantı

$V = \sum_{i=1}^n V_i = V_1 + V_2 + \dots + V_n$

$R_T = \sum_{i=1}^n R_i = R_1 + R_2 + \dots + R_n$

Parallel Bağlantı

$+ \xrightarrow{i} i_1 i_2 - \dots -$

V

$R_1 R_2 \dots R_n$


$i = \sum_{i=1}^n i_i = i_1 + i_2 + \dots + i_n$

$G = \sum_{i=1}^n G_i = G_1 + G_2 + \dots + G_n$

$\frac{1}{R_T} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$

Elektromotor Kuvvet (EMK)

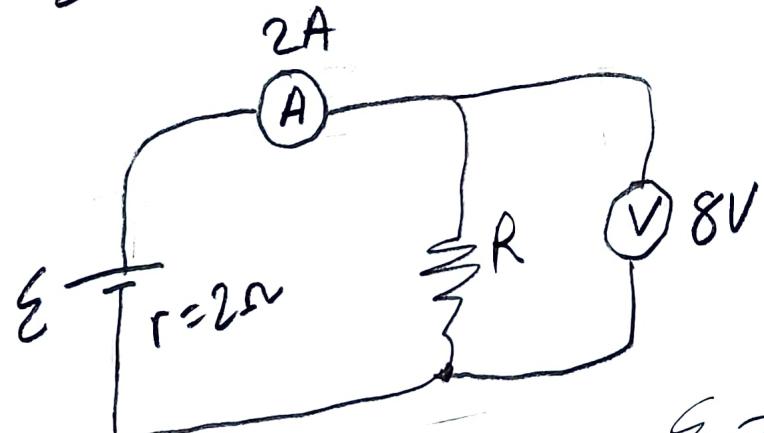
Elektrik devresinin açık olduğu ve dereden elektrik akımı geçmemişti durumlarda devredeki iki kütbü arasındaki potansiyel farkına denir. Elektromotor kuvvet, EMK hafıfları ile tanımlanır. E harfi ile sembolize edilir. Birimi Volt'tur.



Ampermetre 2A,
Voltmetre 8V ölçüyor.
Devredeki EMK'ini
bulunuz.

$$R = \frac{V}{I} = \frac{8V}{2A} = 4\Omega$$


$$\begin{aligned} E &= (R+r) I \\ &= (4\Omega + 2\Omega) \times 2A \\ &= 6\Omega \times 2A = 12V \end{aligned}$$

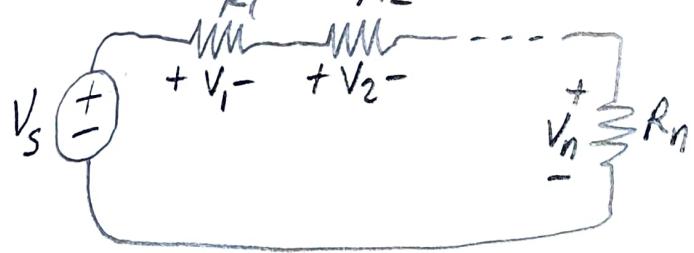Voltaj Bölgüsü

$$R_T = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$

$$\frac{V_s}{R_T} = \frac{V_1}{R_1} = \frac{V_2}{R_2} = \dots = \frac{V_n}{R_n}$$


$$V_x = \frac{R_x}{R_T} V_s$$

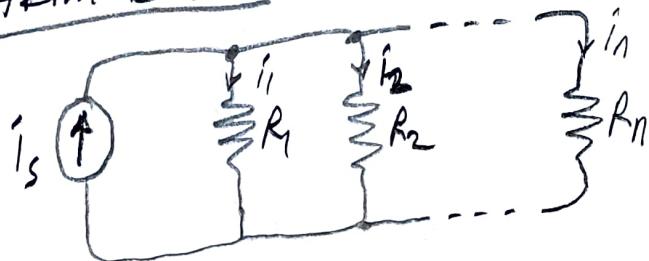Akım Bölgüsü


$$G_T = G_1 + G_2 + \dots + G_n$$

$$\frac{i_s}{G_T} = \frac{i_1}{G_1} = \frac{i_2}{G_2} = \dots = \frac{i_n}{G_n}$$

$$i_x = \frac{G_x}{G_T} i_s$$

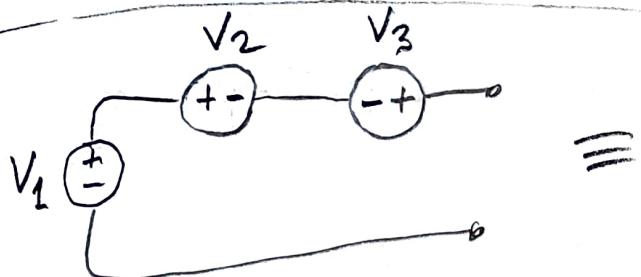


Voltaj Birleştirme

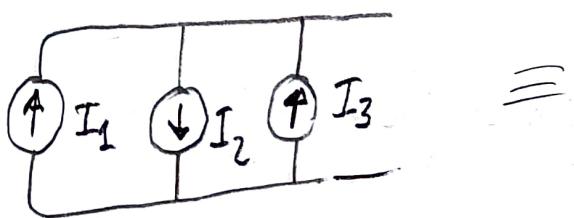

Akım Birleştirme

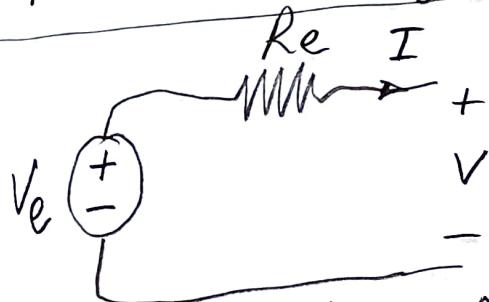ideal voltaj kaynağının iç direnci 0 kabul edilir
ideal akım kaynağının iç direnci oo kabul edilir.




Thevenin Eşdeğer Devre

$$V = V_e - R_e I = R_e (I_e - I)$$

$$V_e = R_e I_e \neq V_{oc}$$



yap

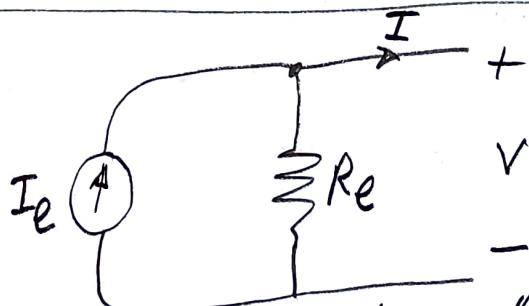

Norton Eşdeğer Devre


$$I_e = \frac{V_e}{R_e} = I_{sc}$$

yap

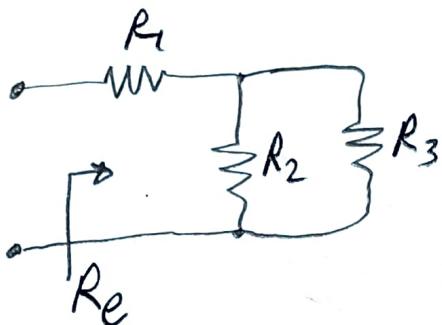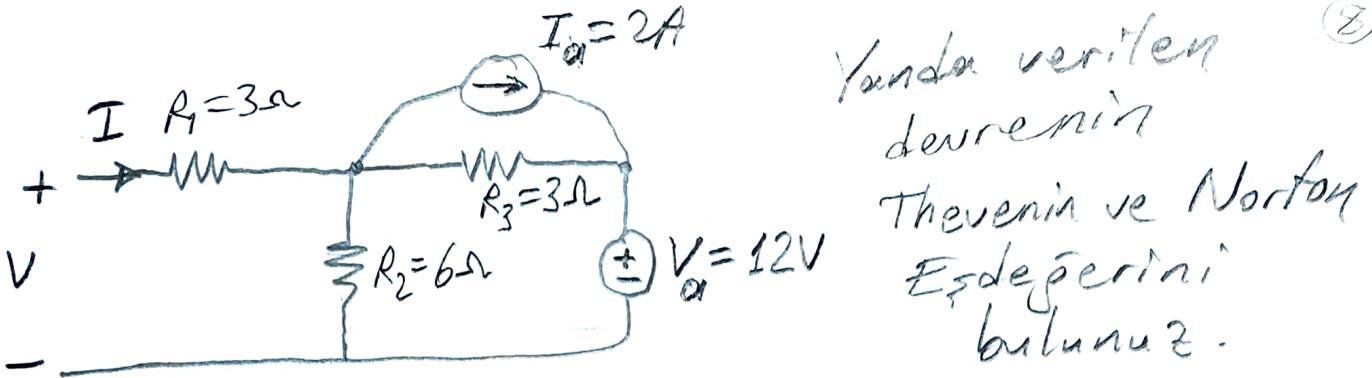

Voltaj kaynağı açık devre,
 akım kaynağı kapatılarak
 yapılır.
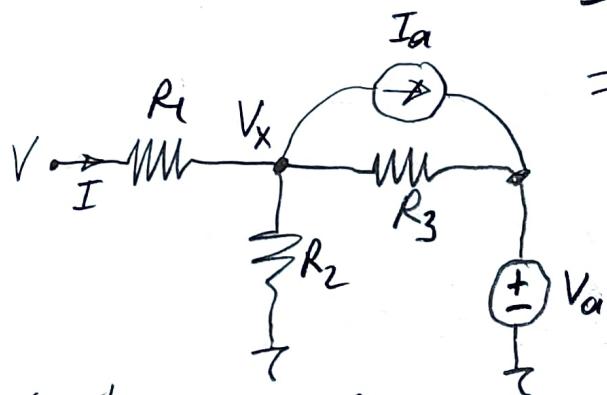
$$\begin{aligned}
 R_e &= R_1 + R_2 // R_3 = R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} \\
 &= 3\Omega + \frac{6\Omega \times 3\Omega}{6\Omega + 3\Omega} = 3\Omega + 2\Omega \\
 &= 5\Omega
 \end{aligned}$$





$$\begin{aligned}
 I &= \frac{V - V_x}{R_1} = \frac{V_x}{R_2} + \frac{V_x - V_\alpha}{R_3} + I_A \\
 \frac{V - V_x}{3} &= \frac{V_x}{6} + \frac{V_x - 12}{3} + 2
 \end{aligned}$$

6 tane şart

$$2V - 2V_x = V_x + 2V_x - 24 + 12 \Rightarrow V_x = \frac{2V + 12}{5}$$
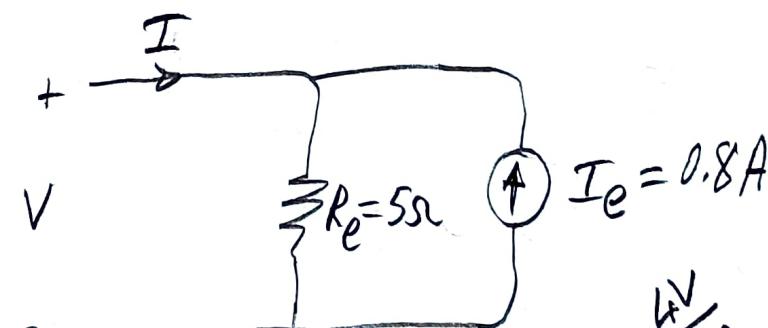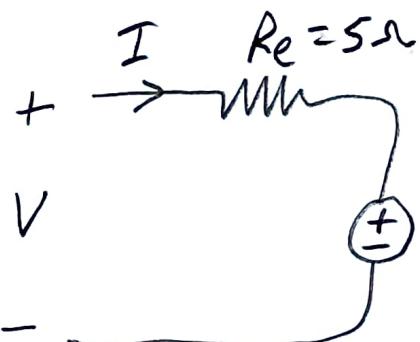
$$I = \frac{V - V_x}{R_1} = \frac{V - \frac{2V + 12}{5}}{3} = \frac{V - 4}{5} \rightarrow V_e$$




Thevenin
 Esdeğeri
 Devresi

Norton Esdeğeri
 Devresi

$$\begin{aligned}
 I_e &= \frac{V_e}{R_e} = \frac{4V}{5\Omega} \\
 &\approx 0.8A
 \end{aligned}$$

Kirchhoff'un Akım Yasası (KCL) - Nokta Analizi

⑨

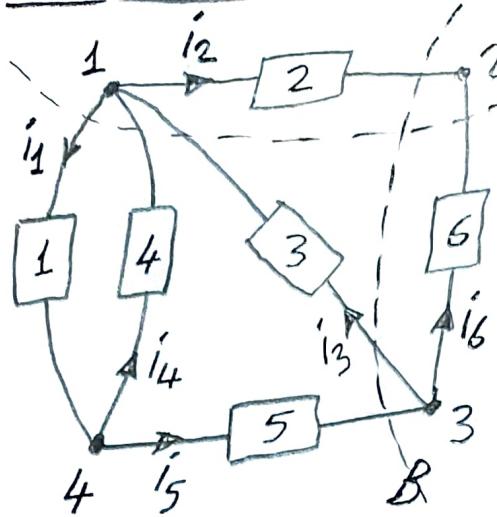

Gikan akım pozitif, giren akım negatif alınır.

Her nokta ızin akımlarının cebirsel toplamı sıfırdır.

$$① i_1 + i_2 - i_3 - i_4 = 0$$

$$② -i_2 - i_6 = 0 \Rightarrow i_2 + i_6 = 0$$

$$③ i_3 - i_5 + i_6 = 0$$


$$④ -i_1 + i_4 + i_5 = 0 \Rightarrow i_1 - i_4 - i_5 = 0$$

A) 1. ve 2. denklem birleşince

$$i_1 - i_3 - i_4 - i_6 = 0$$

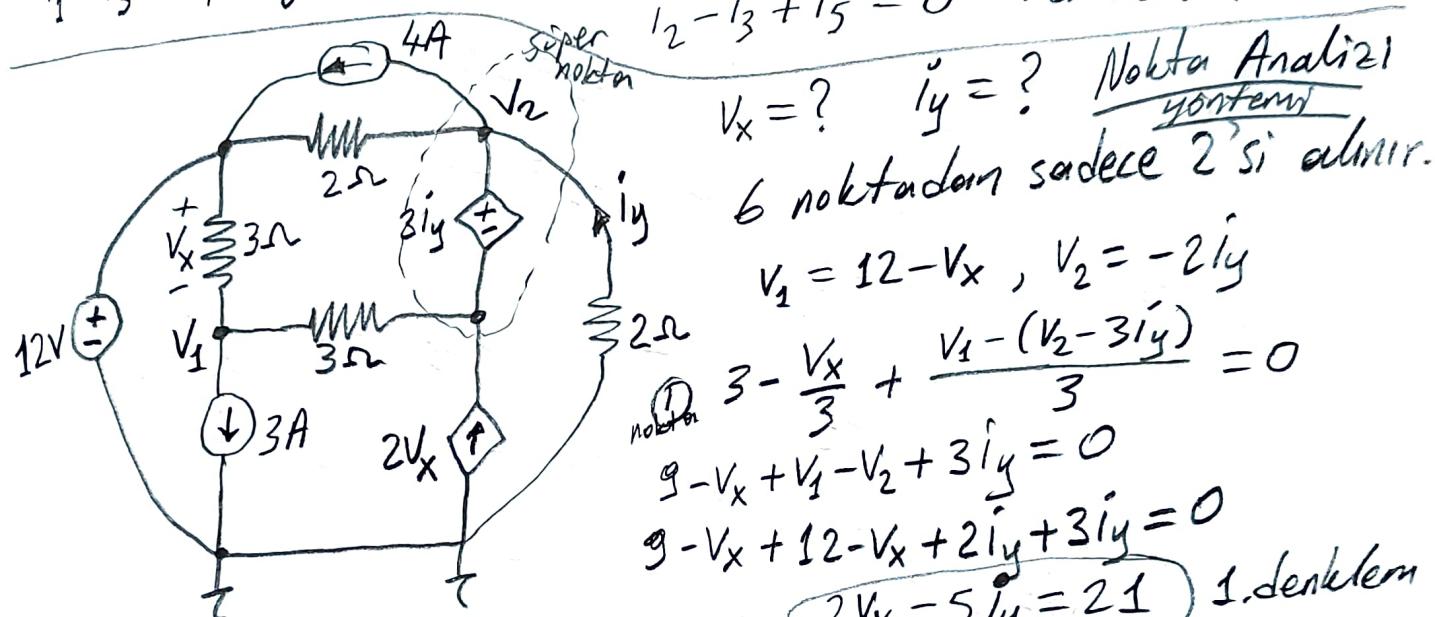B) 2. ve 3. denklem birleşince

$$i_2 - i_3 + i_5 = 0 \text{ eksi ile çarpılmış.}$$



$V_x = ?$ $i_y = ?$ Nokta Analizi yöntem

6 noktadom sadece 2'si alınır.

$$V_1 = 12 - V_x, V_2 = -2i_y$$

$$\text{noten} \quad 3 - \frac{V_x}{3} + \frac{V_1 - (V_2 - 3i_y)}{3} = 0$$

$$9 - V_x + V_1 - V_2 + 3i_y = 0$$

$$9 - V_x + 12 - V_x + 2i_y + 3i_y = 0$$

$$2V_x - 5i_y = 21 \quad 1. \text{denklem}$$

$$\text{noten} \quad 4 + \frac{V_2 - 12}{2} - i_y - 2V_x + \frac{V_2 - 3i_y - V_1}{3} = 0$$

$$4 + \frac{-2i_y - 12}{2} - i_y - 2V_x + \frac{-2i_y - 3i_y - 12 + V_x}{3} = 0$$

$$4 - i_y - 6 - i_y - 2V_x - \frac{5}{3}i_y - 4 + \frac{V_x}{3} = 0 \Rightarrow 5V_x + 11i_y = -18 \quad 2. \text{denklem}$$

1. denklemde $i_y = \frac{2V_x - 21}{5}$ gösterilir. 2. denklemde yerine konur.

$$5V_x + 11 \frac{2V_x - 21}{5} = -18$$


$$25V_x + 22V_x - 231 = -90$$

$$47V_x = 141 \Rightarrow V_x = 3V$$

$$i_y = \frac{2V_x - 21}{5} = \frac{2 \times 3 - 21}{5}$$

$$= -3A$$

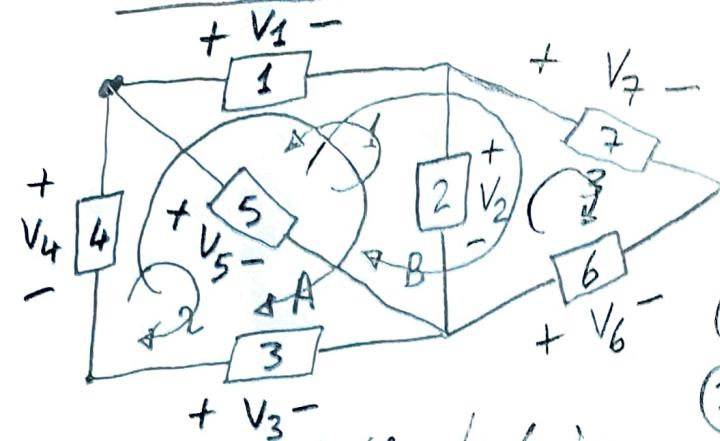Kirchhoff'un Gerilim Yolusu (KVL) - Mesh Analizi



Bir 632 içinde belirtilen
bir yönde akınan
tim gerilimlerin
toplamını sıfırır.

$$① V_1 + V_2 - V_5 = 0$$


$$② V_3 + V_4 - V_5 = 0$$

$$③ V_2 + V_6 - V_7 = 0$$

A) 1. ve 2. denklem birleşir

$$-V_1 - V_2 + V_3 + V_4 = 0$$

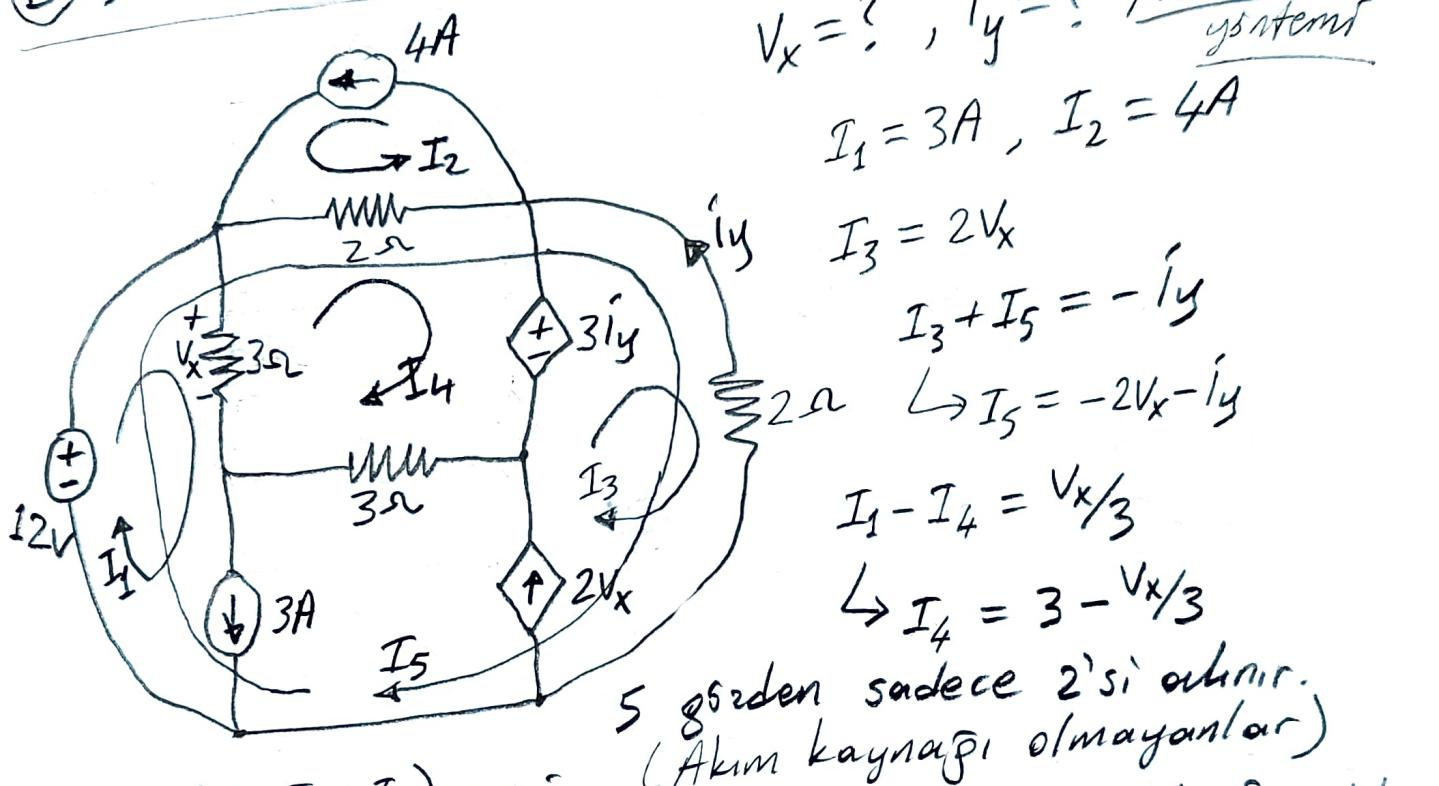B) 1. ve 3. denklem birleşir. $-V_1 + V_5 + V_6 - V_7 = 0$



$V_x = ?$, $i_y = ?$ Mesh Analizi

$$I_1 = 3A, I_2 = 4A$$

$$I_3 = 2V_x$$

$$I_3 + I_5 = -i_y$$

$$\hookrightarrow I_5 = -2V_x - i_y$$

$$I_1 - I_4 = V_x/3$$

$$\hookrightarrow I_4 = 3 - V_x/3$$

5 girdiden sadece 2'si aktarır.
(Akım kaynağı olmayanlar)

$$12 - 2(I_2 + I_4 + I_5) + 2i_y = 0$$

$$12 - 2(4 + 3 - \frac{V_x}{3} - 2V_x - i_y) + 2i_y = 0$$

$$7V_x + 6i_y = 3 \quad 1. \text{ denklem}$$

$$V_x - 2(I_2 + I_4 + I_5) - 3i_y - 3I_4 = 0$$

$$V_x - 2(4 + 3 - \frac{V_x}{3} - 2V_x - i_y) - 3i_y - 3(3 - \frac{V_x}{3}) = 0$$

$$V_x - 14 + \frac{2V_x}{3} + 4V_x + 2i_y - 3i_y - 9 + V_x = 0$$


$$20V_x - 3i_y = 69 \quad 2. \text{ denklem}$$

$$\begin{aligned} \text{1. denklemde } i_y \text{ silinirse} \\ i_y = \frac{3 - 7V_x}{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{2. denklemde } i_y \text{ yerine koy} \\ 20V_x - 3 \cdot \frac{3 - 7V_x}{6} = 69 \end{aligned}$$

$$V_x = 3V$$

$$i_y = \frac{3 - 7 \cdot 3}{6} = -3A$$

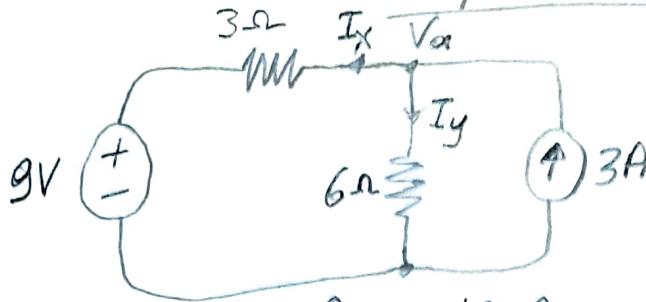Süper Pozisyon

$$\frac{V_a - 9}{3} + \frac{V_a}{6} - 3 = 0$$

$$2V_a - 18 + V_a - 18 = 0$$

$$3V_a - 36 = 0 \Rightarrow V_a = 12V$$


$$I_x = \frac{V_a - 9}{3} = \frac{12 - 9}{3} = 1A \quad I_y = \frac{V_a}{6} = \frac{12}{6} = 2A$$

Bağımsız kaynaklar ayrı ayrı dikkat edilirse



$$i_1 = \frac{9V}{3\Omega + 6\Omega}$$

$$= \frac{9V}{9\Omega} = 1A$$

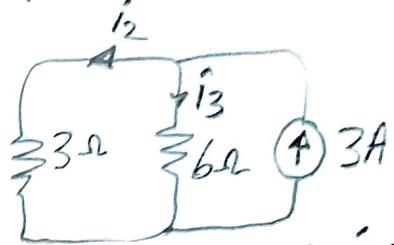


$$i_2 + i_3 - 3 = 0 \Rightarrow i_2 + i_3 = 3$$

$$3i_2 = 6i_3 \Rightarrow i_2 - 2i_3 = 0$$

$$\frac{i_2 = 2A, i_3 = 1A}{}$$

$$I_x = i_2 - i_1 = 2A - 1A = 1A$$

$$I_y = i_1 + i_3 = 1A + 1A = 2A$$

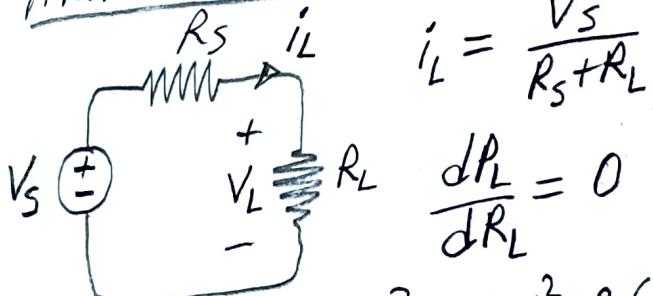Maksimum Güç Aktarımı

$$P_L = R_L i_L^2 = \frac{R_L V_S^2}{(R_S + R_L)^2}$$

$$\frac{dP_L}{dR_L} = \frac{V_S^2 (R_S + R_L)^2 - R_L V_S^2 \cdot 2(R_S + R_L)}{(R_S + R_L)^4} = 0 \text{ olunca maksimum güç aktarımı olur.}$$

$$\frac{dP_L}{dR_L} = \frac{V_S^2 (R_S + R_L)^2 - R_L V_S^2 \cdot 2(R_S + R_L)}{(R_S + R_L)^4} = \frac{V_S^2 (R_L + R_S) - 2R_L V_S^2}{(R_S + R_L)^3}$$

$$= \frac{(R_S - R_L) V_S^2}{(R_S + R_L)^3} = 0 \Rightarrow R_S = R_L \text{ olunca maksimum güç aktarımı olur.}$$



$$P_L = R_L i_L^2 \quad R_T = R_S + R_L = 2R_L$$

$$P_T = R_T i_L^2 = 2R_L i_L^2 = 2P_L$$

$$P_L = P_T / 2$$

Üçgen-Yıldız Bağlantı Dönüşümleri

(12)

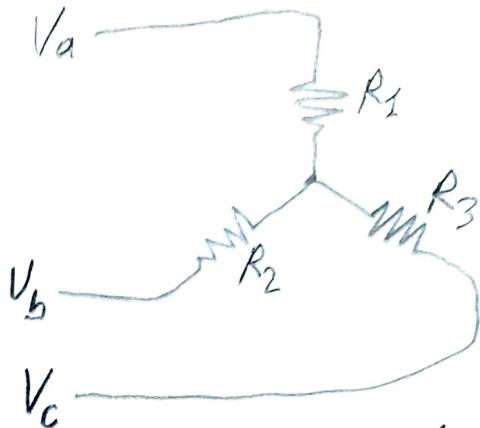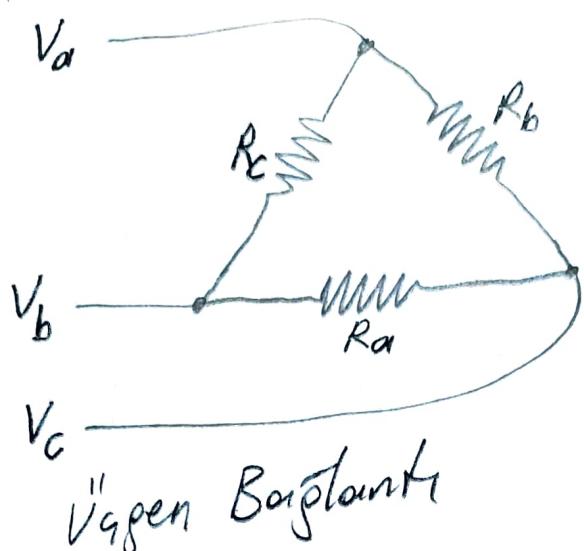


$$\Delta \rightarrow Y \quad R_\Delta = R_a + R_b + R_c$$

$$R_1 = \frac{R_b R_c}{R_\Delta}, \quad R_2 = \frac{R_a R_c}{R_\Delta}, \quad R_3 = \frac{R_a R_b}{R_\Delta}$$

$$Y \rightarrow \Delta \quad R_Y = R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3$$
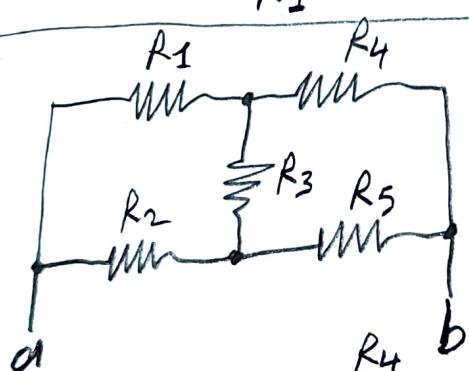
$$R_a = \frac{R_Y}{R_1}, \quad R_b = \frac{R_Y}{R_2}, \quad R_c = \frac{R_Y}{R_3}$$



$$R_1 = 36\Omega, \quad R_2 = 60\Omega, \quad R_3 = 48\Omega$$

$$R_4 = 3\Omega, \quad R_5 = 22\Omega$$

$$R_{ab} = ?$$

$$R_\Delta = R_1 + R_2 + R_3 = 36\Omega + 60\Omega + 48\Omega = 144\Omega$$

$$R_6 = \frac{R_1 R_2}{R_\Delta} = \frac{36\Omega \times 60\Omega}{144\Omega} = 15\Omega$$


$$R_7 = \frac{R_1 R_3}{R_\Delta} = \frac{36\Omega \times 48\Omega}{144\Omega} = 12\Omega$$

$$R_8 = \frac{R_2 R_3}{R_\Delta} = \frac{60\Omega \times 48\Omega}{144\Omega} = 20\Omega$$

$$R_{ab} = R_6 + (R_4 + R_7) // (R_5 + R_8) = 15\Omega + 21\Omega // 42\Omega$$

$$= 15\Omega + 14\Omega = 29\Omega$$

Simetrik Devreler

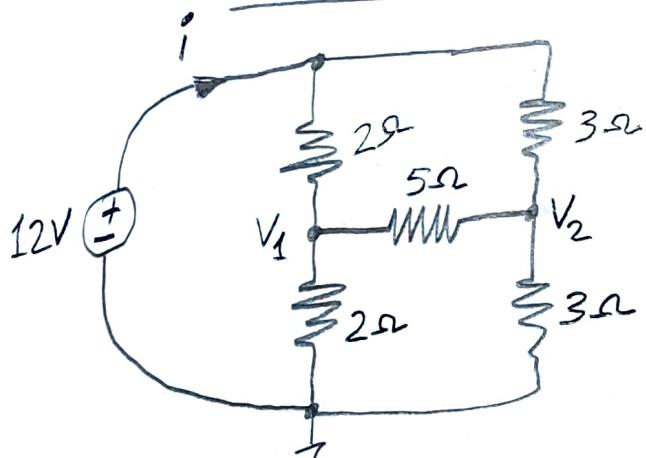

$$\frac{V_1 - V_2}{5} + \frac{V_1}{2} + \frac{V_1 - 12}{2} = 0$$

$$6V_1 - V_2 = 30 \quad \text{1. denklem}$$

$$\frac{V_2 - V_1}{5} + \frac{V_2}{3} + \frac{V_2 - 12}{3} = 0$$

$$-3V_1 + 13V_2 = 60 \quad \text{2. denklem}$$

1. denklemde V_2 'yi sek

$$V_2 = 6V_1 - 30$$

2. denklemde yerine koyma

$$-3V_1 + 13 \times (6V_1 - 30) = 60$$

$$V_1 = V_2 = 6V$$



5Ω üzerinde akım geçmiyor
Simetrik devre olduğunu da



$$i_1 = \frac{6V}{2\Omega} = 3A$$

$$i_2 = \frac{6V}{3\Omega} = 2A$$

$$i = i_1 + i_2 = 3A + 2A = 5A$$

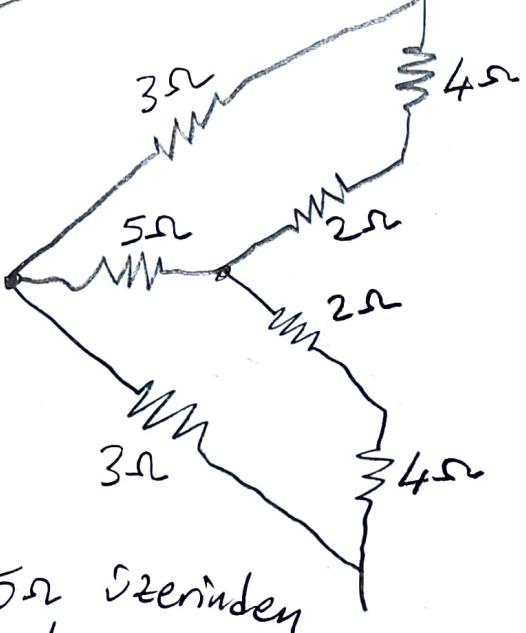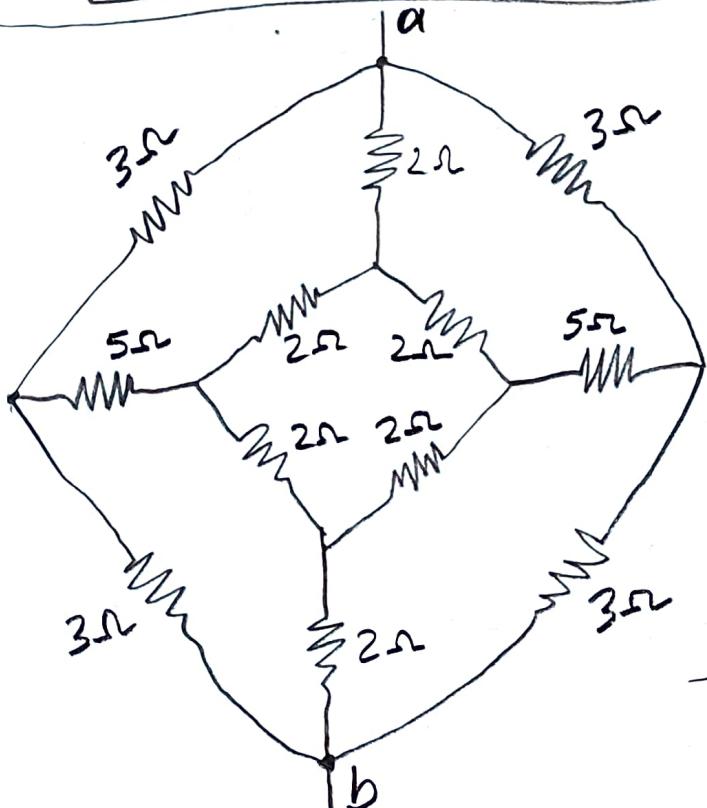


5Ω üzerinde akım geçmez



$$R'' = 3\Omega // 6\Omega = 2\Omega$$

$$R' = 2R'' = 4\Omega$$

$$R_f = R'/2 = 2\Omega$$

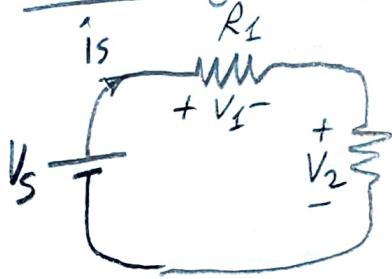Seri Bağlama

$$R_1 = 2\text{K}, R_2 = 3\text{K}, V_s = 10\text{V}$$

$$R_T = R_1 + R_2 = 2\text{K} + 3\text{K} = 5\text{K}$$

$$i_s = V_s/R_T = \frac{10\text{V}}{5\text{K}} = 2\text{mA}$$

$$V_1 = R_1 i_s = 2\text{K} \times 2\text{mA} = 4\text{V}$$


$$V_2 = R_2 i_s = 3\text{K} \times 2\text{mA} = 6\text{V}$$

$$P_1 = V_1 i_s = 4\text{V} \times 2\text{mA} = 8\text{mW} \quad P_{\text{tot}} = P_1 + P_2 = 8\text{mW} + 12\text{mW} = 20\text{mW}$$

$$P_2 = V_2 i_s = 6\text{V} \times 2\text{mA} = 12\text{mW} \quad P_{\text{tot}} = V_s i_s = 10\text{V} \times 2\text{mA} = 20\text{mW}$$

Paralel Bağlama
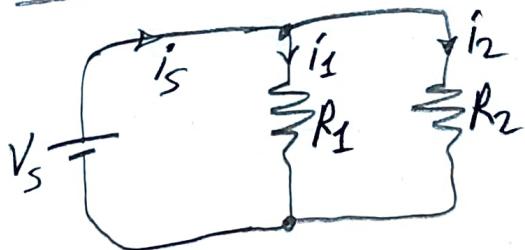
$$R_1 = 3\text{K}, R_2 = 6\text{K}, V_s = 12\text{V}$$




$$i_1 = \frac{V_s}{R_1} = \frac{12\text{V}}{3\text{K}} = 4\text{mA}$$

$$i_2 = \frac{V_s}{R_2} = \frac{12\text{V}}{6\text{K}} = 2\text{mA}$$

$$i_s = i_1 + i_2 = 4\text{mA} + 2\text{mA} = 6\text{mA}$$

$$P_1 = V_s i_1 = 12\text{V} \times 4\text{mA} = 48\text{mW} \quad P_{\text{tot}} = P_1 + P_2 = 48\text{mW} + 24\text{mW}$$
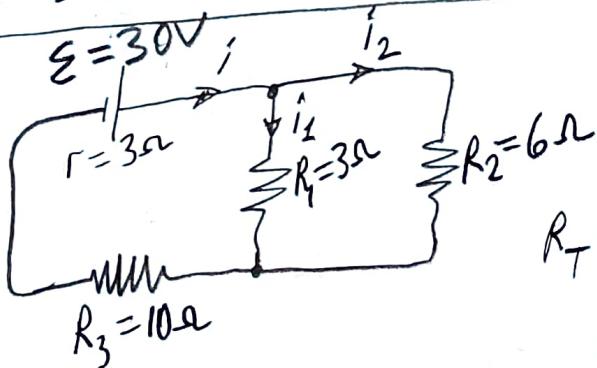
$$P_2 = V_s i_2 = 12\text{V} \times 2\text{mA} = 24\text{mW} \quad P_{\text{tot}} = V_s i_s = 12\text{V} \times 6\text{mA} = 72\text{mW}$$



İnvertcin uçları arasındaki potansiyel farkı $E = ?$

$$R_T = r + R_1 // R_2 + R_3$$

$$= 3\Omega + 3\Omega // 6\Omega + 10\Omega$$

$$= 3\Omega + 2\Omega + 10\Omega = 15\Omega$$


$$i = \frac{E}{R_T} = \frac{30\text{V}}{15\Omega} = 2\text{A}$$

$$V = E - r \cdot i = 30\text{V} - 3\Omega \times 2\text{A} = 30\text{V} - 6\text{V} = 24\text{V}$$




$$V_a + 8\text{V} - 5\Omega \times 3\text{A} = V_b$$
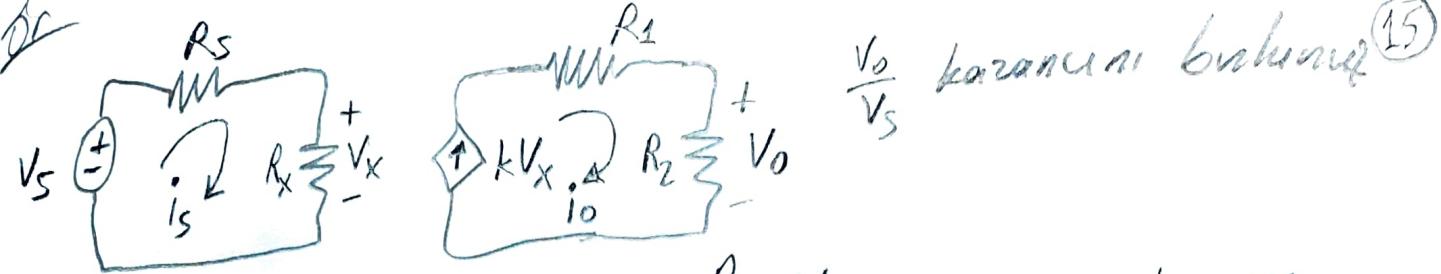
$$V_{ab} = V_a - V_b = -8\text{V} + 5\Omega \times 3\text{A} = -8\text{V} + 15\text{V} = 7\text{V}$$




$$i_s = \frac{V_s}{R_s + R_x} \Rightarrow V_x = R_x i_s = \frac{R_x}{R_s + R_x} V_s$$
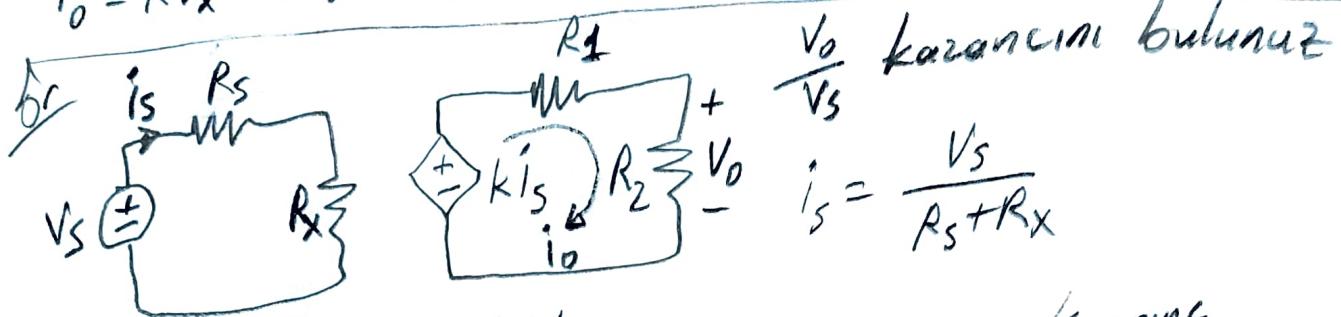
$$i_o = k V_x \Rightarrow V_o = R_2 i_o = k R_2 V_x = k \frac{R_2 R_x}{R_s + R_x} V_s \Rightarrow \frac{V_o}{V_s} = \frac{R_2 R_x}{R_s + R_x}$$



$$i_o = \frac{k i_s}{R_1 + R_2} = \frac{k V_s}{(R_1 + R_2)(R_s + R_x)}$$
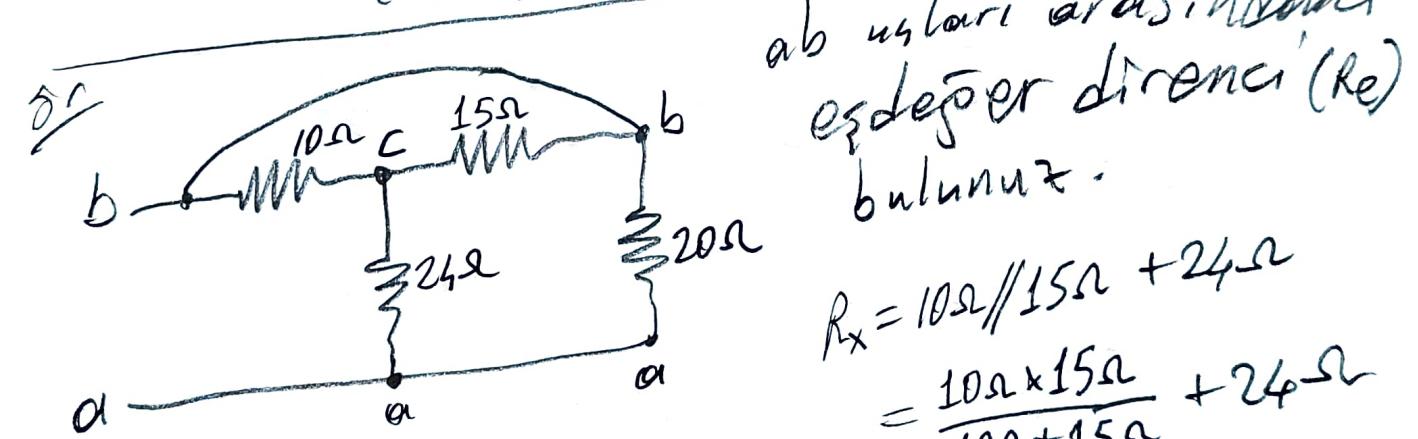
$$V_o = R_2 i_o = \frac{k R_2 V_s}{(R_1 + R_2)(R_s + R_x)} \Rightarrow \frac{V_o}{V_s} = \frac{k R_2}{(R_1 + R_2)(R_s + R_x)}$$



$$R_x = 10\Omega // 15\Omega + 24\Omega$$


$$= \frac{10\Omega \times 15\Omega}{10\Omega + 15\Omega} + 24\Omega$$



$$= 6\Omega + 24\Omega = 30\Omega$$

$$R_e = 20\Omega // R_x$$

$$= 20\Omega // 30\Omega$$

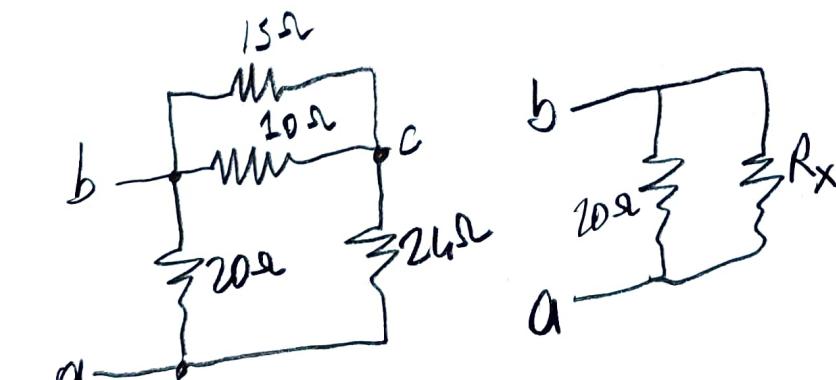
$$= \frac{20\Omega \times 30\Omega}{50\Omega} = 12\Omega$$



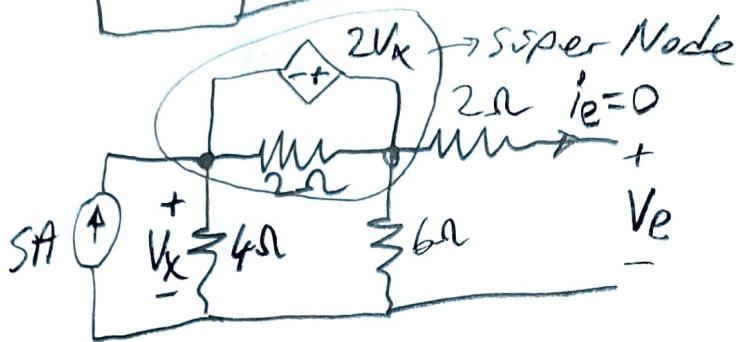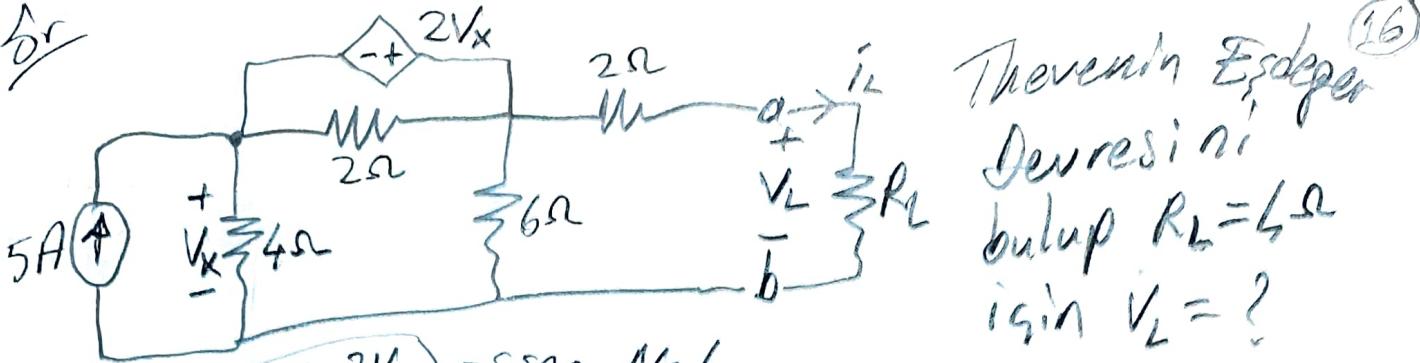

$$-5 + \frac{V_x}{4} + \frac{V_x + 2V_x}{6} = 0 \quad (3) \quad (2)$$
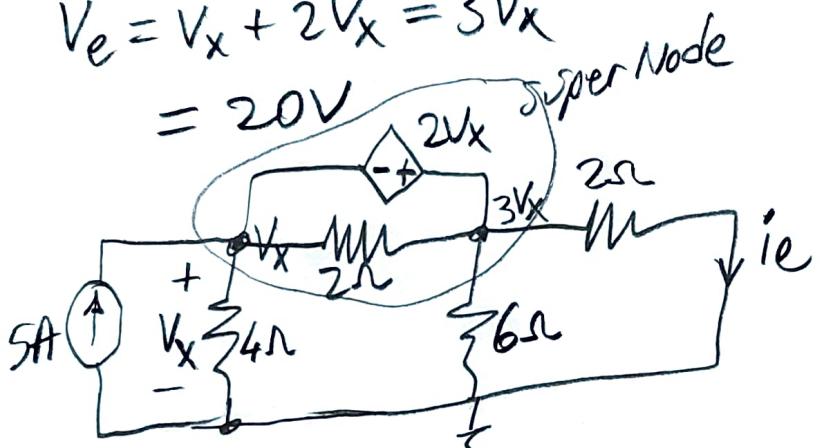
$$\frac{9V_x}{12} = 5 \Rightarrow V_x = \frac{20}{3} V$$




$$-5 + \frac{V_x}{4} + \frac{3V_x}{6} + \frac{3V_x}{2} = 0 \quad (3) \quad (2) \quad (6)$$

$$\frac{(3+6+18)V_x}{12} = 5$$

$$V_x = \frac{12 \times 5}{27} V = \frac{20}{9} V$$

$$i_e = \frac{3V_x}{2} = \frac{3}{2} \frac{20}{9} A = \frac{10}{3} A$$

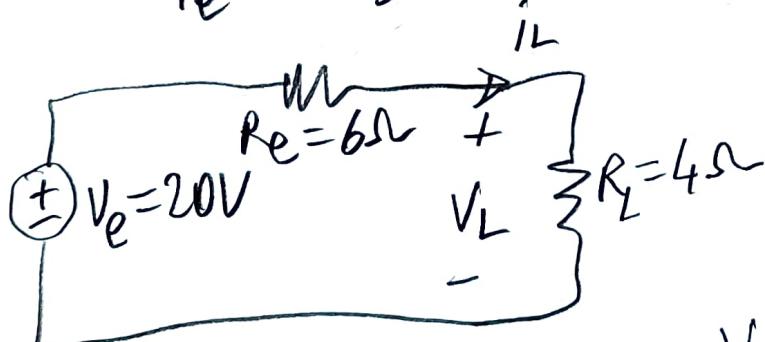
$$R_e = \frac{V_e}{i_e} = \frac{20V}{\frac{10}{3} A} = 6\Omega$$



$$i_L = \frac{V_e}{R_e + R_L}$$

$$= \frac{20V}{6\Omega + 4\Omega} = \frac{20V}{10\Omega} = 2A$$



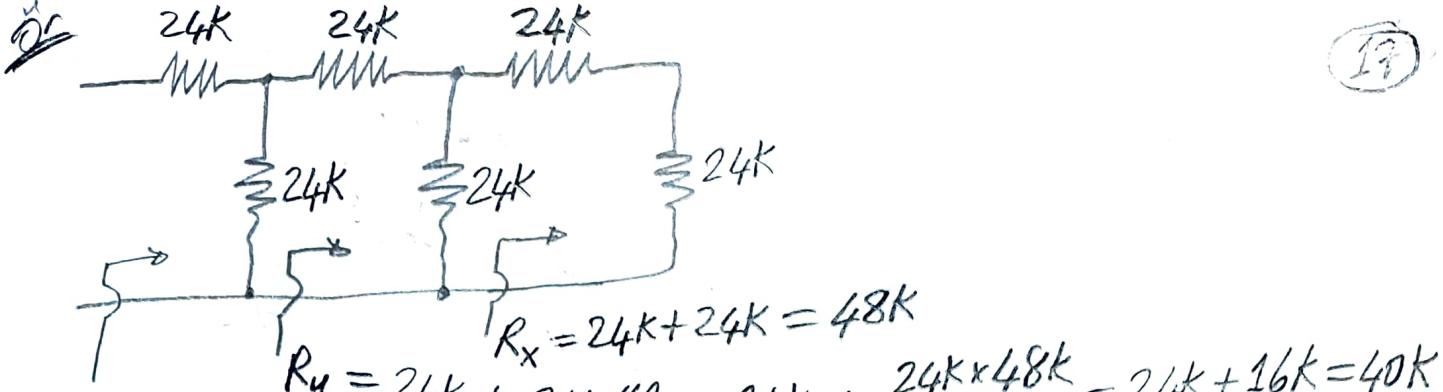
$$V_L = R_L i_L = 4\Omega \times 2A \\ = 8V$$



$$R_x = 24k + 24k = 48k$$

$$R_y = 24k + 24k // R_x = 24k + \frac{24k \times 48k}{72k} = 24k + 16k = 40k$$

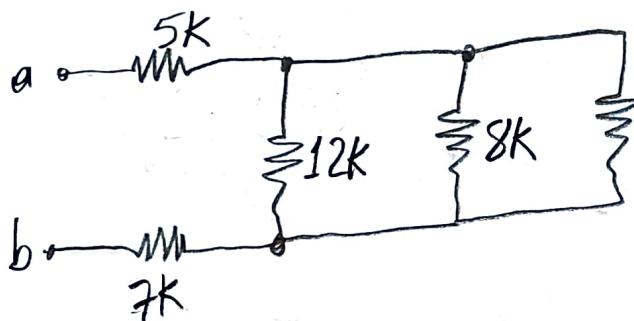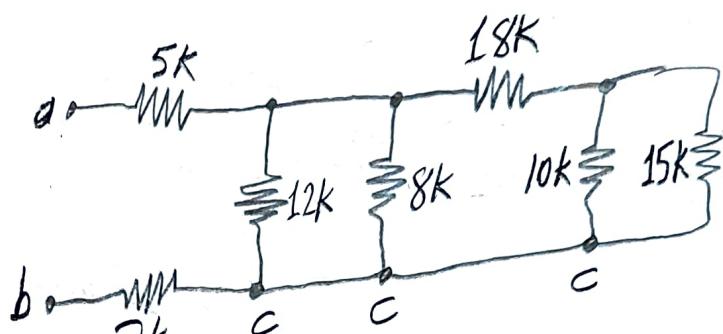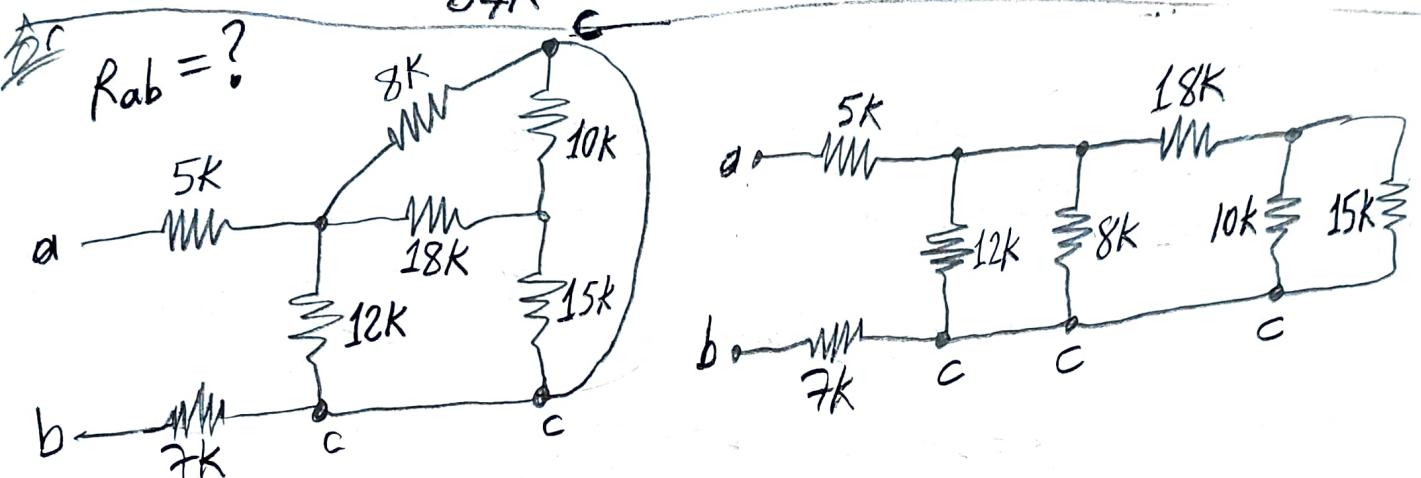
$$= 24k + \frac{24k \times 40k}{64k} = 24k + 15k = 39k$$



$$R_x = 18k + 10k // 15k$$

$$= 18k + \frac{10k \times 15k}{25k}$$

$$= 18k + 6k = 24k$$


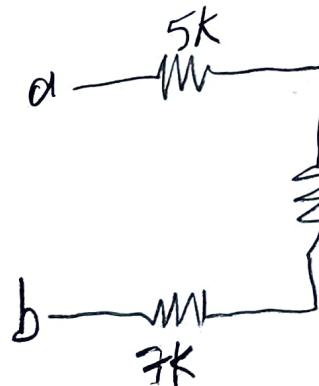



$$R_y = 12k // 8k // 24k$$

$$\frac{1}{R_y} = \frac{1}{12} + \frac{1}{8} + \frac{1}{24} = \frac{2+3+1}{24} = \frac{1}{4}$$


$$R_y = 4k$$
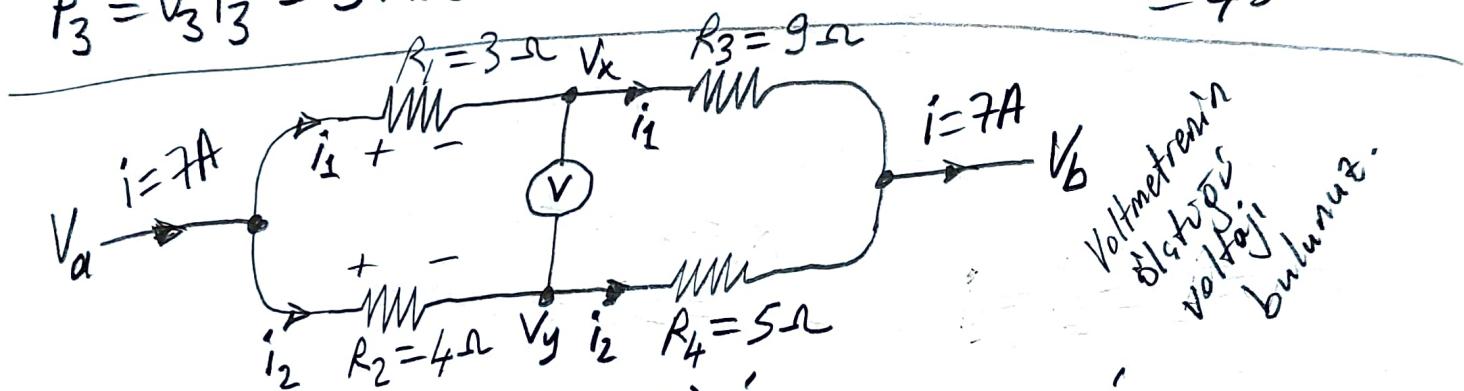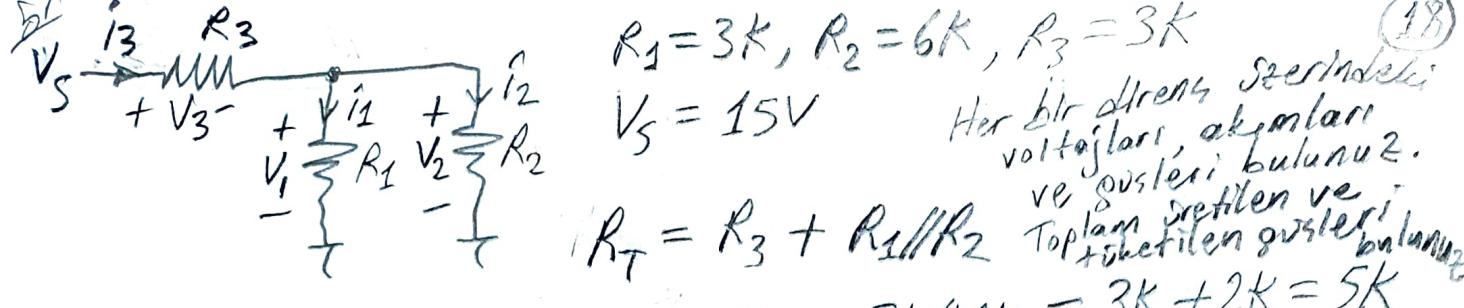
$$R_{ab} = 5k + R_y + 7k = 5k + 4k + 7k = 16k \Omega$$



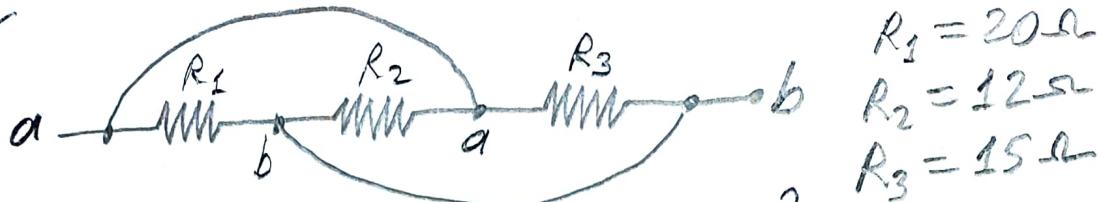

ab uşları arasındaki $R_T = ?$

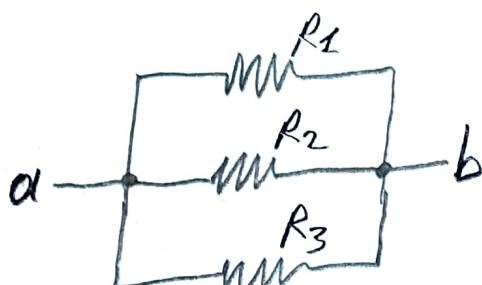


$$\frac{1}{R_T} = \frac{3+5+4}{60} = \frac{12}{60} = \frac{1}{5} \Rightarrow R_T = 5\Omega$$

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{20} + \frac{1}{12} + \frac{1}{15}$$

$$(3) \quad (5) \quad (4)$$

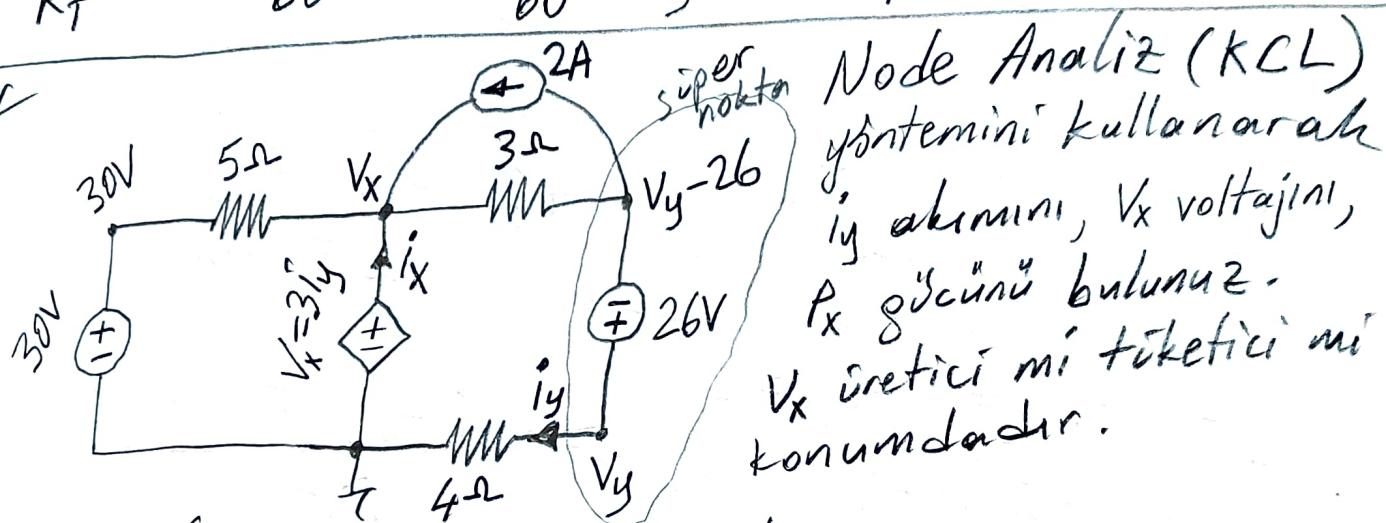

$$V_x = 3i_y$$

$$V_y = 4i_y$$

$$i_y + 2 + \frac{V_y - 26 - V_x}{3} = 0$$

$$i_y + 2 + \frac{4i_y - 26 - 3i_y}{3} = 0$$

$$3i_y + 6 + 4i_y - 26 - 3i_y = 0 \Rightarrow i_y = 5A$$


$$\frac{V_x - 30}{5} - i_x - 2 + \frac{V_x - V_y + 26}{3} = 0$$

$$\frac{3i_y - 30}{5} - i_x - 2 + \frac{3i_y - 4i_y + 26}{3} = 0, \quad 15 \text{ ile çarp}$$

$$9i_y - 90 - 15i_x - 30 - 5i_y + 130 = 0 \Rightarrow i_x = \frac{4i_y + 10}{15}$$


$$i_x = \frac{4 \times 5 + 10}{15} = \frac{30}{15} = 2A \quad P_x = V_x i_x = 15V \times 2A = 30W$$
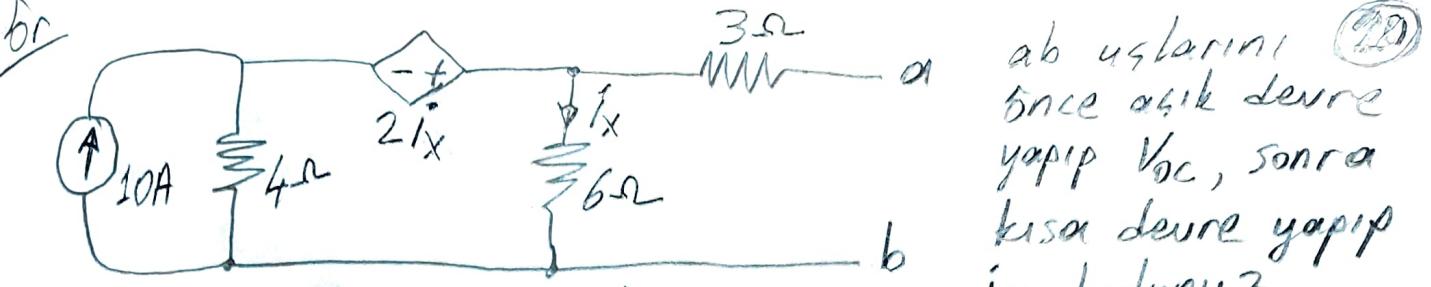
$$V_x = 3i_y = 3 \times 5 = 15V \quad \text{Üretici konumunda}$$



Devrenin Thevenin eşdeğерini bulup usclarına $R_L = 4\Omega$ direncini bağlayınız. Bu durumda $V_L = ?$

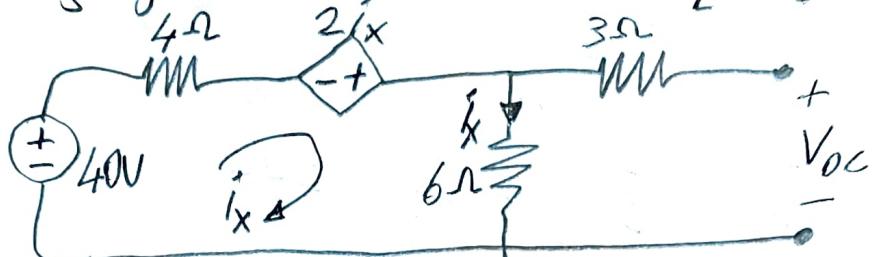ab usclarını
önce açık devre
yapıp V_{oc} , sonra
kısıtlı devre yapıp
 i_{sc} bulunuz -




$$40 - 4ix + 2ix - 6ix = 0$$

$$40 - 8ix = 0$$

$$ix = 5A$$

$$V_{oc} = 6ix = 30V$$

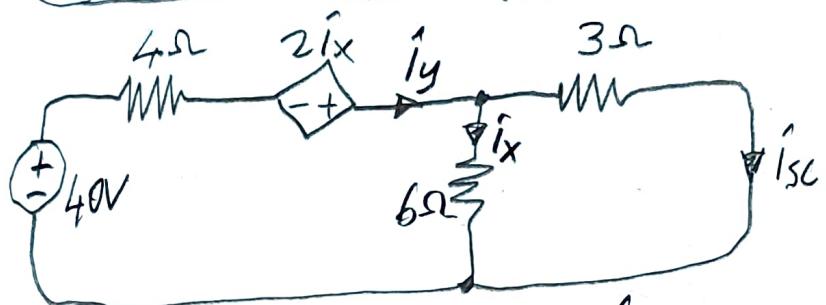

$$6ix = 3i_{sc}$$

$$i_{sc} = 2ix$$

$$i_y = ix + i_{sc} = ix + 2ix = 3ix$$

$$40 - 4iy + 2ix - 6ix = 0 \Rightarrow 40 - 4 \times 3ix - 4ix = 0$$


$$ix = 2.5A$$

$$V_e = V_{oc} = 30V$$

$$i_e = i_{sc} = 2ix = 5A$$

$$R_e = \frac{V_e}{i_e} = \frac{30V}{5A} = 6\Omega$$

$$i_L = \frac{V_e}{R_e + R_L}$$

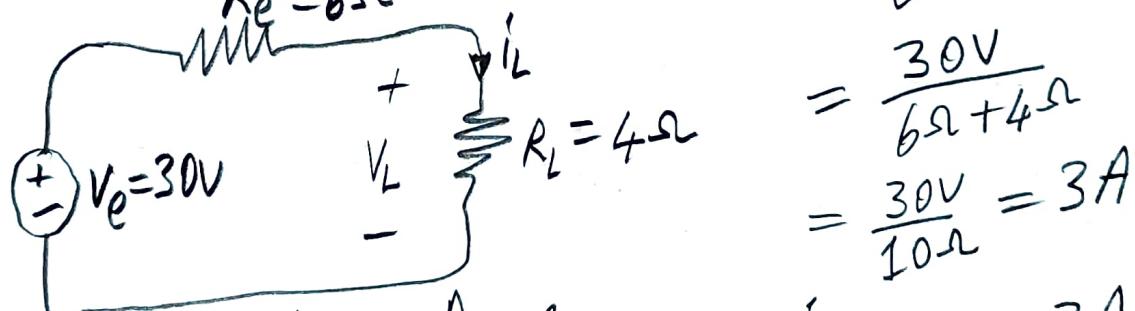


$$= \frac{30V}{6\Omega + 4\Omega}$$

$$= \frac{30V}{10\Omega} = 3A$$

Thevenin Eşdeğер Devre

$$V_L = R_L i_L = 4\Omega \times 3A$$

$$= 12V$$


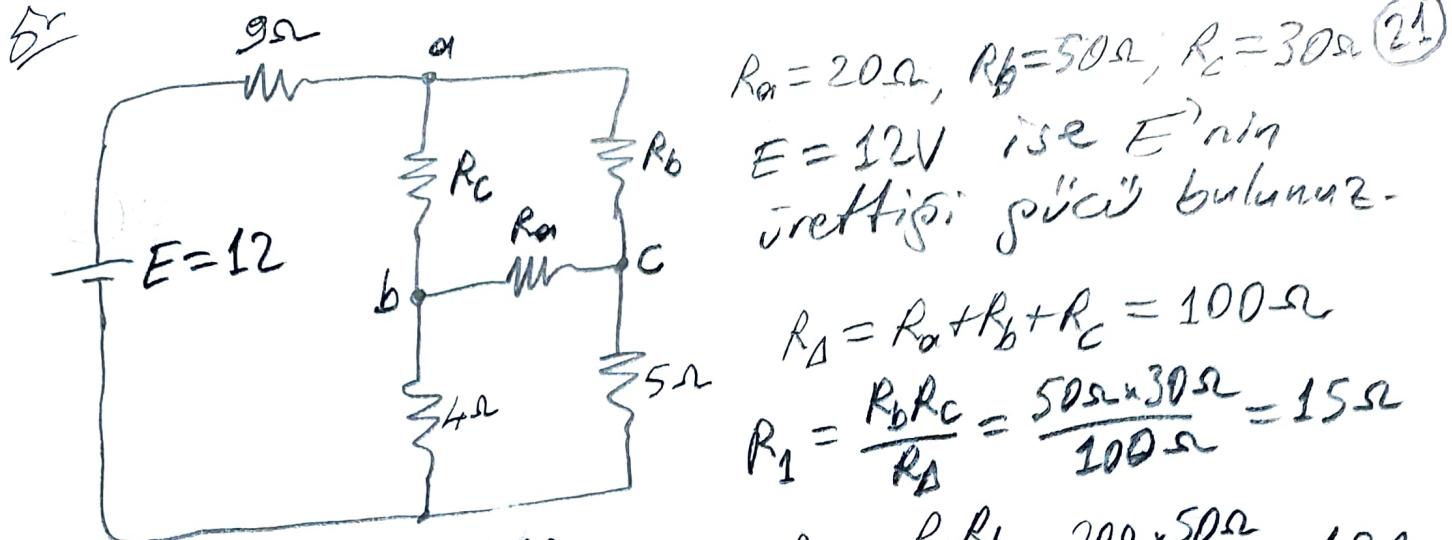


$$R_\Delta = R_a + R_b + R_c = 100\Omega$$

$$R_1 = \frac{R_b R_c}{R_\Delta} = \frac{50\Omega \times 30\Omega}{100\Omega} = 15\Omega$$

$$R_2 = \frac{R_a R_c}{R_\Delta} = \frac{20\Omega \times 30\Omega}{100\Omega} = 6\Omega$$
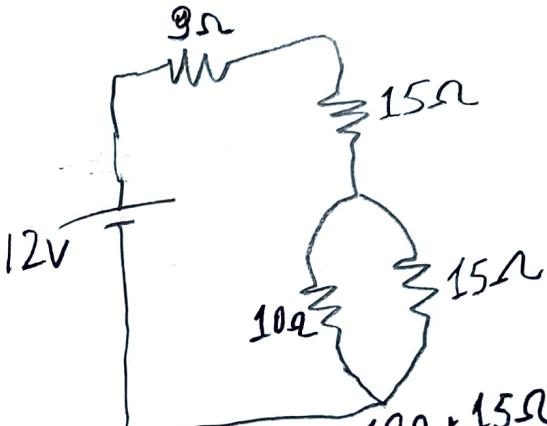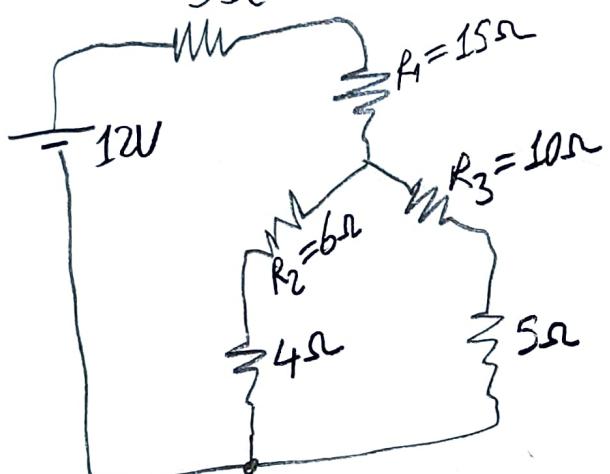
$$R_3 = \frac{R_a R_b}{R_\Delta} = \frac{20\Omega \times 50\Omega}{100\Omega} = 10\Omega$$




$$10\Omega // 15\Omega = \frac{10\Omega \times 15\Omega}{25\Omega} = 6\Omega$$

$$E = i_e \cdot R_e = 12V \cdot 30\Omega = 36V$$

$$i_e = E/R_e = 12V / 30\Omega = 0.4A$$
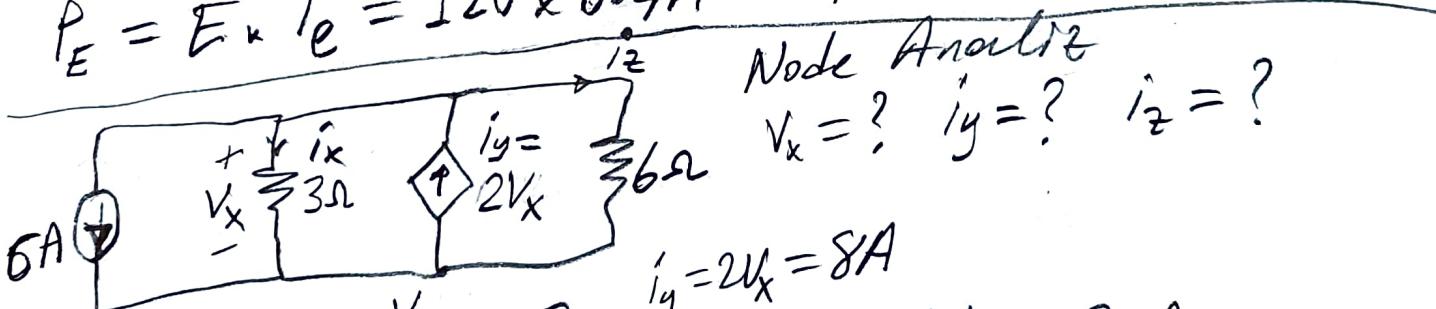
$$P_E = E \cdot i_e = 12V \times 0.4A = 4.8W$$



$$6 + \frac{V_x}{3} - 2V_x + \frac{V_x}{6} = 0$$

6 ile çarp



$$36 + 2V_x - 12V_x + V_x = 0$$

$$9V_x = 36 \Rightarrow V_x = 4V$$

$$i_y = 2V_x = 8A$$

$$i_z = \frac{V_x}{6} = \frac{4V}{6\Omega} = \frac{2}{3}A$$
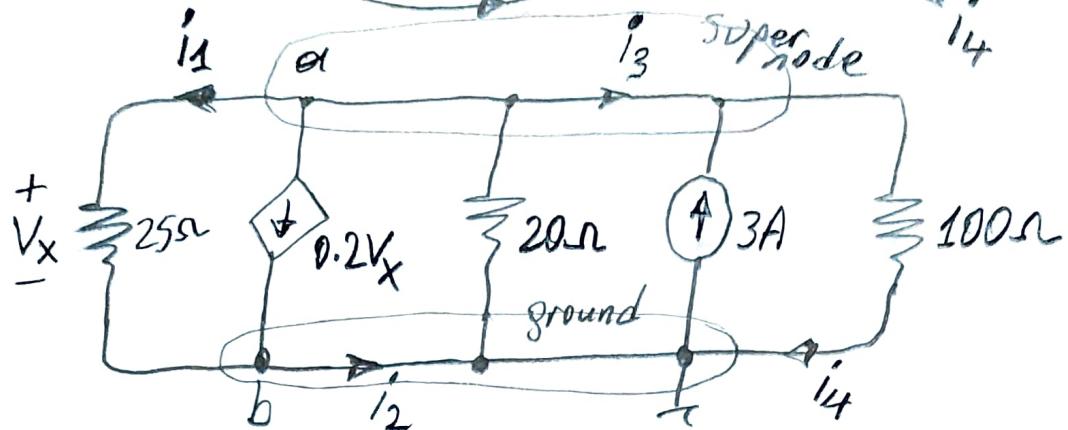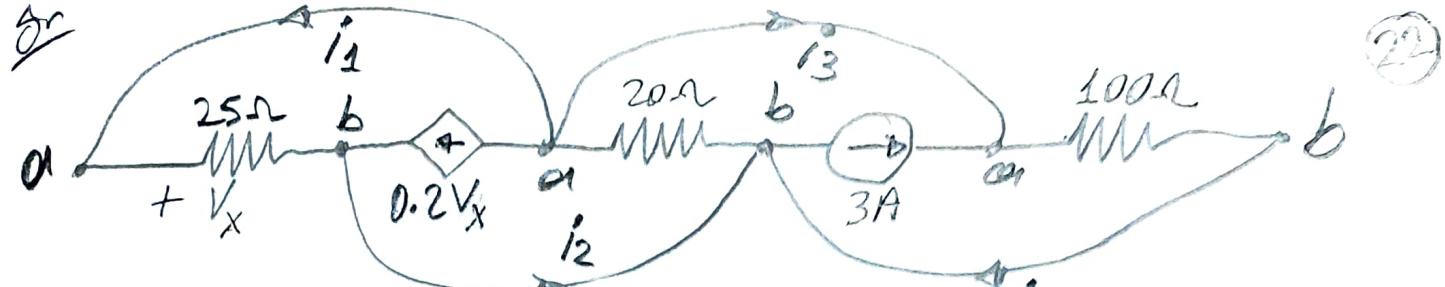
$$i_x = \frac{V_x}{3} = \frac{4V}{3\Omega} = \frac{4}{3}A$$



$$\frac{V_x}{25} + 0.2V_x + \frac{V_x}{20} - 3 + \frac{V_x}{100} = 0, \text{ 100 ile çarp}$$



$$4V_x + 20V_x + 5V_x - 300 + V_x = 0 \Rightarrow V_x = 10V$$

$$i_1 = \frac{V_x}{25} = \frac{10V}{25\Omega} = 0.4A$$

$$i_2 = i_1 + 0.2V_x = 0.4A + 0.2 \cdot 10 \Omega = 0.4A + 2A = 2.4A$$

$$i_3 = i_1 + 0.2V_x = 0.4A + 0.2 \cdot 10 \Omega = 0.4A + 2A = 2.4A$$
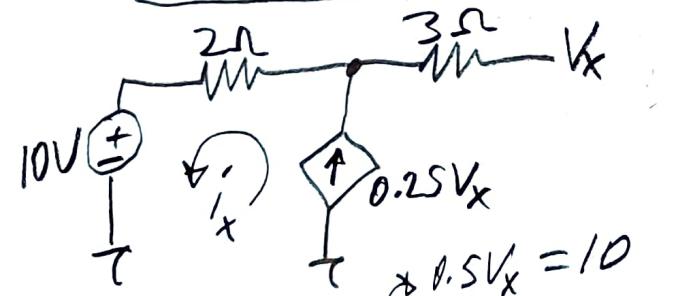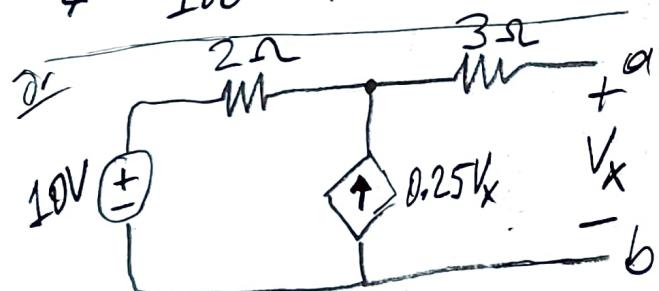
$$i_4 = \frac{V_x}{100} = \frac{10V}{100\Omega} = 0.1A, \quad i_3 = i_4 - 3 = -2.9A$$



$$i_x = 0.25V_x$$


$$V_x = 10V + 2i_x$$

$$V_x = 10V + 0.5V_x$$


$$V_x = 20V$$

$$V_x = 20V$$

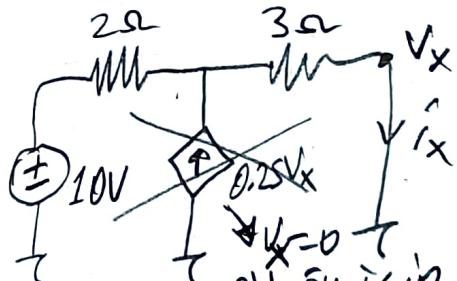ab uylan arasindaki
Re direncini bul.
Therenin esdegerini siz.


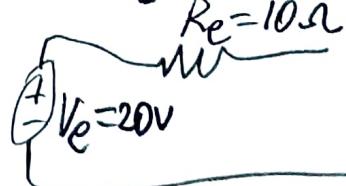
$$Re = \frac{V_{ex}}{i_x} = \frac{20V}{2A} = 10\Omega$$




$$i_x = \frac{10V}{2\Omega + 3\Omega}$$


$$= \frac{10V}{5\Omega} = 2A$$

$$i_e = i_x = 2A$$

$$Re = 10\Omega$$

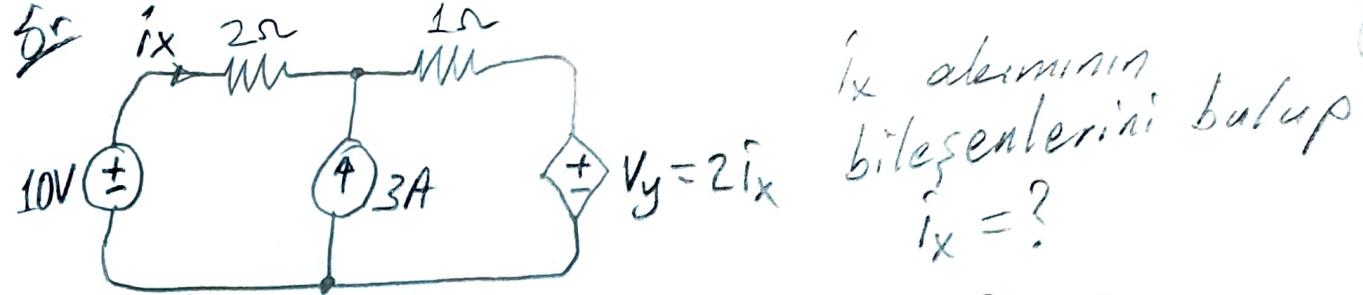


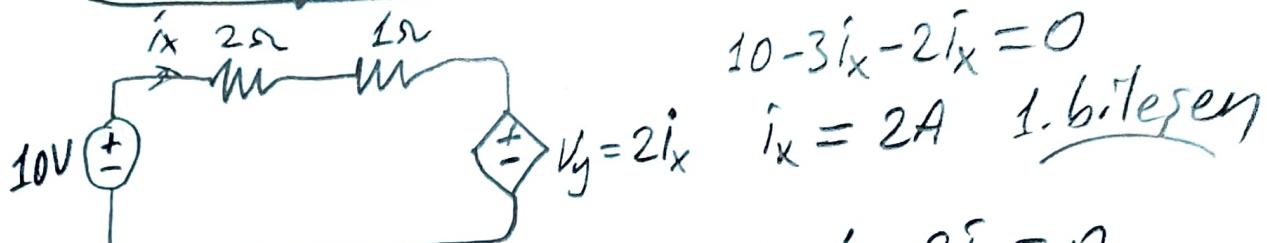i_x aleminin
bileşenlerini bulup
 $i_x = ?$



$$10 - 3i_x - 2i_x = 0$$
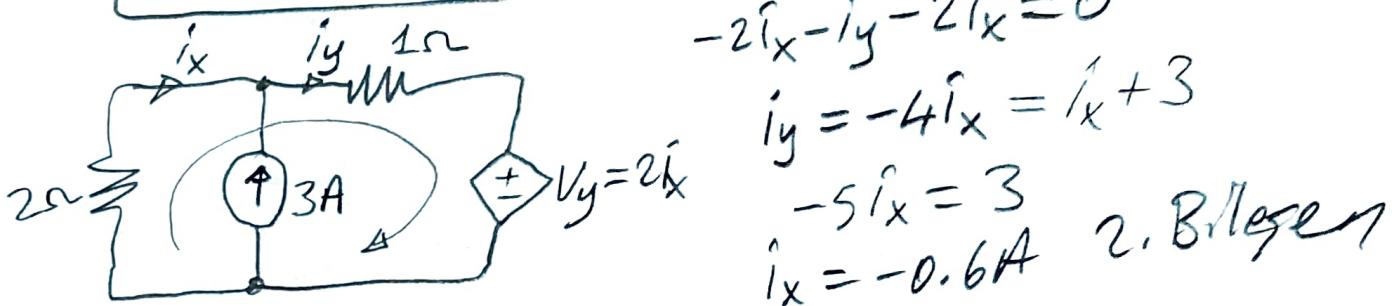
$$i_x = 2A \quad 1. \text{ b. t. leşen}$$




$$-2i_x - i_y - 2i_x = 0$$

$$i_y = -4i_x = i_x + 3$$

$$-5i_x = 3$$

$$i_x = -0.6A \quad 2. \text{ B. t. leşen}$$
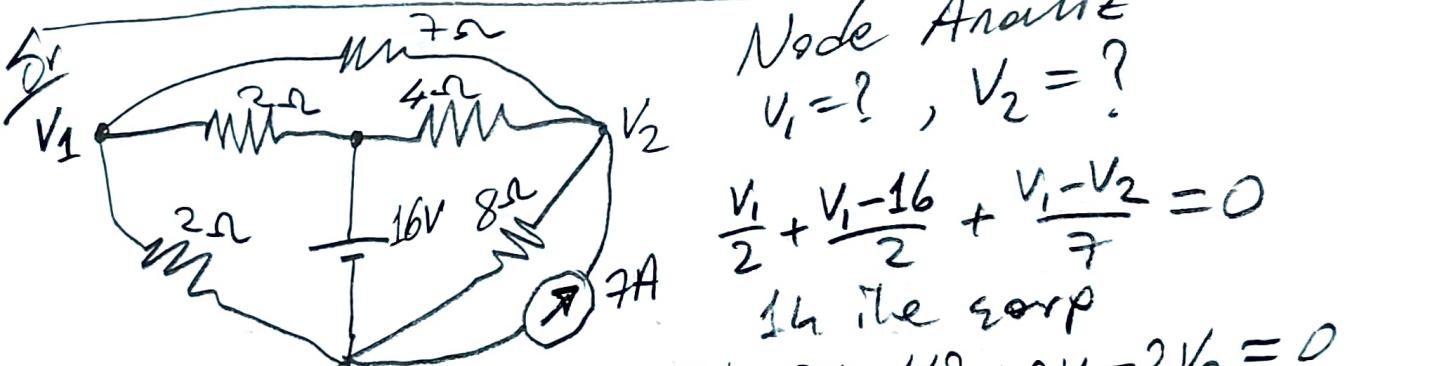
$$i_x = i_x(1) + i_x(2) = 2A - 0.6A = 1.4A$$



Node Analyze
 $V_1 = ?$, $V_2 = ?$

$$\frac{V_1}{2} + \frac{V_1 - 16}{4} + \frac{V_1 - V_2}{7} = 0$$

1h ile çarپ

$$7V_1 + 7V_1 - 112 + 2V_1 - 2V_2 = 0$$

$$8V_1 - V_2 = 56 \quad 1. \text{ denklem}$$

$$\frac{V_2 - V_1}{7} + \frac{V_2 - 16}{4} + \frac{V_2}{8} - 7 = 0$$

56 ile çarپ


$$8V_2 - 8V_1 + 14V_2 - 224 + 7V_2 - 382 = 0 \Rightarrow 29V_2 - 8V_1 = 616 \quad 2. \text{ denklem}$$

$$\begin{bmatrix} 8 & -1 & 56 \\ -8 & 29 & 616 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 8 & -1 & 56 \\ 0 & 28 & 672 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 8 & -1 & 56 \\ 0 & 1 & 24 \end{bmatrix}$$

$$V_1 = 10V$$

$$V_2 = 24V$$
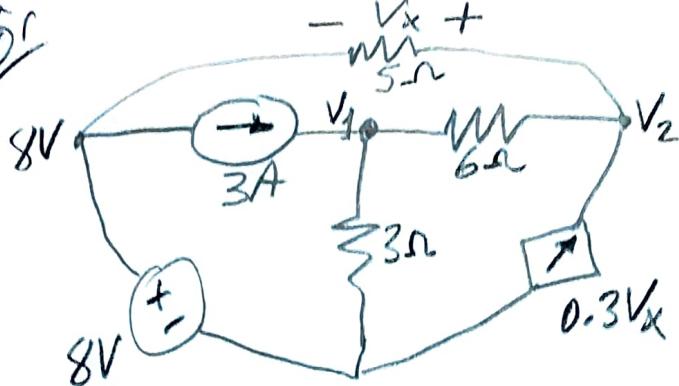
$$\sim \begin{bmatrix} 8 & 0 & 80 \\ 0 & 1 & 24 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 10 \\ 0 & 1 & 24 \end{bmatrix}$$



Node Analyse
 $V_1 = ?$, $V_2 = ?$

$$V_x = V_2 - 8$$

$$-3 + \frac{V_1}{3} + \frac{V_1 - V_2}{6} = 0$$

$$3V_1 - V_2 = 18 \quad | \text{ Lernklemm}$$

$$-0.3V_x + \frac{V_2 - V_1}{6} + \frac{V_2 - 8}{5} = 0$$


$$-0.3(V_2 - 8) + \frac{V_2 - V_1}{6} + \frac{V_2 - 8}{5} = 0, \text{ 30 ist sarp}$$

$$-9V_2 + 72 + 5V_2 - 5V_1 + 6V_2 - 48 = 0 \Rightarrow 5V_1 - 2V_2 = 24$$

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & 18 \\ 5 & -2 & 24 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 6 & -2 & 36 \\ 5 & -2 & 24 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 12 \\ 5 & -2 & 24 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 24 \\ 0 & -2 & -36 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 12 \\ 0 & 1 & 18 \end{bmatrix} \quad V_1 = 12V, V_2 = 18V$$

Mesh Analyse <5versch

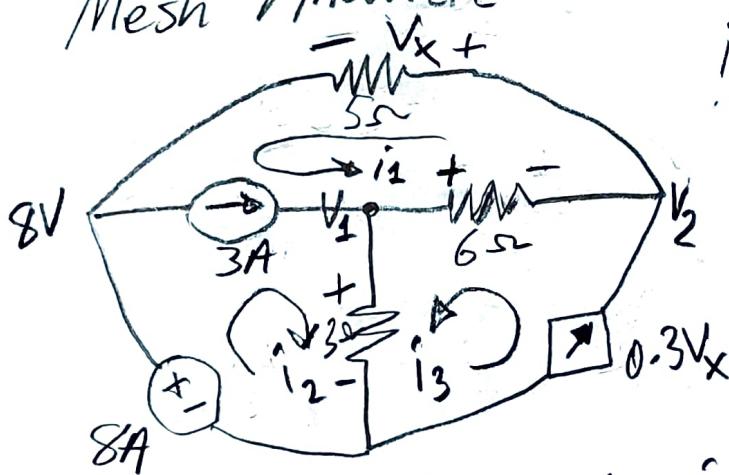

$$i_1 + i_2 = 3 \Rightarrow i_2 = 3 - i_1$$

$$V_x = 5i_1$$

$$i_3 = 0.3V_x = 1.5i_1$$

$$i_2 = 3 - i_1$$

$$= 3A - 2A = 1A$$

$$i_3 = 1.5i_1 = 3A$$

$$V_1 = 3(i_2 + i_3)$$

$$= 3 \times 4V = 12V$$

$$V_2 = 8 + 5i_1 = 8 + 5 \times 2$$

$$= 18V$$

$$8 + 5i_1 + 6(i_1 - i_3) - 3(i_2 + i_3) = 0$$

$$8 + 5i_1 + 6i_1 - 6i_3 - 3i_2 - 3i_3 = 0$$

$$11i_1 - 3i_2 - 9i_3 = -8$$

$$11i_1 - 3(3 - i_1) - 13.5i_3 = -8$$

$$0.5i_1 = 1 \Rightarrow i_1 = 2A$$