

Her bir kapaşitörün  
serindeki yük ve voltajları  
bulunuz.

$$E = 24V, C_1 = 0.3mF, C_2 = 0.24mF, C_3 = 0.18mF, C_4 = 0.3mF, C_5 = 0.45mF$$

$$C_e = C_1 \parallel (C_2 + C_3 + C_4 \parallel C_5)$$

$$= 0.3mF \parallel (0.24mF + 0.18mF + 0.3mF \parallel 0.45mF)$$

$$= 0.3mF \parallel (0.42mF + \frac{0.3 \times 0.45}{0.75} mF)$$

$$= 0.3mF \parallel (0.42mF + 0.18mF)$$

$$= 0.3mF \parallel 0.6mF = \frac{0.3 \times 0.6}{0.9} mF = 0.2mF$$

$$Q = C_e \cdot E = 0.2mF \times 24V = 4.8mC$$

$$\vartheta_1 = \vartheta = 4.8mC, V_1 = \frac{Q}{C_1} = \frac{4.8mC}{0.3mF} = 16V$$

$$V_2 = V_3 = E - V_1 = 24V - 16V = 8V$$

$$\vartheta_2 = C_2 V_2 = 0.24mF \times 8V = 1.92mC$$


$$\vartheta_3 = C_3 V_3 = 0.18mF \times 8V = 1.44mC$$

$$\vartheta_4 = \vartheta_5 = (C_4 \parallel C_5) V_3 = (0.3mF \parallel 0.45mF) \times 8V$$

$$= \frac{0.3 \times 0.45}{0.75} mF \times 8V = 0.18mF \times 8V = 1.44mC$$

$$V_4 = \frac{\vartheta_4}{C_4} = \frac{1.44mC}{0.3mF} = 4.8V$$
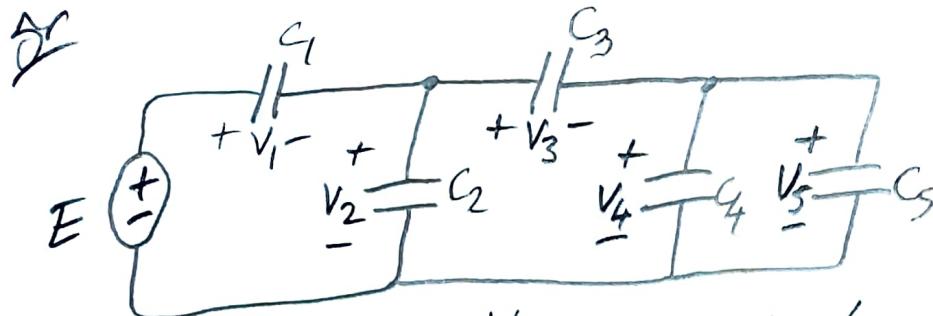
$$V_5 = \frac{\vartheta_5}{C_5} = \frac{1.44mC}{0.45mF} = 3.2V$$



$$E = 25V$$

$$C_1 = 30 \text{ mF}$$

$$C_2 = 24 \text{ mF}$$

$$C_3 = 30 \text{ mF}$$

$$C_4 = 20 \text{ mF}$$

$$C_5 = 50 \text{ mF}$$

Her bir kondansatör üzerindeki  
gök ve voltajlarını bulunuz.

$$C_{\text{eq}} = C_1 + (C_2 + C_3 + (C_4 + C_5))$$

$$= 30 \text{ mF} + (24 \text{ mF} + 30 \text{ mF} + (20 \text{ mF} + 50 \text{ mF}))$$

$$= 30 \text{ mF} + (24 \text{ mF} + 30 \text{ mF} + 70 \text{ mF})$$

$$= 30 \text{ mF} + (24 \text{ mF} + \frac{30 \times 70}{100} \text{ mF})$$

$$= 30 \text{ mF} + (24 \text{ mF} + 21 \text{ mF})$$

$$= 30 \text{ mF} + 45 \text{ mF} = \frac{30 \times 45}{75} \text{ mF} = 18 \text{ mF}$$

$$\mathcal{Q} = C_{\text{eq}} \times E = 18 \text{ mF} \times 25 \text{ V} = 450 \text{ mC}$$

$$\mathcal{Q}_1 = \mathcal{Q} = 450 \text{ mC}, \quad V_1 = \frac{\mathcal{Q}_1}{C_1} = \frac{450 \text{ mC}}{30 \text{ mF}} = 15 \text{ V}$$

$$V_2 = E - V_1 = 25 \text{ V} - 15 \text{ V} = 10 \text{ V}$$

$$\mathcal{Q}_2 = C_2 V_2 = 24 \text{ mF} \times 10 \text{ V} = 240 \text{ mC}$$

$$\mathcal{Q}_3 = \mathcal{Q}_1 - \mathcal{Q}_2 = 450 \text{ mC} - 240 \text{ mC} = 210 \text{ mC}$$

$$V_3 = \frac{\mathcal{Q}_3}{C_3} = \frac{210 \text{ mC}}{30 \text{ mF}} = 7 \text{ V}$$

$$V_4 = V_5 = V_2 - V_3 = 10 \text{ V} - 7 \text{ V} = 3 \text{ V}$$

$$\mathcal{Q}_4 = C_4 V_4 = 20 \text{ mF} \times 3 \text{ V} = 60 \text{ mC}$$


$$\begin{aligned} \mathcal{Q}_5 &= C_5 V_5 \\ &= 50 \text{ mF} \times 3 \text{ V} \\ &= 150 \text{ mC} \end{aligned}$$

# Endüktör (Inductor)

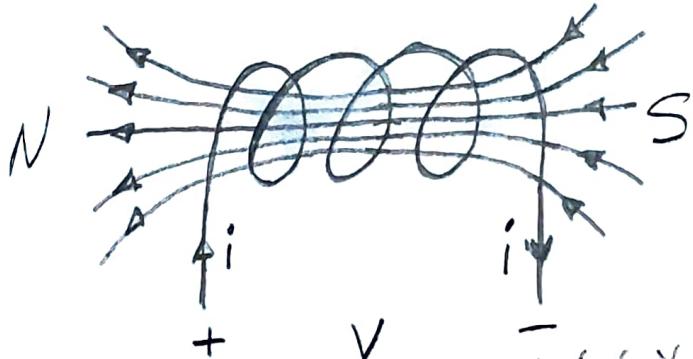(51)




Üzerinden elektrik akımı geçen her tel etrafında manyetik alan oluşturur.



İşteki tel bobin haline getirilirse olsasın manyetik alan da bir miknatıskına benzer.

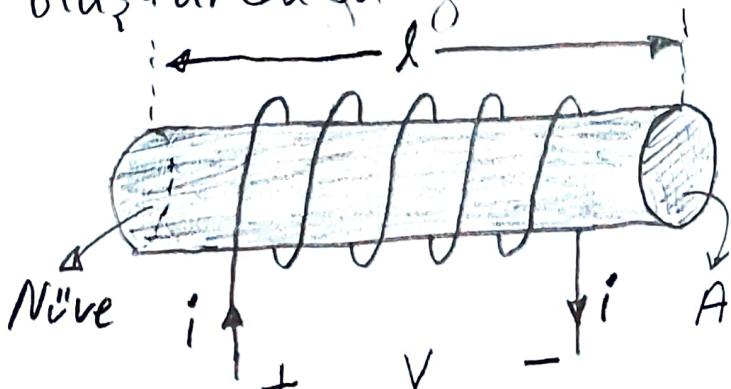Bobinden geçen elektrik akımı manyetik alan oluşturduğun gibi tersi de doğrudur.



Endüktör endükleme işini yapan devre elementidir. Pratikte bobin olarak isimlendirilir.

Endüktörün enerjisiyi manyetik alan olarak depolama yeteneğine Endüktans denir. Sembolu  $L$ , birimi Henry (H) dir.

$n$ : Sarım Sayısı  
 $A$ : Kesit Alanı ( $m^2$ )  
 $l$ : Uzunluk ( $m$ )

$$L = \mu \frac{n^2 A}{l} = \mu_r \mu_0 \frac{n^2 A}{l} = \mu_r L_0$$

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$  Boşluğun manyetik alan gesirgenliğini  
 $\mu_r$ : Bağlı manyetik alan gesirgenlik katsayısı  
 Boşluk için 1, Hava için  $\approx 1$ , Demir Nişesi işin 400.

Bobin enerjisi manyetik alanında depolayarak devre elementidir. Pratikte bobin emaye felden sarılarak elde edilir. Bu telin az da olsa bir direnci vardır. ideal bobinin ıg direnci sıfırdır.

Bobinde manyetik alan oluşturmak için zamanaya (52)  
İhtiyac vardır. Bobinden geçen akım kesildiğinde  
manyetik alan birden yok olmaz. Manyetik  
alanın yok olması ışın yine zamana ihtiyac vardır.

Bobin, ışından geçen akıma tepki gösterir. Geçen  
akım DC ise ısları arasındaki gerilim sıfırdır.  
AC bir akımda frekans artması endüktör  
gerilimini artırır. Yüksek frekansa așık devre,  
düşük frekansa kısa devre olur. Bass denilen  
düşük frekansları geçirir. Endüktör üzerindeki  
akım artıyorsa tüketici konumunda, azaltıyorsa  
üretici konumundadır.

$$i_L \xrightarrow{L} \phi(t) = L i_L(t)$$



$$+V_L -$$

Manyetik Ağı (Weber-Wb)

$$V_L(t) = \frac{d\phi(t)}{dt} = L \frac{di_L(t)}{dt}, \quad L \text{ sabit zamanla} \\ \text{bağımsız alınırsa}$$

$$i_L(t) = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t V_L(z) dz = i_L(t_0) + \frac{1}{L} \int_{t_0}^t V_L(z) dz$$

$$i_L(0^-) = i_L(0^+)$$

$$\frac{di_L}{dt} = 0 \text{ ise } V_L = 0 \\ (\text{Kısa Devre})$$

Bobindeki akım değişim hızı  
1A/sn ve bu gerilime karşı  
koyan endüktör gerilimi 1V  
ise bobinin endüktansı 1H'dır.


$$W_L(t) = \frac{1}{2} L i_L^2(t) = \frac{\phi^2(t)}{2L} = \frac{\phi(t) \cdot i_L(t)}{2}$$

$$P_L(t) = \frac{dW_L(t)}{dt} = L i_L(t) \frac{di_L(t)}{dt} = V_L(t) \cdot i_L(t)$$


$$W_L(t) = \int_{-\infty}^t P_L(z) dz = L \int_{i_L(-\infty)}^{i_L(t)} i_L d i_L = \frac{1}{2} L i_L^2(t), \quad i_L(-\infty) = 0$$

### Endüktörlerin Seri Bağlantması

53

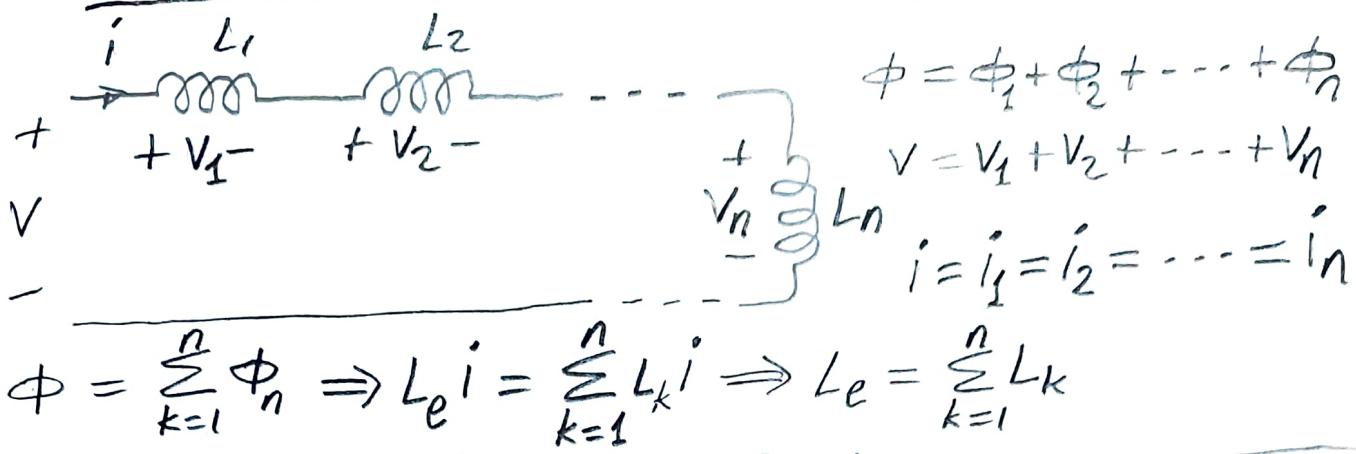

## Endüktörlerin Paralel Bağlanması

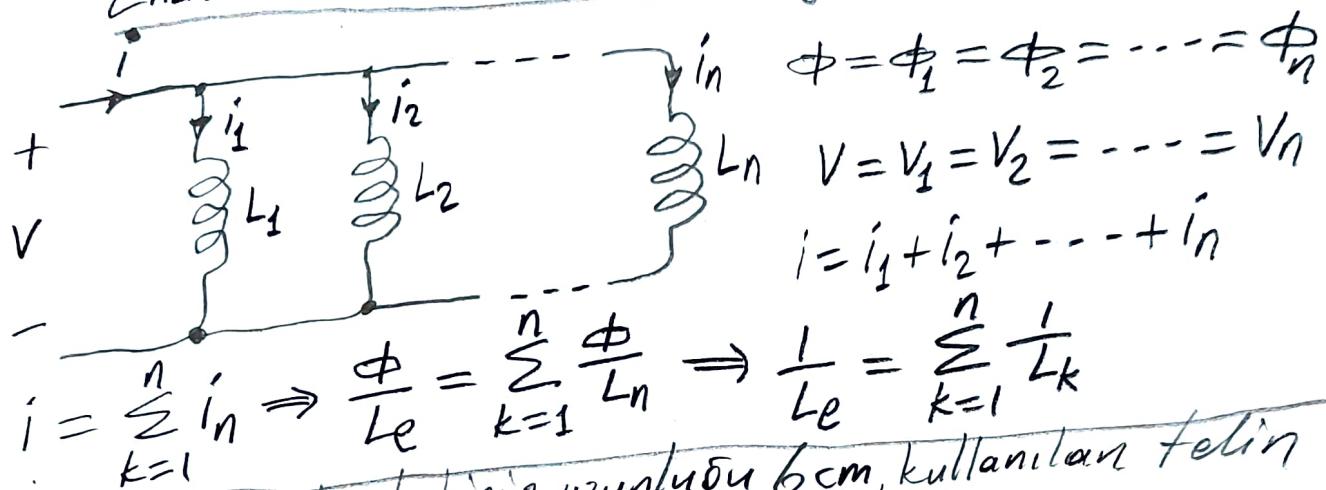

$i = \sum_{k=1}^n l_n \Rightarrow \sum_{k=1}^n L_e$  kulanılan felin  
 500 sarımlı bir bobinin uzunluğu 6cm, kullanılan felin

$\rightarrow$  kesit alanı  $12 \text{ cm}^2$  dir.  
 $\rightarrow$  1 m<sup>2</sup> pratesiz ise endüktansı  $12 \text{ mH}$  olur.

a) Bobin növesiz ise endüktansı  $(\mu_r = 250 \text{ o/}5\mu\text{m})$

$$F = \frac{2\pi \cdot 10^{-7} \cdot 500^2 \times 12 \times 10^{-4}}{F} = 6.28 \text{ mF}$$

$$n=500, \ell = 6\text{ cm} = 0.06\text{ m}$$

$$\text{a) } L_0 = \mu_0 \frac{n^2 A}{\ell} = 4\pi \times 10^{-7} \frac{500^2 \times 12 \times 10^{-4}}{6 \times 10^{-2}} F = 6.28 \text{ mF}$$

$$b) I = \mu_r L_0 = 500 \times 6.28 \text{ mF} = 1.57 \text{ F}$$


b)  $L = \mu_r L_0 = 500 \times 6.28 \text{ mF} = 1.51 \text{ H}$

Bir bobinden geçen akım 0.25 sn'de 2A'den 5A'ye  
gidiğinden üzerinde 6V'luk endüktör gerilimi oluşuyor.  
Bobinin endüktansını bulunuz.

$$V = L \frac{\Delta I}{\Delta t} \Rightarrow L = V \frac{\Delta t}{\Delta I}$$

$$\Delta t = 0,25 \text{ s} \quad V = L \frac{\Delta I}{\Delta t} \Rightarrow L = V \frac{\Delta t}{\Delta I}$$
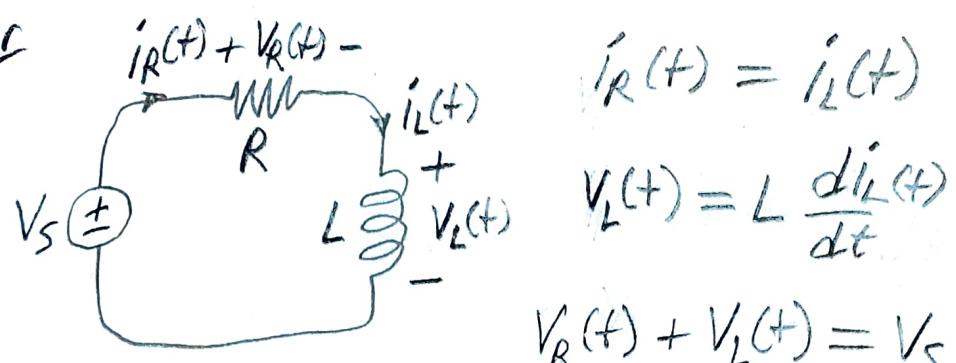
$$\Delta I = 5A - 2A = 3A \quad L = 6V \quad \frac{0.25\text{ s}}{3A} = 0.5H$$



$$R i_R(t) + L \frac{di_L(t)}{dt} = V_s$$

$$R i_L(t) + L \frac{di_L(t)}{dt} = V_s \Rightarrow \frac{di_L}{dt} + \frac{R}{L} i_L = \frac{V_s}{L}$$

$t=0^+$  zamanından itibaren devreye  $V_s$  sabit gerilimi veriliyor.

$$i_L(t) = (A e^{-\frac{Rt}{L}} + B) u(t) \quad Z = L/R$$

$$\text{Yada } i_L(t) = A e^{-\frac{Rt}{L}} + B, t \geq 0$$


$$i_L(0^+) = I_0, \quad i_L(\infty) = \frac{V_s}{R} \quad (\text{süpheli } V_L \text{ kısır devre olur})$$


$$t=\infty \text{ için } B = \frac{V_s}{R}$$

$$t=0 \text{ için } A+B = I_0 \Rightarrow A = I_0 - \frac{V_s}{R}$$

$$i_L(t) = (I_0 - \frac{V_s}{R}) e^{-\frac{Rt}{L}} + \frac{V_s}{R}$$
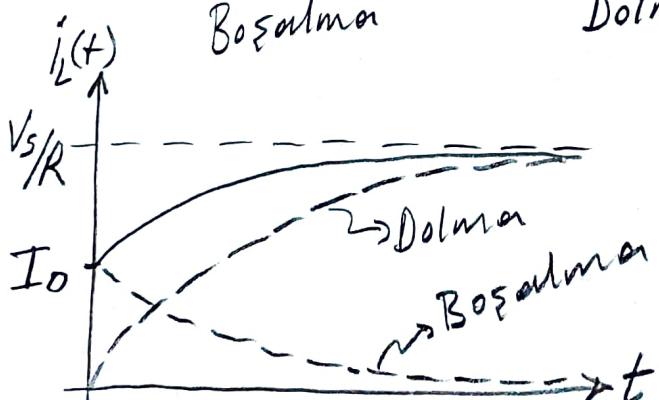
$$= \underbrace{I_0 e^{-\frac{Rt}{L}}}_{\text{Boşalma}} + \underbrace{\frac{V_s}{R} (1 - e^{-\frac{Rt}{L}})}_{\text{Dolma}}, \quad t \geq 0$$



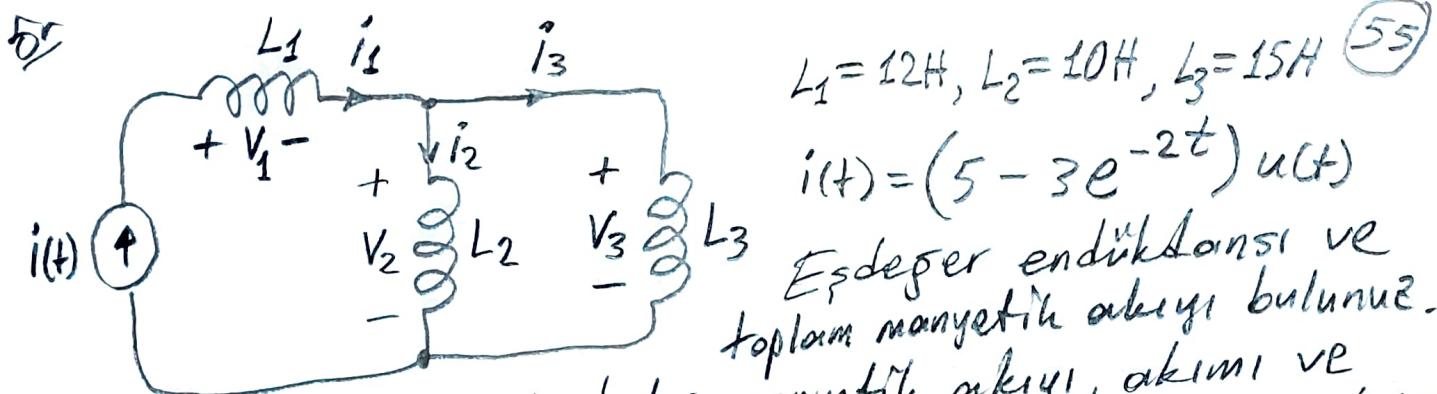

$$L_1 = 12H, L_2 = 10H, L_3 = 15H$$

$$i(t) = (5 - 3e^{-2t}) u(t)$$

Eşdeğer endüksiyonu ve toplam manyetik akıyi bulunuz.

Her bir bobin üzerindeki manyetik akıyi, akımı ve voltajı bulunuz.  $t=0^+$  ve  $t=\infty$  için bobinler üzerindeki voltajı ve akımları bulunuz.

$$L_e = L_1 + L_2 // L_3 = 12H + 10H // 15H$$

$$= 12H + \frac{10H \times 15H}{25H} = 12H + 6H = 18H$$

$$\phi(t) = L_e i(t) = 90 - 54e^{-2t}, t \geq 0$$

$$i_1(t) = i(t) = 5 - 3e^{-2t}, t \geq 0$$

$$\phi_1(t) = L_1 i_1(t) = 60 - 36e^{-2t}, t \geq 0$$

$$V_1(t) = \frac{d\phi_1(t)}{dt} = 72e^{-2t}, t \geq 0$$

$$\phi_2(t) = \phi_3(t) = \phi(t) - \phi_1(t) = 30 - 18e^{-2t}, t \geq 0$$

$$V_2(t) = V_3(t) = \frac{d\phi_2(t)}{dt} = \frac{d\phi_3(t)}{dt} = 36e^{-2t}, t \geq 0$$


$$i_2(t) = \frac{\phi_2(t)}{L_2} = 3 - 1.8e^{-2t}, t \geq 0$$

$$i_3(t) = \frac{\phi_3(t)}{L_3} = 2 - 1.2e^{-2t}, t \geq 0$$

$$i_1(0) = 3A \quad V_1(0^+) = 72V \quad i_1(\infty) = 5A \quad V_1(\infty) = 0$$

$$i_2(0) = 1.2A \quad V_2(0^+) = 36V \quad i_2(\infty) = 3A \quad V_2(\infty) = 0$$
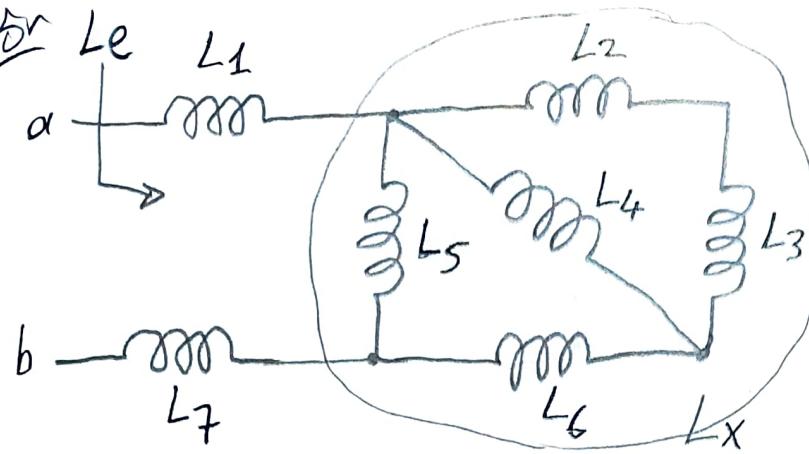
$$i_3(0) = 0.8A \quad V_3(0^+) = 36V \quad i_3(\infty) = 2A \quad V_3(\infty) = 0$$



$$L_1 = 5H, L_2 = 8H$$



$$L_3 = 4H, L_4 = 24H$$


$$L_5 = 8H, L_6 = 10H$$

$$L_7 = 3H \text{ ise } L_e = ?$$

$$\begin{aligned} L_x &= L_5 \parallel (L_6 + L_4 \parallel (L_2 + L_3)) = 9H \parallel (10H + 24H \parallel (8H + 4H)) \\ &= 9H \parallel (10H + 24H \parallel 12H) = 9H \parallel (10H + 8H) \\ &= 9H \parallel 18H = 6H \end{aligned}$$
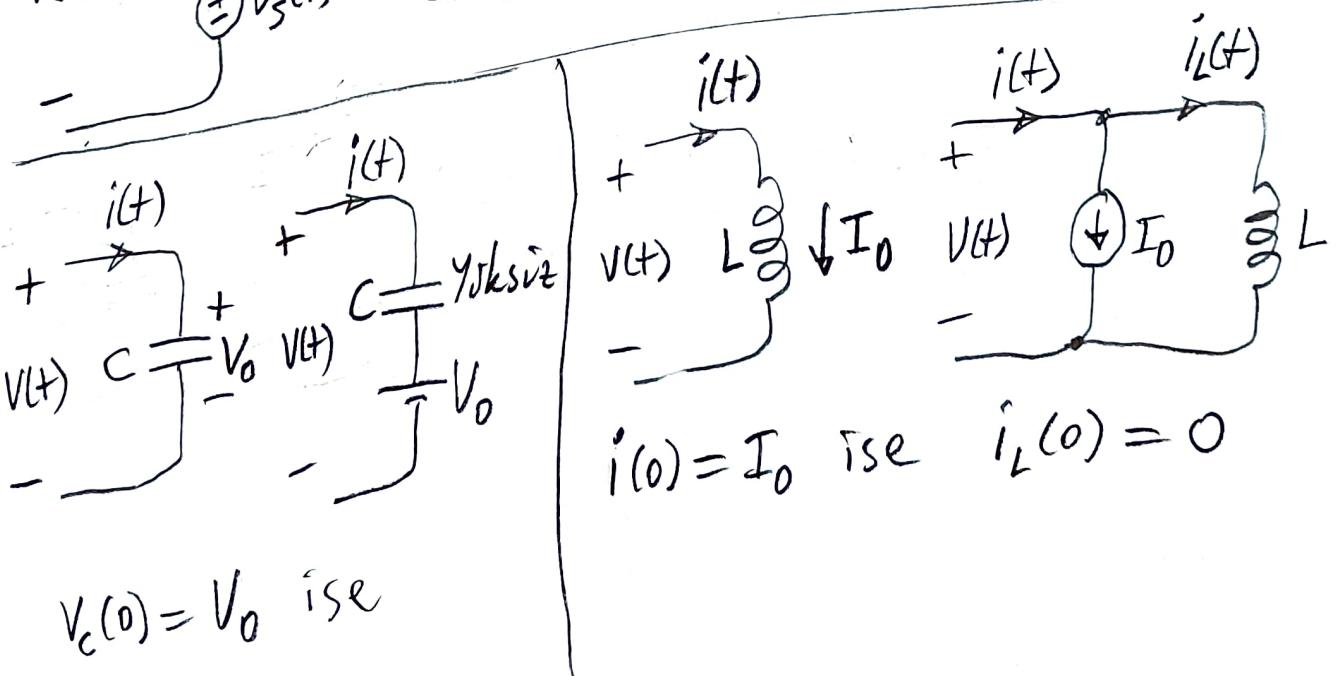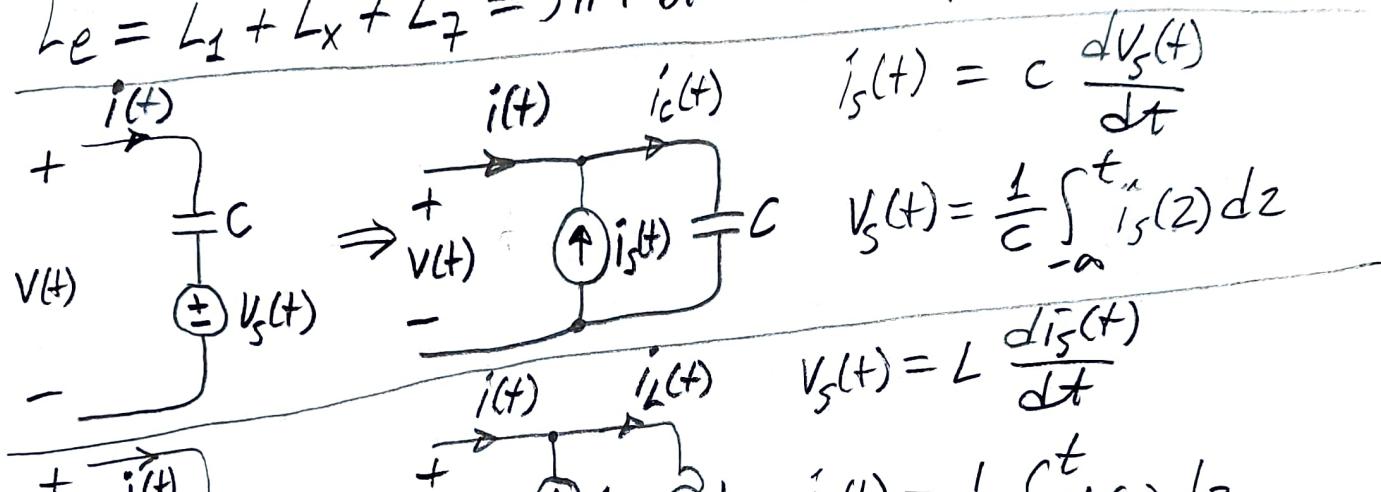
$$L_e = L_1 + L_x + L_7 = 5H + 6H + 3H = 14H$$



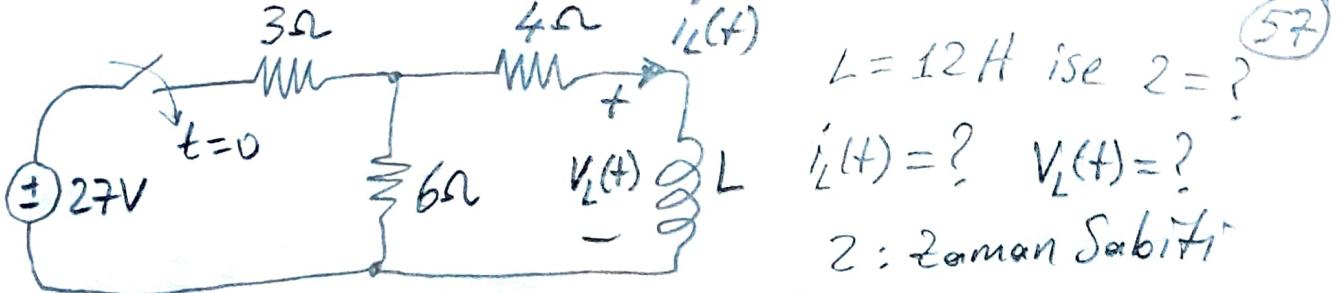


$$L = 12 \text{ H} \text{ ise } Z = ?$$

$$i_L(t) = ? \quad V_L(t) = ?$$

Z: Zaman Sabiti

$t=0^+$  igin bobin açık devre yani  $i_L(0^+) = 0$

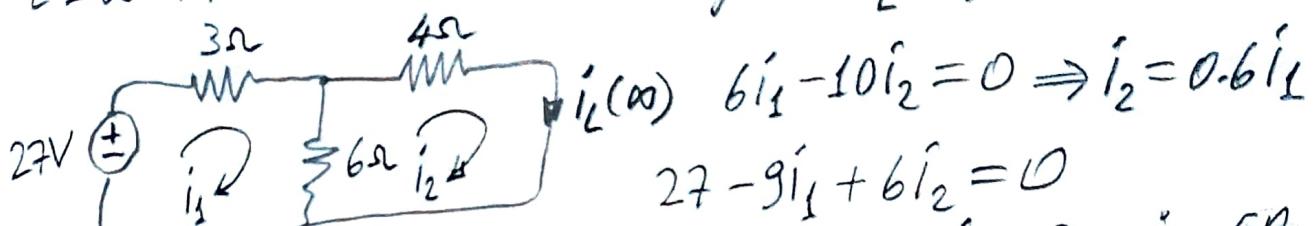$t=\infty$  igin bobin kısa devre yani  $V_L(\infty) = 0$




$$i_L(\infty) = i_2 = 0.6i_1 = 3A$$

$$6i_1 - 10i_2 = 0 \Rightarrow i_2 = 0.6i_1$$

$$27 - 9i_1 + 6i_2 = 0$$
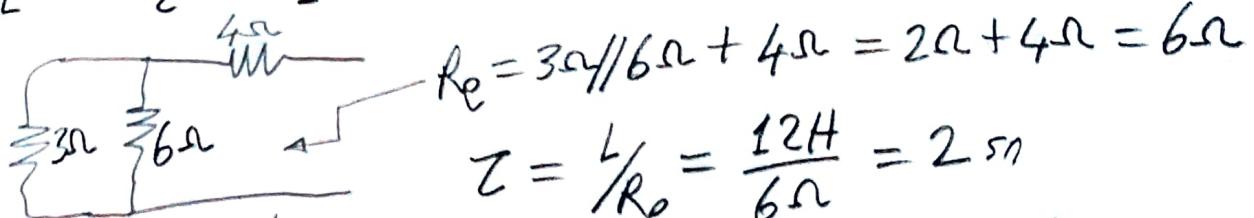
$$27 - 9i_1 + 3.6i_1 = 0 \Rightarrow i_1 = 5A$$




$$i_L(t) = A e^{-\frac{t}{Z}} + B, \quad t \geq 0 \quad i_L(t) = 3(1 - e^{-\frac{t}{2}}), \quad t \geq 0$$

$$i_L(\infty) = B = 3$$

$$i_L(0^+) = A + B = 0 \Rightarrow B = -3$$

$$V_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt} = 12 \times 3 \times \frac{1}{2} e^{-\frac{t}{2}}$$
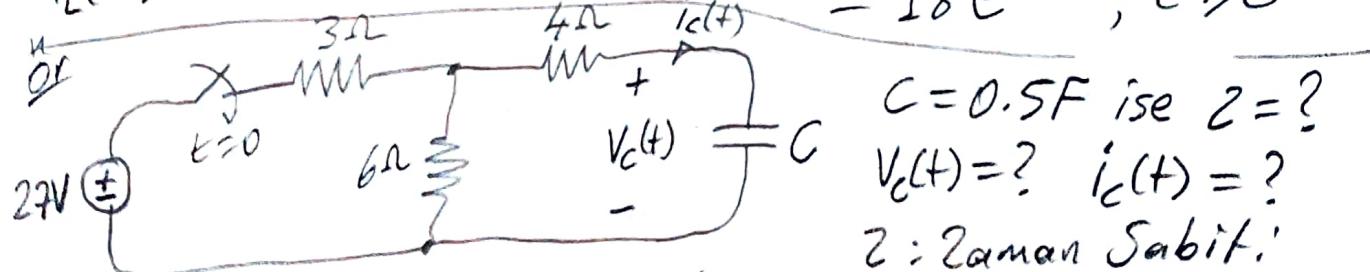
$$= 18 e^{-\frac{t}{2}}, \quad t \geq 0$$




$$C = 0.5F \text{ ise } Z = ?$$

$$V_C(t) = ? \quad i_C(t) = ?$$

Z: Zaman Sabit.

$t=0^+$  igin kondansatör açık devre yani  $V_C(0^+) = 0$

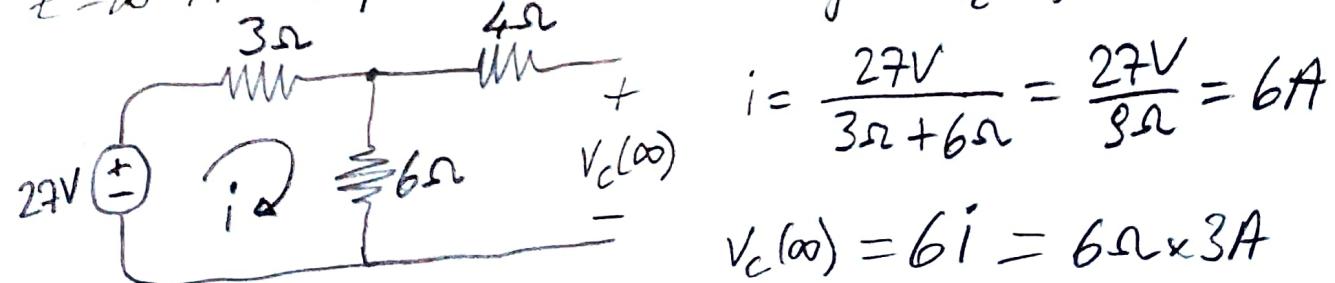$t=\infty$  igin kondansatör kısa devre yani  $i_C(\infty) = 0$




$$i = \frac{27V}{3\Omega + 6\Omega} = \frac{27V}{9\Omega} = 3A$$

$$V_C(\infty) = 6i = 6\Omega \times 3A$$

$$= 18V$$

→ diğer sayfa

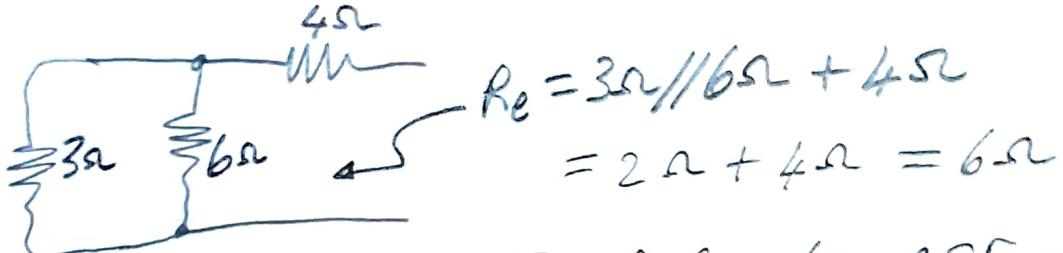

$$Z = R_p C = 6\Omega \times 0.5F = 3\text{Sn}$$

$$V_c(t) = A e^{-t/3} + B, \quad t \geq 0$$

$$V_c(\infty) = B = 18$$


$$V_c(0) = A + B = 0 \Rightarrow A = -18$$

$$V_c(t) = 18(1 - e^{-t/3}), \quad t \geq 0$$

$$i_c(t) = C \frac{dV_c(t)}{dt}$$

$$= 0.5 \times 18 \times \frac{1}{3} e^{-t/3}$$

$$= 3e^{-t/3}, \quad t \geq 0$$

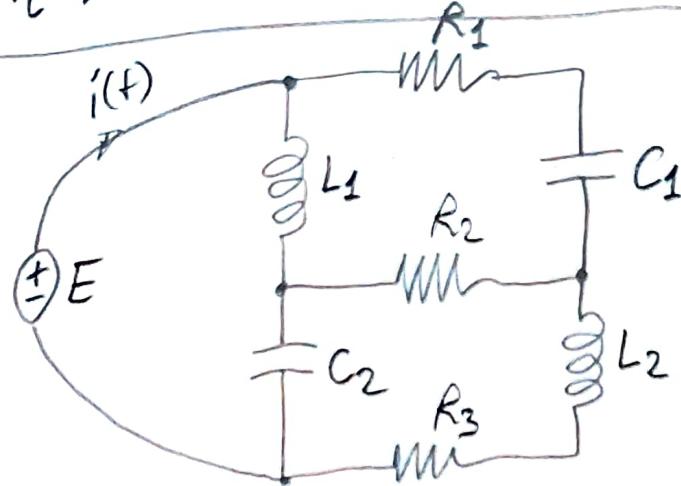

$$i_{c1}(0^+) = i_{c2}(0^+) = i(0^+)$$

$$= \frac{E}{R_1 + R_2}$$

$$V_{c1}(0^+) = V_{c2}(0^+) = 0$$


$$i_{L1}(0^+) = i_{L2}(0^+) = 0$$

$$V_L(0^+) = E$$

$$V_{L2}(0^+) = R_2 i(0^+)$$

$$= \frac{R_2 E}{R_1 + R_2}$$

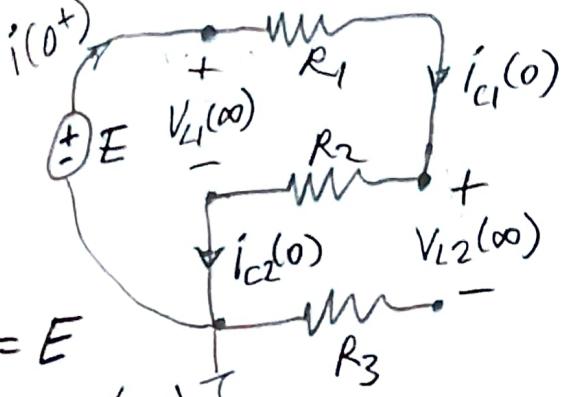$t = \infty$  anında kapasitörler kısa devre, bobinler kısa devredir




$$i_{L1}(0^+) = i_{L2}(0^+) = i(\infty) = \frac{E}{R_2 + R_3}$$

$$V_{L1}(0^+) = V_{L2}(0^+) = 0$$


$$i_{c1}(0^+) = i_{c2}(0^+) = 0$$
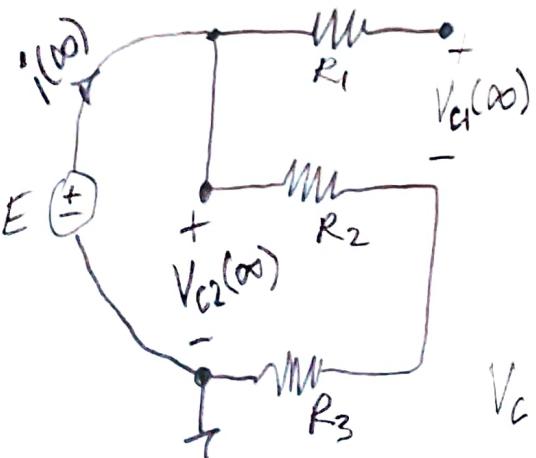
$$V_{c1}(\infty) = R_2 i(\infty) = \frac{R_2 E}{R_2 + R_3}, \quad V_{c2}(\infty) = E$$



# Birinci Merkezden Devreler

(59)

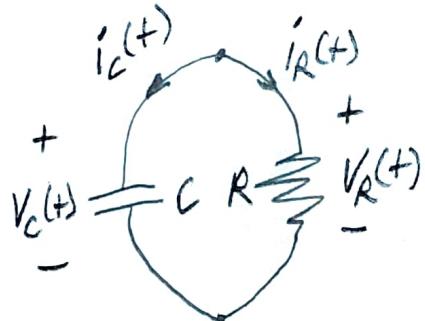

$$V_c(t) = V_R(t)$$

$$i_C(t) + i_R(t) = 0$$

$$C \frac{dV_c(t)}{dt} + \frac{V_c(t)}{R} = 0$$

$$\frac{dV_c}{dt} + \frac{1}{RC} V_c = 0$$

$V_c(0^+) = V_0$ ,  $Z = RC$  Zaman Sabiti  
 $5Z$  Durulma Zamanı  
 $5Z$ 'lik bir sürede kapasitörün boşalığı  
veya sabit bir voltaj olduğu kabul edilir.



$$V_c(t) = A e^{-t/RC} u(t)$$

$$V_c(0^+) = A = V_0$$

$$V_c(t) = V_0 e^{-t/RC} u(t)$$

$$i_C(t) = C \frac{dV_c(t)}{dt} = -i_R(t)$$
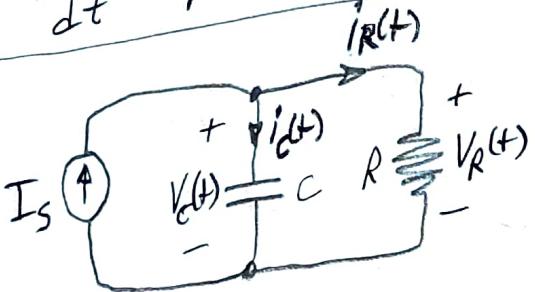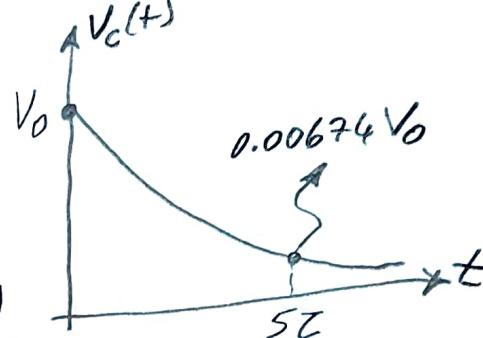
$$= -\frac{V_R(t)}{R} = -\frac{V_0}{R} e^{-t/RC} u(t)$$



$$V_c(t) = V_R(t)$$

$$i_C(t) + i_R(t) = I_s$$

$$C \frac{dV_c}{dt} + \frac{V_c}{R} = I_s$$

$$\frac{dV_c}{dt} + \frac{1}{RC} V_c = \frac{I_s}{C}$$

$$V_c(t) = (A e^{-t/RC} + B) u(t)$$

$$V_c(\infty) = B = R I_s$$

$$V_c(0^+) = A + B = V_0$$

$$A = V_0 - B = V_0 - R I_s$$


$$V_c(t) = ((V_0 - R I_s) e^{-t/RC} + R I_s) u(t)$$

$$V_c(t) = \underbrace{V_0 e^{-t/RC} u(t)}_{\text{Boşalma}} + \underbrace{R I_s (1 - e^{-t/RC}) u(t)}_{\text{Dolma}}$$


$V_c(0^+) = V_0$ ,  $t = 0^+$  dan itibaren  
derreye  $I_s$  akımı veriliyor.  
 $Z = RC$  Zaman Sabiti  
 $5Z$  Durulma Zamanı

$$i_C(t) = C \frac{dV_c}{dt} = I_s - \frac{V_c(t)}{R}$$

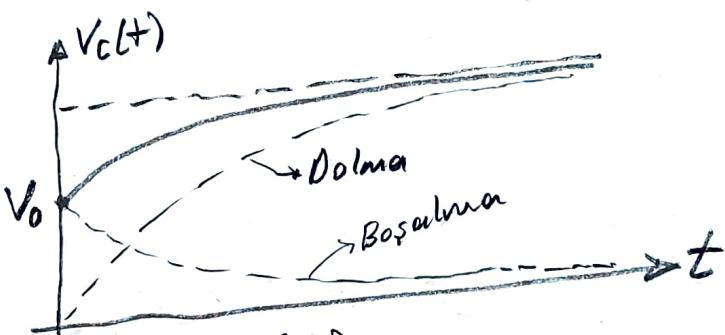
$$= (I_s - \frac{V_0}{R}) e^{-t/RC} u(t)$$



$$i_C(t)$$

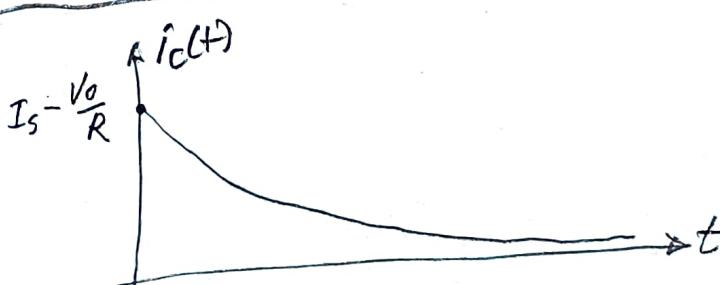

$$Is - \frac{V_0}{R}$$

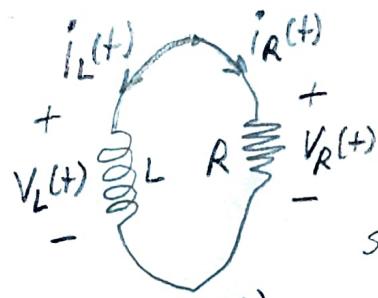

$$V_L(t) = V_R(t)$$

$$i_L(t) + i_R(t) = 0$$

$$i_L(t) + \frac{V_L(t)}{R} = 0$$

$$i_L(t) + \frac{L}{R} \frac{di_L(t)}{dt} = 0$$

$$\frac{di_L}{dt} + \frac{R}{L} i_L = 0$$

$$i_L(0^+) = I_0, \quad Z = \frac{L}{R} \text{ zamana sabit}$$

52. Durumda zamana



52'lik bir sürede bobinden geçen akımın sıfır veya sabit bir değer olduğunu kabul edilir.

$$i_L(t) = A e^{-\frac{Rt}{L}} u(t), \quad i_L(0^+) = A = I_0$$

$$i_L(t) = I_0 e^{-\frac{Rt}{L}} u(t)$$

$$V_L(t) = V_R(t) = R i_R(t) = -R i_L(t)$$

$$= -R I_0 e^{-\frac{Rt}{L}} u(t)$$

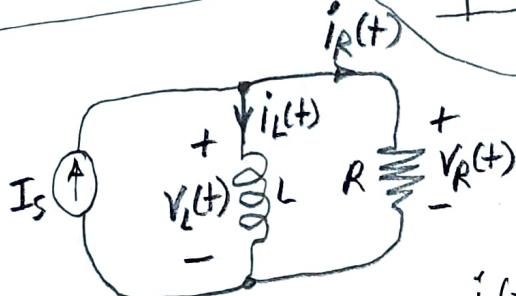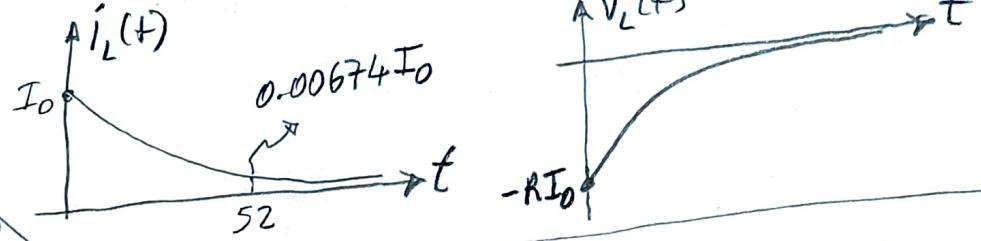

$$V_L(t) = V_R(t)$$

$$i_L(t) + i_R(t) = I_s$$

$$i_L(t) + \frac{V_L(t)}{R} = I_s$$

$$i_L(t) + \frac{L}{R} \frac{di_L(t)}{dt} = I_s$$

$$\frac{di_L}{dt} + \frac{R}{L} i_L = \frac{R I_s}{L}$$

$$i_L(t) = (A e^{-\frac{Rt}{L}} + B) u(t)$$

$$i_L(\infty) = B = I_s$$

$$i_L(0^+) = A + B = I_0$$

$$A = I_0 - I_s$$

$$= I_0 - I_s$$

$i_L(0^+) = I_0$   
 $t = 0^+$  den itibaren devreye  $I_s$  akımı veriliyor.

$$i_L(t) = ((I_0 - I_s) e^{-\frac{Rt}{L}} + I_s) u(t)$$


$$= I_0 e^{-\frac{Rt}{L}} u(t) + I_s (1 - e^{-\frac{Rt}{L}}) u(t)$$


Başalma

Dolma

$$V_L(t) = L \frac{di_L}{dt} = V_R(t) = R i_R(t) = -R \frac{i_L(t)}{L}$$
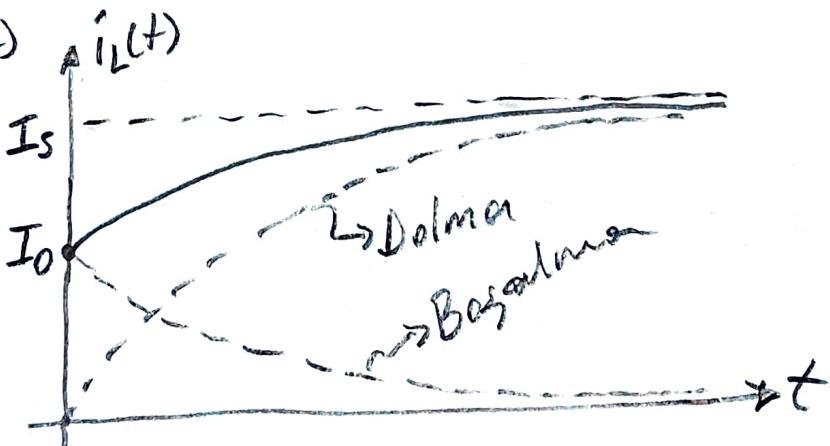
$$= R(I_s - i_L(t)) = R(I_s - I_0) e^{-\frac{Rt}{L}} u(t)$$



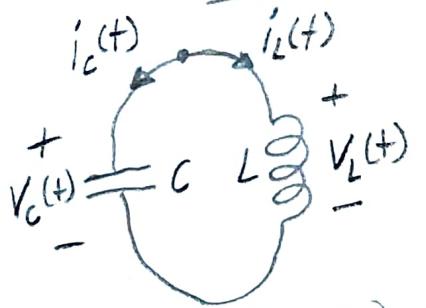İkinci Mertebeden Devreler

$$\frac{d^2V_c}{dt^2} + \frac{1}{LC} V_c = 0$$

$$s^2 + \frac{1}{LC} = 0$$

$$S_{1,2} = \mp i \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$V_c(0^+) = A = V_0$$

$$i_L(0^+) = -B\sqrt{\frac{C}{L}} = I_0$$

$$B = -I_0\sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$V_c(0^+) = V_0, i_L(0^+) = I_0 \text{ olursa}$$

$$V_c(t) = V_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt}, i_C(t) = C \frac{dV_c(t)}{dt}$$

$$i_C(t) + i_L(t) = 0$$

$$C \frac{dV_c}{dt} + i_L(t) = 0 \Rightarrow LC \frac{d^2V_c}{dt^2} + L \frac{di_L}{dt} = 0$$

$$V_c(t) = \left( A \cos \frac{t}{\sqrt{LC}} + B \sin \frac{t}{\sqrt{LC}} \right) u(t)$$

$$i_L(t) = -i_C(t) = -C \frac{dV_c(t)}{dt}$$

$$= \sqrt{\frac{C}{L}} \left( A \sin \frac{t}{\sqrt{LC}} - B \cos \frac{t}{\sqrt{LC}} \right) u(t)$$

$$V_c(t) = \left( V_0 \cos \frac{t}{\sqrt{LC}} - \sqrt{\frac{L}{C}} I_0 \sin \frac{t}{\sqrt{LC}} \right) u(t)$$

$$i_L(t) = \left( I_0 \cos \frac{t}{\sqrt{LC}} + \sqrt{\frac{C}{L}} V_0 \sin \frac{t}{\sqrt{LC}} \right) u(t)$$

ÜR Yukarıdaki örnek için

$$V_c(0^+) = 15V, i_L(0^+) = 3A, L = 1H, C = 40mF \text{ olursa}$$

$$\frac{d^2V_c}{dt^2} + \frac{1}{LC} V_c = 0 \Rightarrow \frac{d^2V_c}{dt^2} + 25V_c = 0 \Rightarrow s^2 + 25 = 0$$

$$S_{1,2} = \mp 5i$$

$$V_c(t) = \left( A \cos \frac{t}{\sqrt{LC}} + B \sin \frac{t}{\sqrt{LC}} \right) u(t) = (A \cos 5t + B \sin 5t) u(t)$$

$$i_L(t) = -i_C(t) = -C \frac{dV_c(t)}{dt} = -40 \times 10^{-3} (-5A \sin 5t + 5B \cos 5t) u(t)$$

$$= (0.2A \sin 5t - 0.2B \cos 5t) u(t)$$


$$V_c(0^+) = A = 15$$

$$V_c(t) = (15 \cos 5t - 15 \sin 5t) u(t)$$

$$i_L(0^+) = -0.2B = 3$$

$$i_L(t) = (3 \cos 5t + 3 \sin 5t) u(t)$$

$$B = -15$$

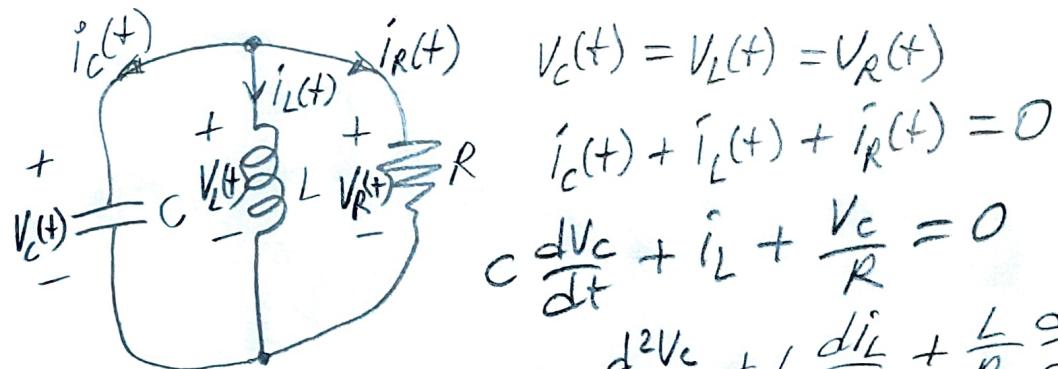

$$V_c(t) = V_L(t) = V_R(t)$$

$$i_c(+) + i_L(+) + i_R(+) = 0$$

$$C \frac{dV_c}{dt} + i_L + \frac{V_c}{R} = 0$$

$$LC \frac{d^2V_c}{dt^2} + L \frac{di_L}{dt} + \frac{1}{R} \frac{dV_c}{dt} = 0$$

$$\frac{d^2V_c}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{dV_c}{dt} + \frac{1}{LC} V_c = 0$$

$$\alpha = \frac{1}{2RC}$$

Sünümleme Frekansı

$$\frac{d^2V_c}{dt^2} + 2\alpha \frac{dV_c}{dt} + \omega^2 V_c = 0$$

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$s^2 + 2\alpha s + \omega^2 = 0$$

$$(s+\alpha)^2 + \omega^2 - \alpha^2 = 0$$

$$s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega^2}$$

$$\omega_d = \sqrt{\omega^2 - \alpha^2}$$

$$\alpha > \omega \text{ ise } V_c(t) = (A e^{s_1 t} + B e^{s_2 t}) u(t)$$

$$\alpha = \omega \text{ ise } V_c(t) = (At + B) e^{-\alpha t} u(t)$$

$$\alpha < \omega \text{ ise } V_c(t) = (A \cos \omega_d t + B \sin \omega_d t) e^{-\alpha t} u(t)$$

$\Sigma V_c(0^+) = 7V, i_L(0^+) = 2A, R = 8\Omega, L = 10H, C = 25mF$  alınırsa

$$\frac{d^2V_c}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{dV_c}{dt} + \frac{1}{LC} V_c = 0 \Rightarrow \frac{d^2V_c}{dt^2} + 5 \frac{dV_c}{dt} + 4V_c = 0$$

$$s^2 + 5s + 4 = 0 \quad V_c(t) = (A e^{-t} + B e^{-4t}) u(t)$$

$$(s+1)(s+4) = 0 \quad i_L(t) = -i_R(t) - i_C(t) = -\frac{V_c(t)}{R} - C \frac{dV_c(t)}{dt}$$

$$s_1 = -1, s_2 = -4$$

$$= -\frac{1}{40} (4A e^{-t} + B e^{-4t}) u(t)$$

$$V_c(0^+) = A + B = 7$$

$$i_L(0^+) = -\frac{1}{40}(4A + B) = 2 \quad V_c(t) = (36 e^{-4t} - 29 e^{-t}) u(t)$$


$$A + B = 7$$

$$4A + B = -80$$

$$-3A = 87$$

$$A = -29, B = 36$$
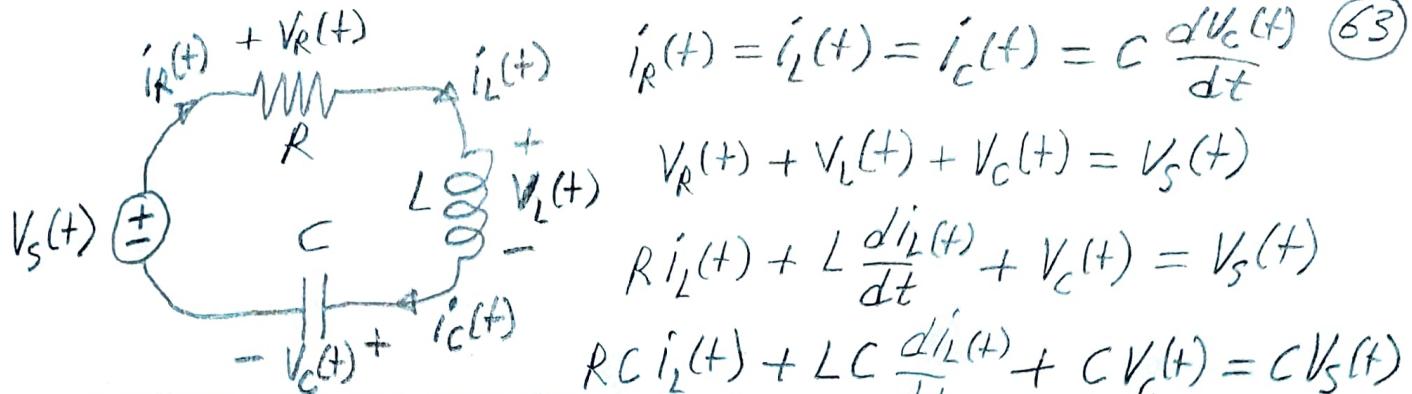
$$i_L(t) = (2.9 e^{-t} - 0.9 e^{-4t}) u(t)$$



$$\frac{d^2 i_L}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{di_L}{dt} + \frac{1}{LC} i_L = \frac{1}{L} \frac{dV_s}{dt} \quad \alpha = \frac{R}{2L} \text{ Sönümleme Frekansı}$$

$$\frac{d^2 i_L}{dt^2} + 2\alpha \frac{di_L}{dt} + \omega^2 i_L = \frac{1}{L} \frac{dV_s}{dt} \quad \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \text{ Sallınma Frekansı}$$

$\frac{dV_s}{dt} = 0$  ise Homojen Çözüm  $i_L(t) = i_{L1}(t)$

$\frac{dV_s}{dt} \neq 0$  ise Homojen Olmayan  $i_L(t) = i_{L1}(t) + i_{L2}(t)$   
Çözüm

Ör Yukarıdaki örnek için  $R = 24 \Omega$ ,  $L = 4H$ ,  $C = 10mF$   
ve  $V_s = 0V$  olsunsa

$$V_C(0^+) = -4V, \quad i_L(0^+) = 3A \quad \text{olsun.}$$

$$\frac{d^2 i_L}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{di_L}{dt} + \frac{1}{LC} i_L = 0 \Rightarrow \frac{d^2 i_L}{dt^2} + 6 \frac{di_L}{dt} + 25 i_L = 0$$

$$\frac{d^2 i_L}{dt^2} + 6s + 25 = 0 \Rightarrow (s+3)^2 + 4^2 = 0 \Rightarrow s_{1,2} = -3 \mp 4i$$

$$i_L(t) = (A \cos 4t + B \sin 4t) e^{-3t} u(t)$$

$$V_C(t) = -V_R(t) - V_L(t) = -R i_L(t) - L \frac{di_L}{dt}$$

$$= [(16A - 12B) \sin 4t - (12A + 16B) \cos 4t] e^{-3t} u(t)$$

$$i_L(0^+) = A = 3$$

$$i_L(t) = (3 \cos 4t - 2 \sin 4t) e^{-3t} u(t)$$


$$V_C(0^+) = -12A - 16B = -4$$

$$V_C(t) = (72 \sin 4t - 4 \cos 4t) e^{-3t} u(t)$$

$$B = \frac{12A - 4}{-16} = -2$$

$$x(t) \rightarrow h(t) \rightarrow y(t) = h(t) * x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(2) x(t-2) dt$$
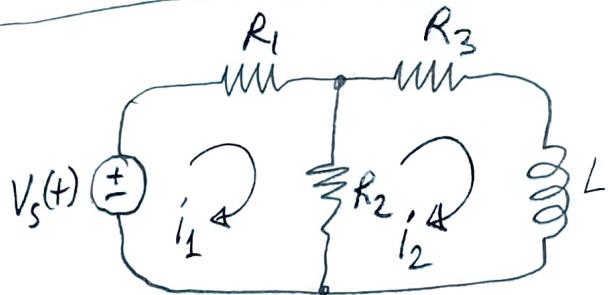
$$\left. \begin{array}{l} x(t) = \delta(t) \text{ ise } y(t) = h(t) \\ x(t) = u(t) \text{ ise } y(t) = s(t) \end{array} \right\} h(t) = \frac{ds(t)}{dt}, s(t) = \int_{-\infty}^t h(2) dt$$



$$V_s - (R_1 + R_2)i_1 + R_2 i_2 = 0$$

$$30 - 9i_1 + 6i_2 = 0$$

$$3i_1 - 2i_2 = 10 \quad \text{1. denklem}$$

$$R_2 i_1 - (R_2 + R_3) i_2 - L \frac{di_2}{dt} = 0$$

$$6i_1 - 9i_2 - 2 \frac{di_2}{dt} = 0 \quad \text{3. denklem}$$

$$V_s(t) = 30u(t), i_L(0^+) = 1A$$

$$R_1 = 3\Omega, R_2 = 6\Omega, R_3 = 3\Omega$$

$$L = 2H, i_L(t) = ?, V_L(t) = ?$$

1. denklemenin 2 katindan  
2. denklemi silkarsa.

$$2 \frac{di_2}{dt} + 5i_2 = 20$$

$$i_1 = i_2 \text{ alnirsa}$$

$$\frac{di_L}{dt} + 2.5i_L = 10$$

dif. denklemi

$$\frac{di_L}{dt}(\infty) = 0 \text{ oldugundan}$$

$$\frac{di_L(\infty)}{dt} + 2.5i_L(\infty) = 10 \Rightarrow i_L(\infty) = \frac{10}{2.5} A = 4A$$

$$i_L(t) = (A e^{-2.5t} + B) u(t) \quad i_L(t) = (4 - 3e^{-2.5t}) u(t)$$

$$i_L(\infty) = B = 4,$$


$$i_L(0^+) = A + B = 1$$

$$A = 1 - B = -3$$

$$R_E = R_1 // R_2 + R_3$$


$$V_L(t) = L \frac{di_L}{dt} = 15 e^{-2.5t} u(t)$$
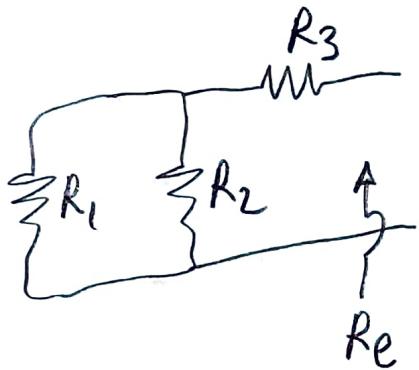
$$= 3\Omega // 6\Omega + 3\Omega = 2\Omega + 3\Omega = 5\Omega$$



$$Z = \frac{L}{R} = \frac{2H}{5\Omega} = 0.4 \text{ sn}$$

$$5Z = 2 \text{ sn Durulma zamani}$$

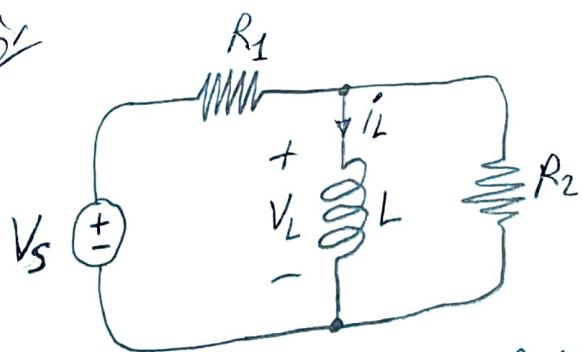

$$V_s(+) = 5\delta(t), i_L(0^-) = 2A$$


$$R_1 = 10\Omega, R_2 = 15\Omega, L = 3H$$

$$Z = ? \quad \text{Durulma Zamanı} = ?$$

$$i_L(+) = ? \quad V_L(+) = ?$$

$$t=0 \text{ için } V_L(+) = \frac{R_2 V_s(+)}{R_1 + R_2} = \frac{15}{10+15} 5\delta(t) = 3\delta(t)$$
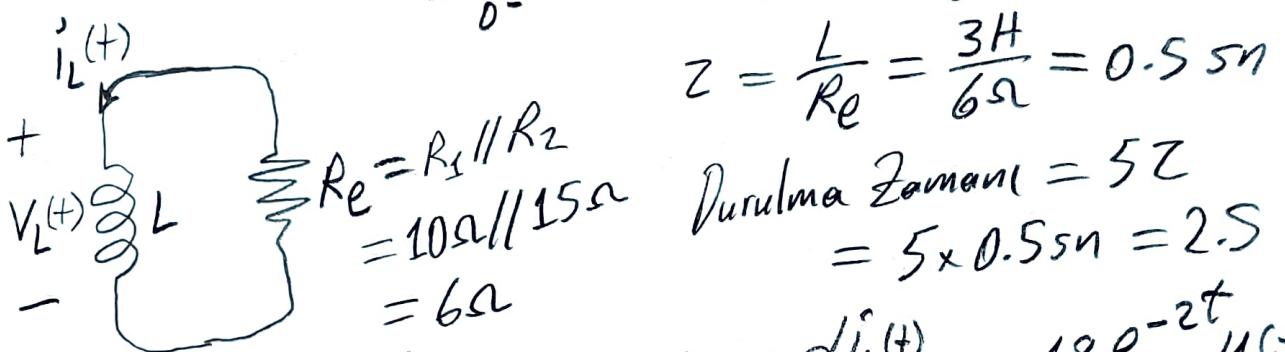
$$i_L(0^+) = i_L(0^-) + \frac{1}{L} \int_{0^-}^{0^+} V_L(z) dz = 2A + \frac{1}{3} \int_{0^-}^{0^+} 3\delta(z) dz = 2A + 1A = 3A$$




$$Z = \frac{L}{R_e} = \frac{3H}{6\Omega} = 0.5 \text{ sn}$$

$$\text{Durulma Zamanı} = 5Z = 5 \times 0.5 \text{ sn} = 2.5 \text{ sn}$$

$$i_L(t) = 3e^{-2t} u(t) \Rightarrow V_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt} = -18e^{-2t} u(t)$$

ÜR

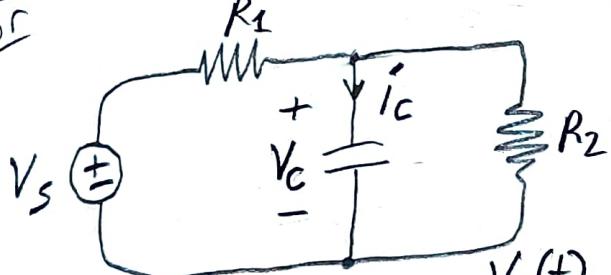

$$V_s(+) = 10\delta(t), V_c(0^-) = 4V$$


$$R_1 = 10\Omega, R_2 = 15\Omega, C = 0.5F$$

$$Z = ? \quad \text{Durulma Zamanı} = ?$$

$$V_c(+) = ? \quad i_c(+) = ?$$

$$t=0 \text{ için } i_c(+) = \frac{V_s(+)}{R_1} = \frac{10\delta(t)}{10} = \delta(t)$$

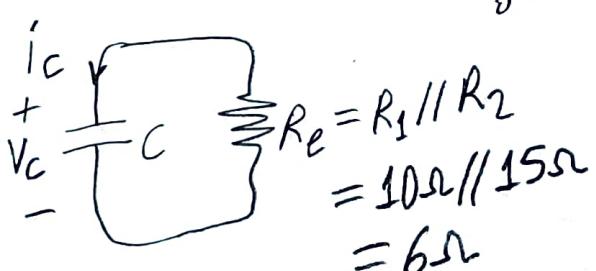
$$V_c(0^+) = V_c(0^-) + \frac{1}{C} \int_{0^-}^{0^+} i_c(z) dz = 4V + \frac{1}{0.5} \int_{0^-}^{0^+} \delta(z) dz = 4V + 2V = 6V$$



$$Z = R_e C = 6\Omega \times 0.5F = 3 \text{ sn}$$


$$\text{Durulma Zamanı} = 5Z = 5 \times 3 \text{ sn} = 15 \text{ sn}$$
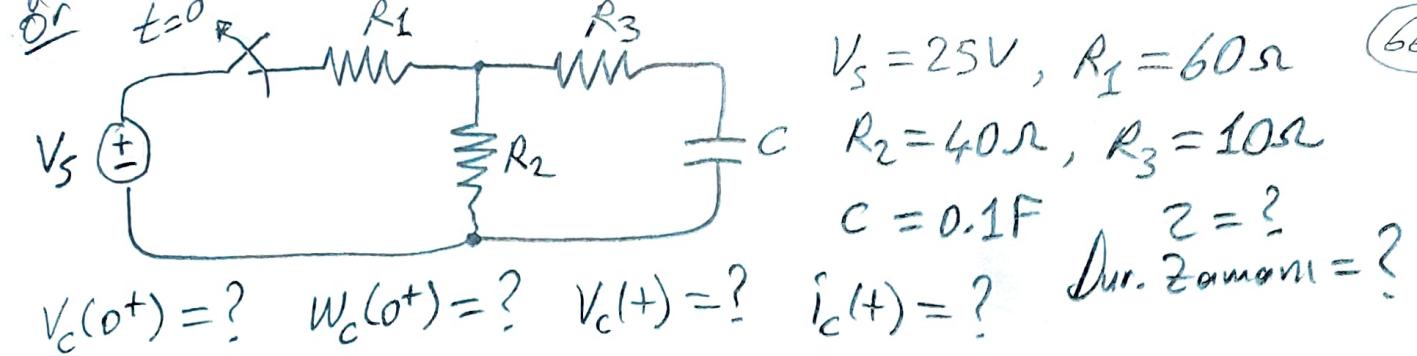
$$V_c(t) = 6 e^{-t/3} u(t) \Rightarrow i_c(t) = C \frac{dV_c(t)}{dt} = -e^{-t/3} u(t)$$



$$V_c(0^+) = V_c(0^-) = \frac{R_2 V_s}{R_1 + R_2} = \frac{40}{60 + 40} 25V = 10V$$
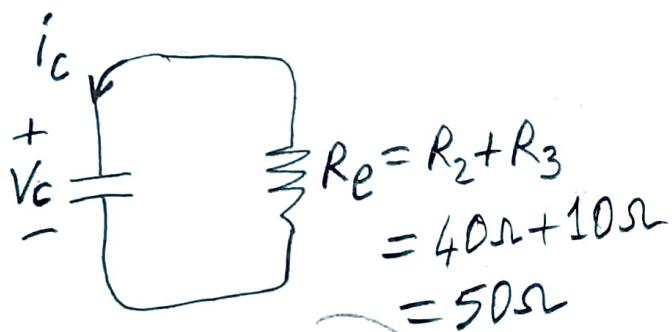
$$W_c(0^+) = \frac{1}{2} C V_c^2(0^+) = \frac{1}{2} \times 0.1F \times (10V)^2 = 5J$$




$$i_c(+) = C \frac{dV_c(+)}{dt}$$

$$= 0.1 \times 10 \times \left(-\frac{1}{5}\right) e^{-t/5} u(t) = -\frac{1}{5} e^{-t/5} u(t)$$

$$Z = R_e C = 50\Omega \times 0.1F = 5s$$

$$\text{Durulma zamani} = 5Z = 5 \times 5s = 25s$$
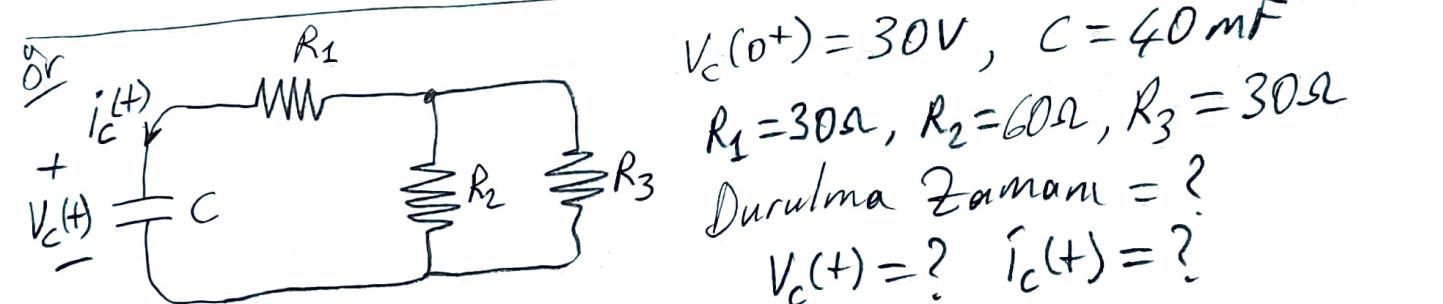
$$V_c(+) = V_c(0^+) e^{-t/2} u(t) = 10 e^{-t/2} u(t)$$






$$R_e = R_1 + R_2 // R_3 = 30\Omega + 60\Omega // 30\Omega = 30\Omega + 20\Omega = 50\Omega$$

$$Z = R_e C = 50\Omega \times 40mF = 2s$$

$$\text{Durulma zamani} = 5Z = 5 \times 2s = 10s$$

$$V_c(+) = V_c(0^+) e^{-t/2} u(t) = 30 e^{-t/2} u(t)$$
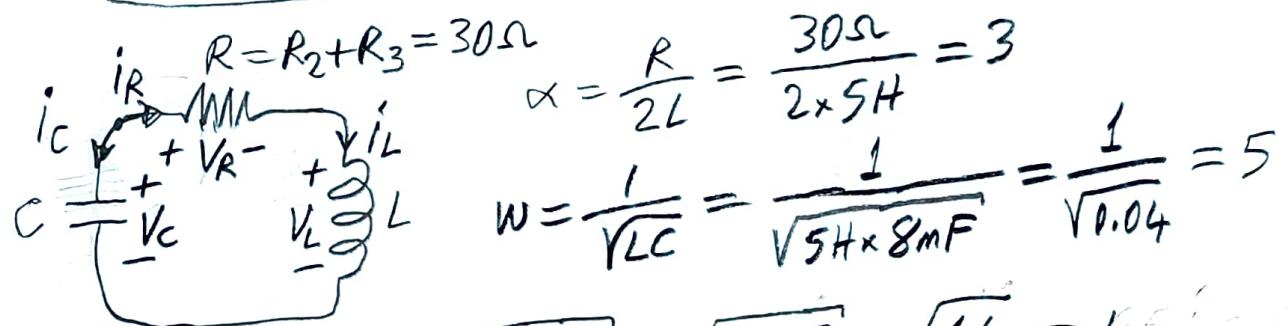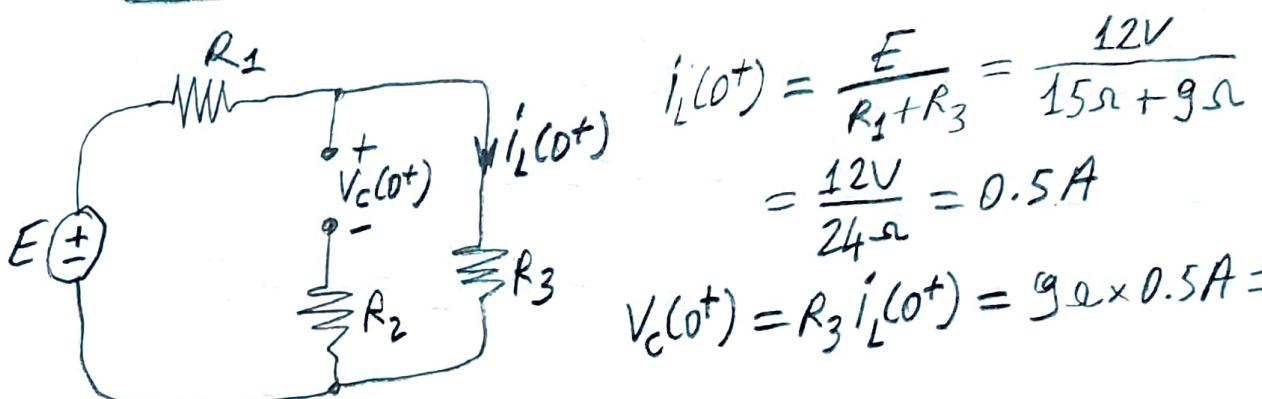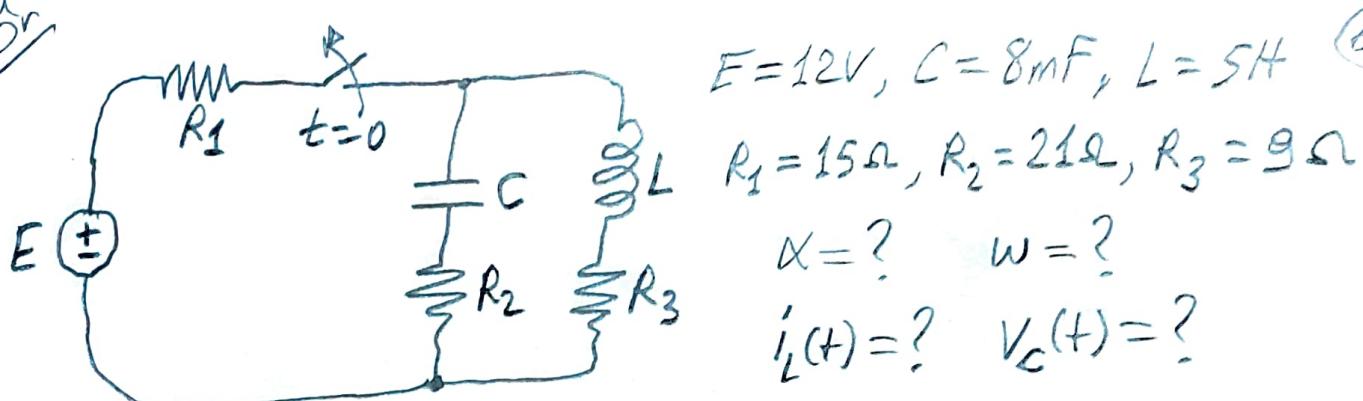
$$i_c(+) = C \frac{dV_c(+)}{dt} = 40 \times 10^{-3} \times 30 \times \left(-\frac{1}{2}\right) e^{-t/2} u(t) = -0.6 e^{-t/2} u(t)$$



$$\omega > \alpha \text{ is in } \omega_d = \sqrt{\omega^2 - \alpha^2} = \sqrt{25 - 9} = \sqrt{16} = 4$$

$$i_L(t) = (A \cos 4t + B \sin 4t) e^{-3t} u(t)$$

$$\frac{di_L(t)}{dt} = [(4B - 3A) \cos 4t - (4A + 3B) \sin 4t] e^{-3t} u(t)$$

$$V_C(t) = V_R(t) + V_L(t) = R i_L(t) + L \frac{di_L}{dt} = 30 i_L(t) + 5 \frac{di_L(t)}{dt}$$


$$= [(15A + 20B) \cos 4t + (15B - 20A) \sin 4t] e^{-3t} u(t)$$

$$i_L(0^+) = A = 0.5$$

$$V_C(0^+) = 15A + 20B = 4.5 \Rightarrow B = \frac{4.5 - 15A}{20} = -\frac{3}{20} = -0.15$$

$$i_L(t) = (0.5 \cos 4t - 0.15 \sin 4t) e^{-3t} u(t)$$
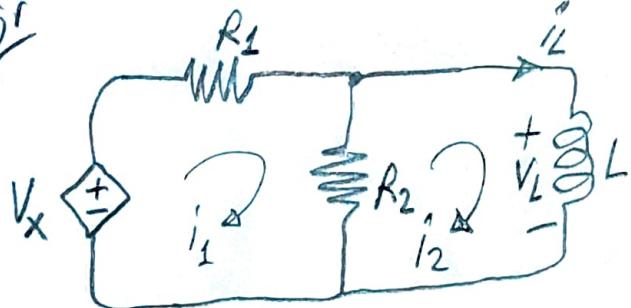
$$V_C(t) = (4.5 \cos 4t - 12.25 \sin 4t) e^{-3t} u(t)$$



$$V_x(t) = 15 - 7i_L(t)$$

$$i_L(0^+) = 5A$$

$$R_1 = 3\Omega, R_2 = 2\Omega, L = 8H$$

$$i_L(t) = ? \quad V_L(t) = ?$$

$$i_2 = i_L$$

$$V_x - (R_1 + R_2)i_1 + R_2i_2 = 0$$

$$15 - 7i_L - 5i_1 + 2i_L = 0$$

$$i_1 = 3 - i_L$$

$$t = \infty \text{ igin } \frac{di_L}{dt} = 0 \text{ olur.}$$

$$\frac{di_L(\infty)}{dt} + 0.5i_L(\infty) = 0.75 \Rightarrow i_L(\infty) = 1.5A$$

$$i_L(t) = (Ae^{-0.5t} + B)u(t)$$

$$i_L(\infty) = B = 1.5$$

$$i_L(0^+) = A + B = 5 \Rightarrow A = 5 - 1.5 = 3.5A = 3.5A$$


$$i_L(t) = (3.5e^{-0.5t} + 1.5)u(t)$$

$$V_L(t) = L \frac{di_L}{dt} = 8 \times 3.5 \times (-0.5) e^{-0.5t} u(t) \\ = -14e^{-0.5t} u(t)$$

$$V_x(t) = 15 - 7i_L(t)$$

$$= 15 - 7(3.5e^{-0.5t} + 1.5)u(t)$$

$$= (4.5 - 24.5e^{-0.5t})u(t)$$

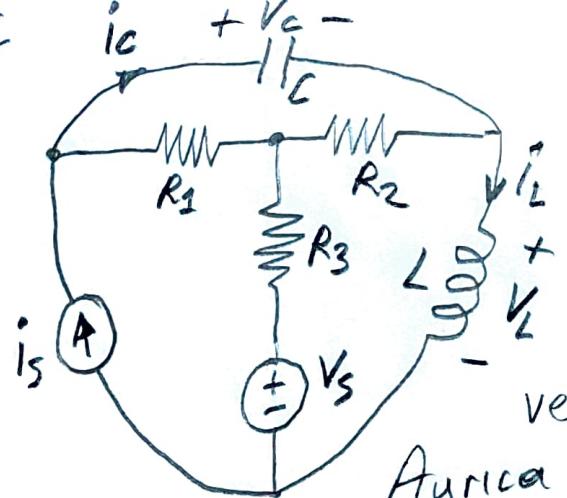


$$V_S = 13V, i_S = 2A$$

$$C = 16 \text{ mF}, L = 4 \text{ H}$$

$$R_1 = 8\Omega, R_2 = 3\Omega, R_3 = 4\Omega$$

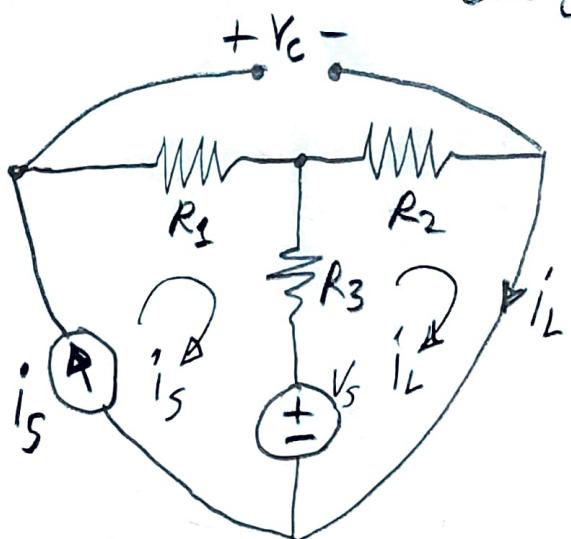DC şartlar oluşturduğunda öretilen ve tüketilen güçleri bulunuz.  
Ayrica kapaasitor ve bobinde depolanan enerjileri bulunuz.



$$i_S = 2A$$

$$V_S - (R_2 + R_3)i_L + R_3 i_S = 0$$

$$13 - 7i_L + 4 \times 2 = 0$$

$$i_L = \frac{21}{7} A = 3A$$

$$V_C = R_1 i_S + R_2 i_L = 8\Omega \times 2A + 3\Omega \times 3A = 16V + 9V = 25V$$

$$P_{iS} = V_C i_S = 25V \times 2A = 50W$$

$$P_{VS} = V_S (i_L - i_S) = 13V \times (3A - 2A) = 13W$$

$$\begin{aligned} P_{iret} &= P_{iS} + P_{VS} \\ &= 50W + 13W \\ &= 63W \end{aligned}$$

$$P_1 = R_1 i_S^2 = 8\Omega \times (2A)^2 = 32W$$

$$P_2 = R_2 i_L^2 = 3\Omega \times (3A)^2 = 27W$$

$$P_3 = R_3 (i_L - i_S)^2 = 4\Omega \times (3A - 2A)^2 = 4W$$

$$P_{Tuk} = P_1 + P_2 + P_3$$


$$= 32W + 27W + 4W$$

$$= 63W$$

$$W_C = \frac{1}{2} C V_C^2 = \frac{1}{2} \times 16 \text{ mF} \times (25V)^2 = 5J$$

$$W_L = \frac{1}{2} L i_L^2 = \frac{1}{2} \times 4 \text{ H} \times (3A)^2 = 18J$$

5r

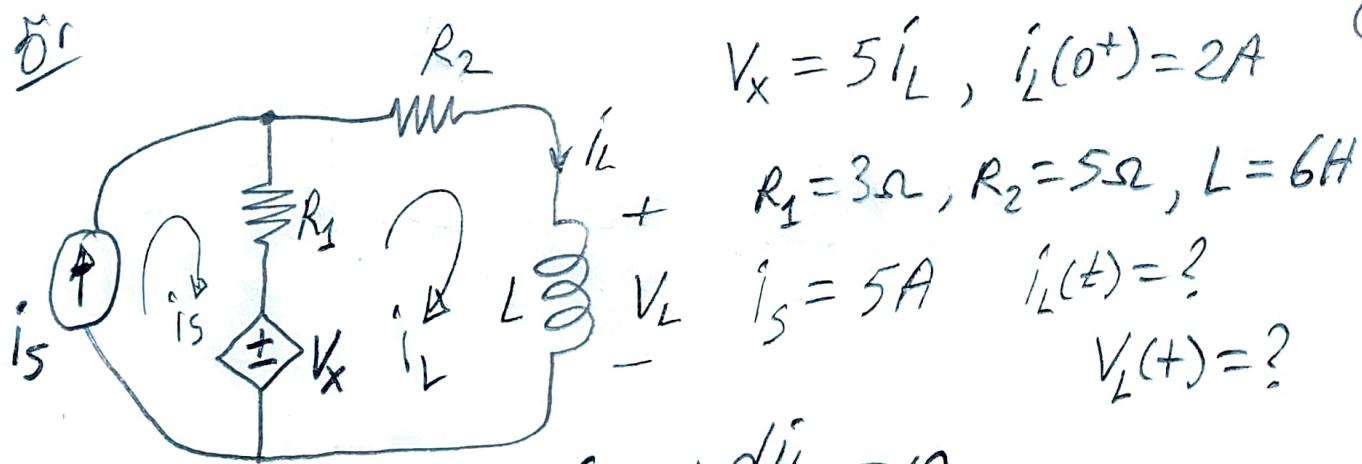

$$V_x = 5i_L, i_L(0^+) = 2A$$

$$R_1 = 3\Omega, R_2 = 5\Omega, L = 6H$$

$$i_S = 5A \quad i_L(t) = ?$$

$$V_L(+) = ?$$

$$V_x - (R_1 + R_2)i_L + R_1 i_S - L \frac{di_L}{dt} = 0$$

$$5i_L - 8i_L + 3i_S - 6 \frac{di_L}{dt} = 0$$

$$3i_S - 3i_L - 6 \frac{di_L}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{di_L}{dt} + 0.5i_L = 2.5$$

$t = \infty$  için  $\frac{di_L}{dt} = 0$  olduğundan

$$\frac{di_L(\infty)}{dt} + 0.5i_L(\infty) = 2.5 \Rightarrow i_L(\infty) = 5A$$

$$i_L(t) = (Ae^{-0.5t} + B)u(t)$$

$$i_L(\infty) = B = 5$$

$$i_L(0^+) = A + B = 2 \Rightarrow A = 2 - B = -3$$

Hasan Temurtaş

$$i_L(t) = (5 - 3e^{-0.5t})u(t)$$

$$V_L(t) = L \frac{di_L}{dt} = 6 \times (-3)(-0.5) e^{-0.5t} u(t)$$

$$= 9e^{-0.5t} u(t)$$