


T.C.
KÜTAHYA DÜMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
DEVRE TEORİLERİ DERSİ - YAZ OKULU ARA SINAVI

18.07.2019, Perşembe
Saat 13:30

Not: Sadece 3 soru çözülecektir.
Sorular öğrencide kalabilir.
Süre 45 dakikadır.


Soru 1

Yanda verilen devrenin $a b$ uçları arasındaki Thevenin eşdeğerini bulunuz. Sonra eşdeğer devreye $R_L = 4 \Omega$ direncini bağlayıp i_L akımını ve V_L gerilimini bulunuz.

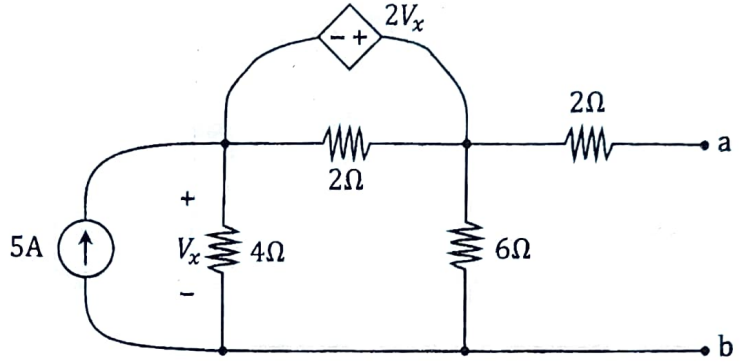


Soru 2

Aşağıda verilen devrede kullanılan voltmetrenin ölçtüğü voltajı bulunuz.

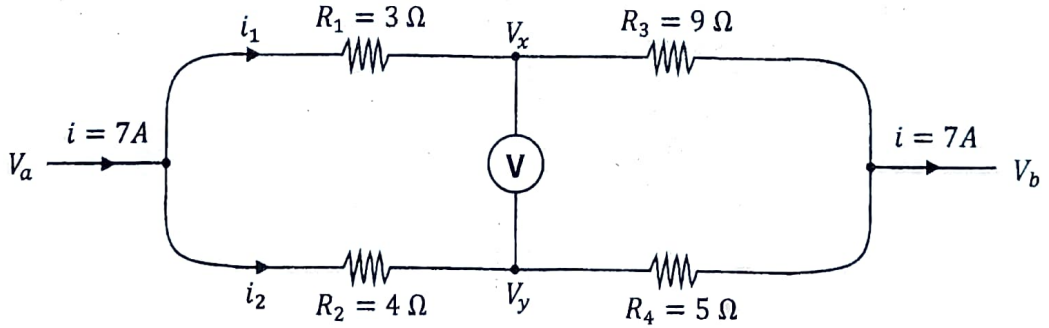


Soru 3

Yanda verilen devreyi çözüp devre elemanları üzerlerindeki akımları, voltajları ve güçleri bulunuz. Toplam tüketilen ve üretilen güçleri bulunuz.

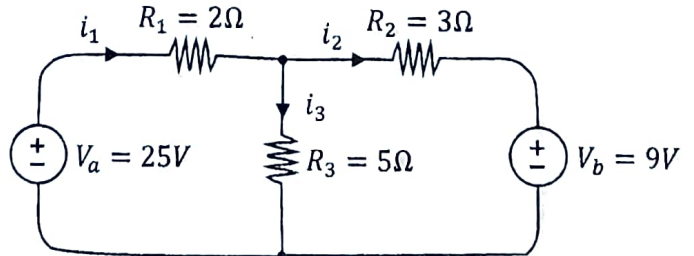



Soru 4

Yanda verilen devreyi
Mesh Analiz (K.V.L.)
yöntemini kullanarak
çözüp V_x gerilimini ve i_y
akımını bulunuz.

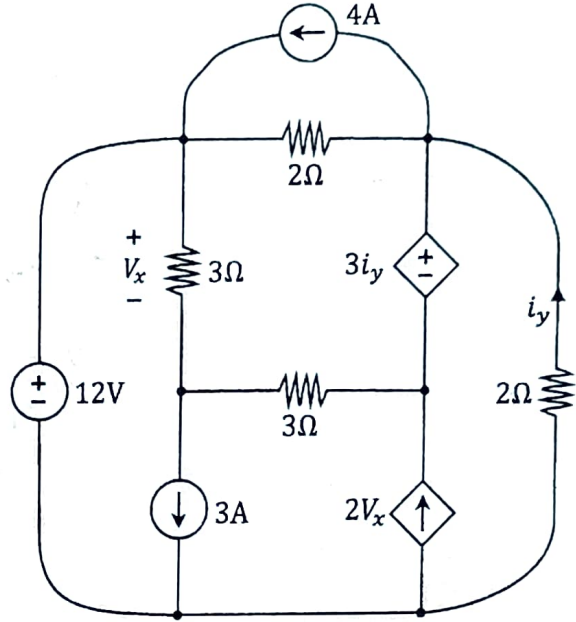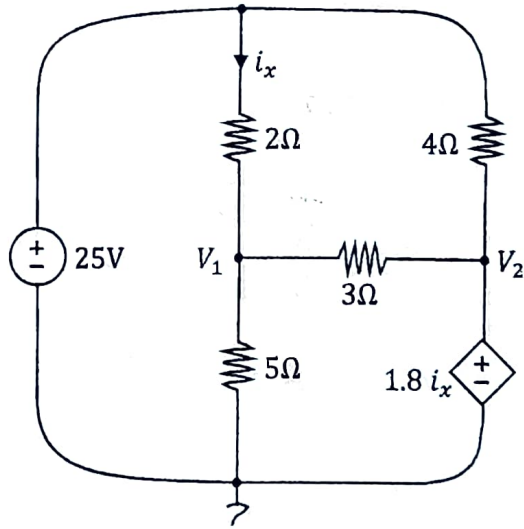**Soru 5**

Yanda verilen devreyi
Node Analiz (K.C.L.)
yöntemini kullanarak
çözüp V_1 ve V_2
gerilimlerini bulunuz



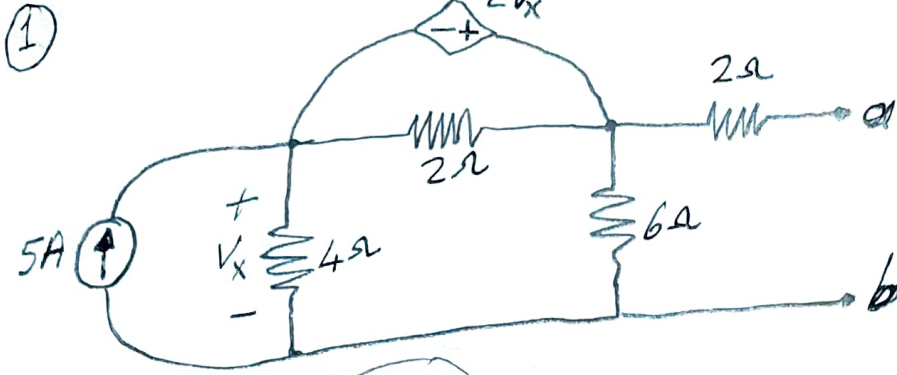

Thevenin Esdegerini bul. $R_L = 4\Omega$ ile $i_L = ?$, $V_L = ?$




$$-5 + \frac{V_x}{4} + \frac{V_x + 2V_x}{6} = 0$$

4 ile sarp.

$$-20 + V_x + 2V_x = 0$$

$$3V_x = 20 \Rightarrow V_x = \frac{20}{3} V$$

$$V_e = V_x + 2V_x = 3V_x = 20V$$

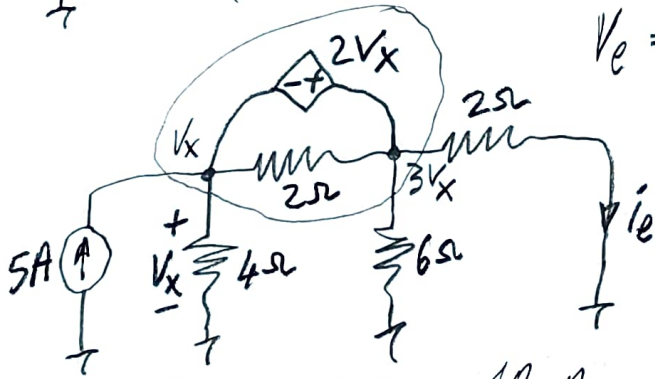

$$-5 + \frac{V_x}{4} + \frac{3V_x}{6} + \frac{3V_x}{2} = 0$$


4 ile sarp

$$-20 + V_x + 2V_x + 6V_x = 0$$

$$9V_x = 20 \Rightarrow V_x = \frac{20}{9} V$$

$$i_e = \frac{3V_x}{2} = \frac{3}{2} \cdot \frac{20}{9} A = \frac{10}{3} A$$
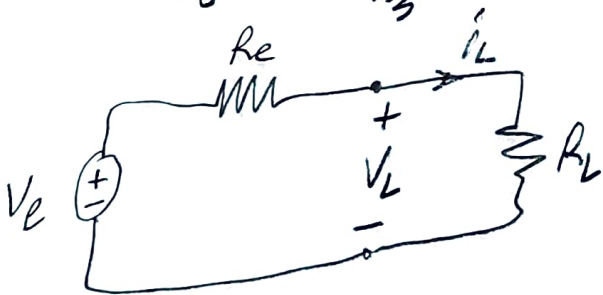
$$R_e = \frac{V_e}{i_e} = \frac{20V}{\frac{10}{3} A} = 6\Omega$$



$$i_L = \frac{V_e}{R_e + R_L} = \frac{20V}{6\Omega + 4\Omega} = \frac{20V}{10\Omega}$$

$$= 2A$$

$$V_L = R_L i_L = 4\Omega \times 2A = 8V$$

2

Voltmetrenin ölçtüğü voltajı bulunuz.

$$V_{ab} = (R_1 + R_3) \bar{i}_1 = (R_2 + R_4) \bar{i}_2 \Rightarrow (3 + 9) \bar{i}_1 = (4 + 5) \bar{i}_2$$

$$12 \bar{i}_1 = 9 \bar{i}_2 \Rightarrow \bar{i}_2 = \frac{4}{3} \bar{i}_1$$

$$i = \bar{i}_1 + \bar{i}_2 = \bar{i}_1 + \frac{4}{3} \bar{i}_1 = \frac{7}{3} \bar{i}_1 = 7A \Rightarrow \bar{i}_1 = 3A, \bar{i}_2 = i - \bar{i}_1 = 7A - 3A = 4A$$

$$V = V_x - V_y = R_2 \bar{i}_2 - R_1 \bar{i}_1 = 4\Omega \times 4A - 3\Omega \times 3A = 16V - 9V = 7V$$

3

Devre elemanları üzerindeki akımları, voltajları, güçleri bulunuz.
Toplam tüketilen ve üretilen güçleri bulunuz.

$$V_a - (R_1 + R_3) \bar{i}_1 + R_3 \bar{i}_2 = 0 \Rightarrow 7 \bar{i}_1 - 5 \bar{i}_2 = 25 \quad \text{1. denkleme}$$

$$R_3 \bar{i}_1 - (R_2 + R_3) \bar{i}_2 - V_b = 0 \Rightarrow 5 \bar{i}_1 - 8 \bar{i}_2 = 9 \quad \text{2. denkleme}$$

$$\begin{bmatrix} 7 & -5 & 25 \\ 5 & -8 & 9 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & 3 & 16 \\ 5 & -8 & 9 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1.5 & 8 \\ 5 & -8 & 9 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1.5 & 8 \\ 0 & -15.5 & -31 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 1.5 & 8 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} i_1 = 5A \\ i_2 = 2A \end{matrix} \quad i_3 = \bar{i}_1 - \bar{i}_2 = 5A - 2A = 3A$$

$$V_1 = R_1 \bar{i}_1 = 2\Omega \times 5A = 10V \Rightarrow P_1 = V_1 \bar{i}_1 = 10V \times 5A = 50W$$

$$V_2 = R_2 \bar{i}_2 = 3\Omega \times 2A = 6V \Rightarrow P_2 = V_2 \bar{i}_2 = 6V \times 2A = 12W$$

$$V_3 = R_3 \bar{i}_3 = 5\Omega \times 3A = 15V \Rightarrow P_3 = V_3 \bar{i}_3 = 15V \times 3A = 45W$$


$$P_{\text{tük}} = P_1 + P_2 + P_3 = 50W + 12W + 45W = 107W$$

$$\left. \begin{matrix} P_a = V_a \bar{i}_1 = 25V \times 5A = 125W \text{ Üretici} \\ P_b = V_b \bar{i}_2 = 9V \times 2A = 18W \text{ Tüketici} \end{matrix} \right\} P_{\text{yret}} = P_a - P_b = 125W - 18W = 107W$$

(4)

Mesh Analiz (KVL)

$$V_x = ? \quad \bar{i}_y = ?$$

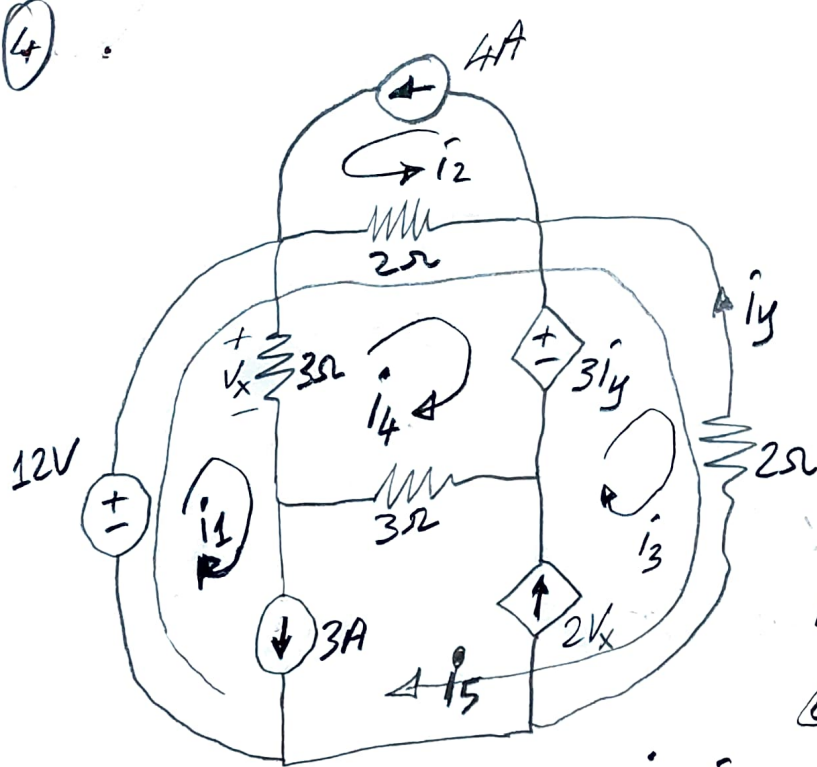

$$\bar{i}_1 = 3A$$

$$\bar{i}_2 = 4A$$

$$\bar{i}_3 = 2V_x$$

$$\bar{i}_3 + \bar{i}_5 = -\bar{i}_y$$

$$\hookrightarrow \bar{i}_5 = -2V_x - \bar{i}_y$$

5 gözden sadece 2'si alınır.

$$\bar{i}_y - \bar{i}_4 = \frac{V_x}{3} \Rightarrow \bar{i}_4 = 3 - \frac{V_x}{3}$$

$$12 - 2(\bar{i}_2 + \bar{i}_4 + \bar{i}_5) + 2\bar{i}_y = 0$$

$$12 - 2(4 + 3 - \frac{V_x}{3} - 2V_x - \bar{i}_y) + 2\bar{i}_y = 0$$

$$12 - 14 + \frac{2V_x}{3} + 4V_x + 2\bar{i}_y + 2\bar{i}_y = 0 \Rightarrow 7V_x + 6\bar{i}_y = 3 \quad \text{1. denklem}$$

$$V_x - 2(\bar{i}_2 + \bar{i}_4 + \bar{i}_5) - 3\bar{i}_y - 3\bar{i}_4 = 0$$

$$V_x - 2(4 + 3 - \frac{V_x}{3} - 2V_x - \bar{i}_y) - 3\bar{i}_y - 3(3 - \frac{V_x}{3}) = 0$$

$$V_x - 14 + \frac{2V_x}{3} + 4V_x + 2\bar{i}_y - 3\bar{i}_y - 9 + V_x = 0$$


$$(6 + \frac{2}{3})V_x - \bar{i}_y = 23, \quad 3 \text{ ile çarp} \Rightarrow 20V_x - 3\bar{i}_y = 69 \quad \text{2. denklem}$$

$$\begin{bmatrix} 7 & 6 & 3 \\ 20 & -3 & 69 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 47 & 0 & 141 \\ 20 & -3 & 69 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 20 & -3 & 69 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & -3 & 9 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix} \rightarrow V_x = 3V$$

$$\bar{i}_y = -3A$$

(5)

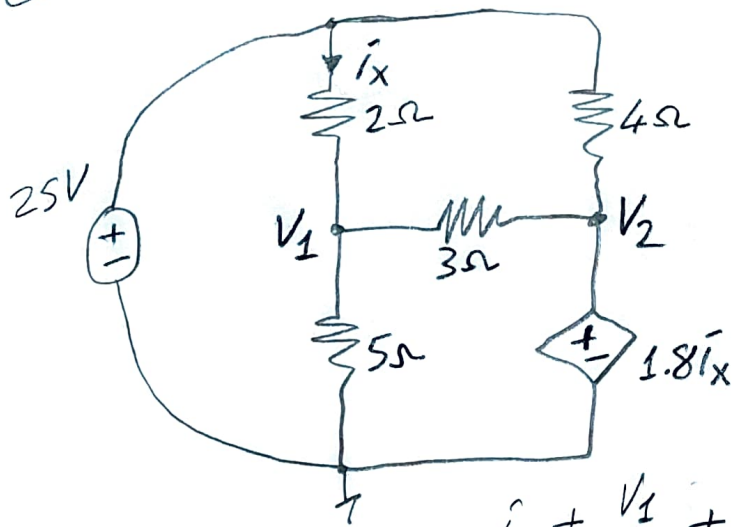

Node Analiz (KCL)

$$V_1 = ? \quad V_2 = ?$$

$$V_1 = 25 - 2i_x$$

$$V_2 = 1.8i_x$$

$$-i_x + \frac{V_1}{5} + \frac{V_1 - V_2}{3} = 0, \text{ 15 ile 4 arp}$$

$$-15i_x + 3V_1 + 5V_1 - 5V_2 = 0$$

$$-15i_x + 8V_1 - 5V_2 = 0$$

$$-15i_x + 8(25 - 2i_x) - 5(1.8i_x) = 0$$

$$-15i_x + 200 - 16i_x - 9i_x = 0$$

$$40i_x = 200 \Rightarrow i_x = 5A$$

$$V_1 = 25 - 2i_x = 25V - 2\Omega \times 5A = 25V - 10V = 15V$$

$$V_2 = 1.8i_x = 1.8\Omega \times 5A = 9V$$

T.C.
KÜTAHYA DÜMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
DEVRE TEORİLERİ DERSİ - YAZ OKULU FİNAL SINAVI


07.08.2019, Çarşamba
Saat 13.30

Not: Sadece 3 soru çözülecektir.
Sorular öğrencide kalabilir.
Süre 45 dakikadır.

Soru 1


Yanda verilen devrede DC şartlar oluştuğunda üretilen ve tüketilen güçleri bulunuz. Ayrıca kapasitör ve bobinde depolanan enerjiyi bulunuz.

$V_S = 13\text{ V}$, $i_S = 2\text{ A}$, $C = 16\text{ mF}$, $L = 4\text{ H}$,
 $R_1 = 8\ \Omega$, $R_2 = 3\ \Omega$, $R_3 = 4\ \Omega$ olsun.

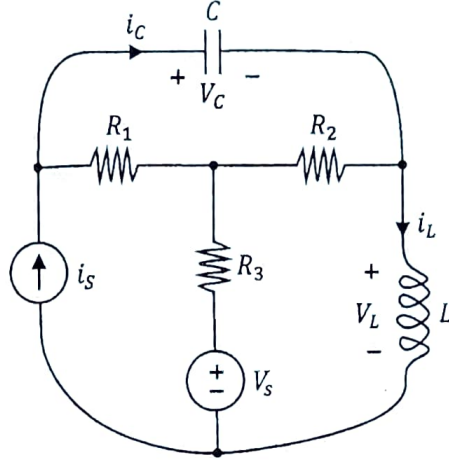

Soru 2

$C_1 = 30\text{ mF}$, $C_2 = 24\text{ mF}$, $C_3 = 30\text{ mF}$,
 $C_4 = 20\text{ mF}$, $C_5 = 50\text{ mF}$, $E = 25\text{ V}$
olsun. Devrenin eşdeğer kapasitansını
ve her bir kapasitör üzerindeki yük ve
voltajları bulunuz.

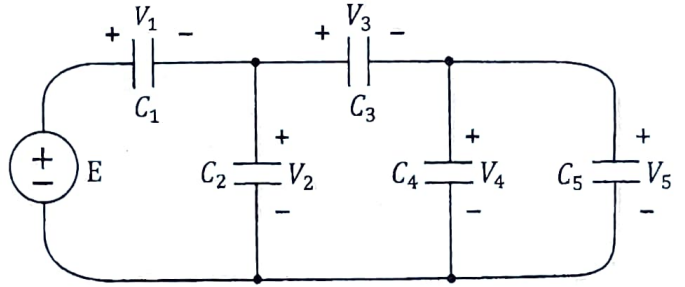


Soru 3

Yanda verilen devreyi Mesh Analiz (K.V.L.)
yöntemiyle çözüp diferansiyel denklemini çıkarınız.


$i_L(t)$, $V_L(t)$ ve durulma zamanını bulunuz.

$V_x(t) = 15 - 7 i_L(t)$, $i_L(0^+) = 5\text{ A}$, $R_1 = 3\ \Omega$,
 $R_2 = 2\ \Omega$, $L = 8\text{ H}$ olsun.

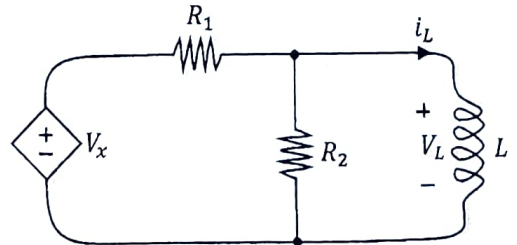


Soru 4


Yanda verilen devreyi Mesh Analiz (K.V.L.) yöntemi ile çözüp diferansiyel denklemini çıkarınız. $i_L(t)$, $V_L(t)$ ve durulma zamanını bulunuz. $V_S = 30\text{ V}$, $i_L(0^+) = 1\text{ A}$, $R_1 = 3\ \Omega$, $R_2 = 6\ \Omega$, $R_3 = 3\ \Omega$, $L = 2\text{ H}$ olsun.

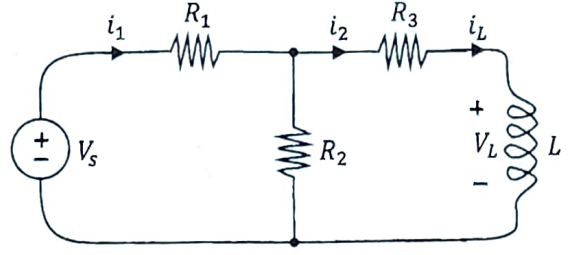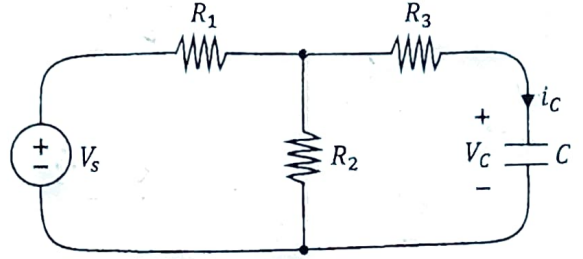**Soru 5**

Yanda verilen devreyi Node Analiz (K.C.L.) yöntemi ile çözüp diferansiyel denklemini çıkarınız. $V_C(t)$, $i_C(t)$ ve durulma zamanını bulunuz. $V_S = 27\text{ V}$, $V_C(0^+) = 0\text{ V}$, $R_1 = 3\ \Omega$, $R_2 = 6\ \Omega$, $R_3 = 4\ \Omega$, $C = 0.5\text{ F}$ olsun.



①

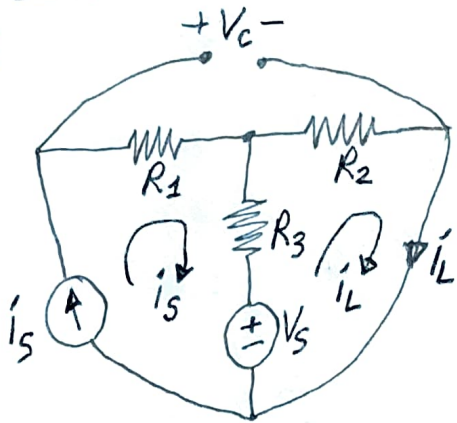

$$V_s = 13V, I_s = 2A, C = 16mF$$

$$L = 4H, R_1 = 8\Omega, R_2 = 3\Omega, R_3 = 4\Omega$$

$$I_s = 2A$$

$$V_s + R_3 I_s - (R_2 + R_3) I_L = 0$$

$$13 + 4 \times 2 - 7 I_L = 0 \Rightarrow I_L = 3A$$

$$V_c = R_1 I_s + R_2 I_L = 8\Omega \times 2A + 3\Omega \times 3A = 16V + 9V = 25V$$

$$P_{is} = V_c I_s = 25V \times 2A = 50W$$

$$P_{vs} = V_s (I_L - I_s) = 13V \times (3A - 2A) = 13W$$

$$P_{\text{oret}} = P_{is} + P_{vs}$$

$$= 50W + 13W = 63W$$

$$P_1 = R_1 I_s^2 = 8\Omega \times (2A)^2 = 32W$$

$$P_2 = R_2 I_L^2 = 3\Omega \times (3A)^2 = 27W$$

$$P_3 = R_3 (I_L - I_s)^2 = 4\Omega \times (3A - 2A)^2 = 4W$$

$$P_{\text{tık}} = P_1 + P_2 + P_3$$

$$= 32W + 27W + 4W$$

$$= 63W$$

$$W_c = \frac{1}{2} C V_c^2 = \frac{1}{2} \times 16mF \times (25V)^2 = 5J$$

$$W_L = \frac{1}{2} L I_L^2 = \frac{1}{2} \times 4H \times (3A)^2 = 18W$$

$$\textcircled{2} C_e = C_1 \parallel (C_2 + C_3 \parallel (C_4 + C_5))$$

$$= 30mF \parallel (24mF + 30mF \parallel (20mF + 50mF))$$

$$= 30mF \parallel (24mF + 30mF \parallel 70mF)$$

$$= 30mF \parallel (24mF + 21mF) = 30mF \parallel 45mF = 18mF$$

$$Q = C_e E = 18mF \times 25V = 450mC$$

$$Q_1 = Q = 450mC, V_1 = Q_1 / C_1 = \frac{450mC}{30mF} = 15V$$

$$V_2 = E - V_1 = 25V - 15V = 10V$$

$$Q_2 = C_2 V_2 = 24mF \times 10V = 240mC$$


$$Q_3 = Q_1 - Q_2 = 450mC - 240mC = 210mC$$

$$V_3 = Q_3 / C_3 = 210mC / 30mF = 7V$$

$$V_4 = V_5 = V_2 - V_3 = 10V - 7V = 3V$$

$$Q_4 = C_4 V_4 = 20mF \times 3V = 60mC, Q_5 = C_5 V_5 = 50mF \times 3V = 150mC$$

(3)

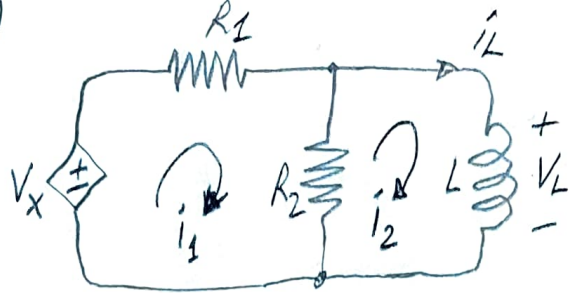

$$V_x(t) = 15 - 7\dot{i}_L(t), \quad \dot{i}_L(0^+) = 5A$$

$$R_1 = 3\Omega, R_2 = 2\Omega, L = 8H$$

$$\dot{i}_L(t) = ? \quad V_L(t) = ?$$

$$V_x - (R_1 + R_2)\dot{i}_1 + R_2\dot{i}_2 = 0 \Rightarrow 15 - 7\dot{i}_L - 5\dot{i}_1 + 2\dot{i}_L = 0 \Rightarrow \dot{i}_1 = 3 - \dot{i}_L$$

$$R_2(\dot{i}_1 - \dot{i}_2) - L \frac{d\dot{i}_L}{dt} = 0 \Rightarrow 2(3 - \dot{i}_L - \dot{i}_L) - 8 \frac{d\dot{i}_L}{dt} \Rightarrow \frac{d\dot{i}_L}{dt} + 0.5\dot{i}_L = 0.75$$

Dif. Denklem

$$\frac{d\dot{i}_L(\infty)}{dt} = 0 \Rightarrow \dot{i}_L(\infty) = \frac{0.75}{0.5} A = 1.5A$$

$$\dot{i}_L(t) = A e^{-0.5t} + B, \quad t \geq 0 \rightarrow \dot{i}_L(0^+) = A + B = 5 \Rightarrow A = 3.5$$


$$\rightarrow \dot{i}_L(\infty) = B = 1.5$$

$$\dot{i}_L(t) = 3.5 e^{-0.5t} + 1.5, \quad t \geq 0$$

$$V_L(t) = L \frac{d\dot{i}_L}{dt} = 8 \times 3.5 \times (-0.5) e^{-0.5t} = -14 e^{-0.5t}, \quad t \geq 0$$

$$\tau = \frac{1}{0.5} s = 2s$$
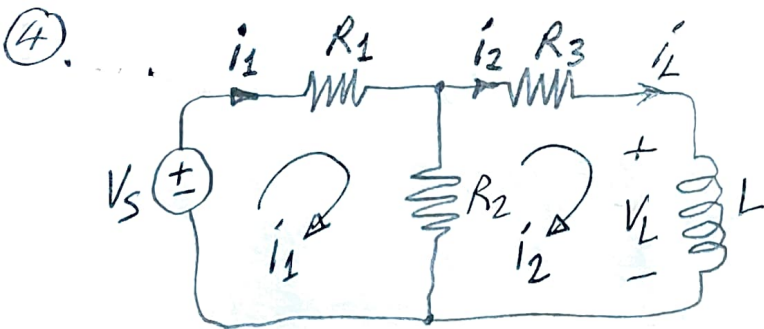
$$\text{Durulma Zamanı} = 5\tau = 5 \times 2s = 10s$$



$$V_s = 30V, i_L(0^+) = 1A$$

$$R_1 = 3\Omega, R_2 = 6\Omega, R_3 = 3\Omega$$

$$L = 2H, i_L(t) = ?, V_L(t) = ?$$

Durulma Zamanı = ?

$$V_s - (R_1 + R_2)i_1 + R_2 i_2 = 0$$

$$V_s - 9i_1 + 6i_2 = 0$$

$$30 - 9i_1 + 6i_2 = 0$$

$$10 - 3i_1 + 2i_2 = 0$$

$$i_1 = \frac{10 + 2i_2}{3}$$

$$R_2 i_1 - (R_2 + R_3)i_2 - L \frac{di_L}{dt} = 0$$

$$6i_1 - 9i_2 - 2 \frac{di_L}{dt} = 0$$

$$6 \frac{10 + 2i_2}{3} - 9i_2 - 2 \frac{di_L}{dt} = 0$$

$$\frac{di_L}{dt} + 2.5i_2 = 10 \quad \text{Dif. Denklemler}$$

$$\frac{di_L}{dt}(\infty) = 0 \text{ olduğundan } i_2(\infty) = \frac{10}{2.5} A = 4A$$

$$i_L(t) = A e^{-2.5t} + B, t \geq 0$$

$$i_L(0^+) = A + B = 1 \Rightarrow A = -3$$

$$i_L(\infty) = B = 4$$

$$i_L(t) = 4 - 3e^{-2.5t}, t \geq 0$$


$$V_L(t) = L \frac{di_L}{dt} = 2 \times (-3) \times (-2.5) e^{-2.5t}$$

$$= 15 e^{-2.5t}, t \geq 0$$

$$\tau = \frac{1}{2.5} s = 0.4 s$$

$$\text{Durulma Zamanı} = 5\tau = 5 \times 0.4 s = 2 s$$

5

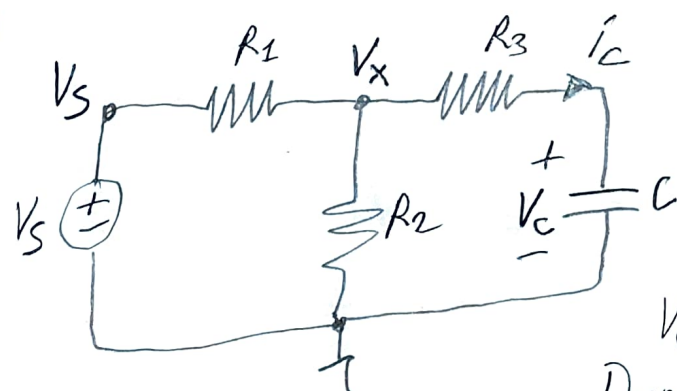

$V_S = 27V, V_C(0^+) = 0V \dots$

$R_1 = 3\Omega, R_2 = 6\Omega$

$R_3 = 4\Omega, C = 0.5F$

$V_C(t) = ?, i_C(t) = ?$

Durulma Zamanı = ?

$$\frac{V_x - V_S}{R_1} + \frac{V_x}{R_2} + \frac{V_x - V_C}{R_3} = 0$$

$$\frac{V_x - 27}{3} + \frac{V_x}{6} + \frac{V_x - V_C}{4} = 0, \text{ 12 ile carp.}$$

$$4V_x - 108 + 2V_x + 3V_x - 3V_C = 0$$

$$9V_x = 108 + 3V_C \Rightarrow V_x = 12 + V_C/3$$

$$i_C = C \frac{dV_C}{dt} = \frac{V_x - V_C}{R_3} \Rightarrow R_3 C \frac{dV_C}{dt} + V_C - V_x = 0$$

$$4 \times 0.5 \frac{dV_C}{dt} + V_C - 12 - V_C/3 = 0$$

$$\boxed{\frac{dV_C}{dt} + \frac{1}{3}V_C = 6} \text{ Dif. Denklemi}$$

$$\frac{dV_C}{dt}(\infty) = 0 \text{ olduğundan } V_C(\infty) = \frac{6}{1/3} V = 18V$$

$$V_C(t) = A e^{-t/3} + B, t \geq 0$$

$$V_C(0^+) = A + B = 0 \Rightarrow A = -18$$

$$V_C(\infty) = B = 18$$

$$V_C(t) = 18(1 - e^{-t/3}), t \geq 0$$

$$i_C(t) = C \frac{dV_C}{dt} = 0.5 \times 18 \times (-1) \left(-\frac{1}{3}\right) e^{-t/3} = 3 e^{-t/3}, t \geq 0$$

$$\tau = 3 \text{ sn} \Rightarrow \text{Durulma Zamanı} = 5\tau = 5 \times 3 \text{ sn} = 15 \text{ sn}$$